

Aufgaben Technische Informatik II

2. Semester / Sommersemester 1999

Aufgabe 2.3.1. - Parallelschaltung von Halbleiterdioden

In integrierten Halbleiterschaltkreisen können zur Versteilerung der Kennlinie Parallelschaltungen von Dioden verwendet werden.

Für einfache Betrachtungen können Diodenkennlinien als Einheit von zwei Geraden approximiert werden.

Gegeben ist folgende Schaltung:

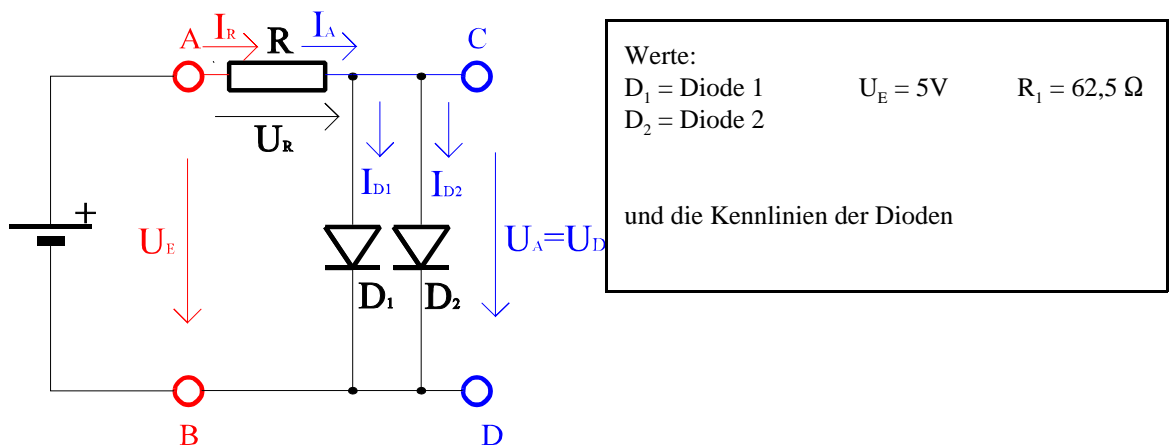


Abb. 1

Aufgabe:

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A , den Gesamtstrom durch die Dioden I_A sowie die Teilströme I_{D1} und I_{D2} durch die Dioden.

1. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie für die Parallelschaltung von Diode 1 und Diode 2. Beachten Sie, daß sich hierbei die Ströme addieren.
2. Bestimmen Sie mit Hilfe der Ersatzkennlinie die Ausgangsspannung U_A und den Strom I_A für die Parallelschaltung der Dioden sowie die Spannung U_R und den Strom I_R über den Widerstand.
3. Bestimmen Sie aus den Einzelkennlinien die Teilströme I_{D1} und I_{D2} durch die Dioden D_1 und D_2 .

Stellen sie die Ergebnisse in einer Tabelle dar.

Für die Intervalle sind explizite Werte anzugeben. Angaben wie "sonst" oder "Rest" sind nicht zulässig!


 


Abb. 2

Aufgabe 2.3.2. - Gleichspannungsstabilisatorschaltungen mit Halbleiterdioden

Eine Leuchtdiode soll für die Stabilisierung einer kleinen Gleichspannung verwendet werden.

Gegeben ist folgende Schaltung:

 

Werte:

$$U_{E1\max} = 5 \text{ V}$$

$$D_{E1\text{mittel}} = \text{LED 4 Grün}$$

$$R_{E1\text{min}} = 62,5 \text{ } \Omega$$

und die Kennlinie für der grünen Leuchtdiode

Abb. 3

Aufgabe:

Bestimmen Sie den Stabilisierungsfaktor S der Schaltung

- Bestimmen Sie die Eingangsspannungsdifferenz $\Delta U_{E1} = U_{E1\max} - U_{E1\min}$.
- Bestimmen Sie die mittlere Ausgangsspannung U_A , die minimale Ausgangsspannung $U_{A\min}$, die maximale Ausgangsspannung $U_{A\max}$ sowie die dazugehörigen Ströme I_A , $I_{A\min}$, $I_{A\max}$. Die Indizes richten sich dabei nach den Eingangsspannungen!
- Bestimmen Sie die Ausgangsspannungsdifferenz $\Delta U_A = U_{A\max} - U_{A\min}$, sowie die Ausgangstromdifferenz $\Delta I_A = I_{A\max} - I_{A\min}$.
- Bestimmen Sie den Stabilisierungsfaktor $S = \Delta U_A / \Delta U_{E1}$.

Stellen Sie die Ergebnisse in einer Tabelle dar.

Für welche Geräte bzw. Baugruppen werden solche Stabilisierungsfaktoren angegeben?

D₃ = LED - grün

 


Abb. 4


Aufgabe 2.3.3. - Verhalten logischer Schaltungen

Bestimmen Sie

1. die kanonisch disjunktive Normalform
2. die kanonisch konjunktive Normalform
3. das Venn-Diagramm
4. das Karnaugh-Veitch-Diagramm
5. das Zeitverhalten
6. Die Schaltung streng entsprechend der Ausgangsfunktion, sowie der kanonisch disjunktiven Normalform und der kanonisch konjunktive Normalform. Die einzelnen Inverterglieder sind explizit zu zeichnen (siehe Beispiel)


der folgenden logischer Funktionen:

 1. $Q_1 = \neg [(A \vee B) \wedge C]$
2. $Q_2 = (A \vee C) \wedge \neg B$
3. $Q_1 = \neg (A \wedge B)$




	$A - X_0$					
	0	1	1	0		
					0	B X_1
					1	
	0	0	1	1		
	$C - X_2$					

Zeitverhalten logischer Schaltkreise

 

Normalformen		
Eingangsvariablen	Minterme	Maxterme
0 0 0		
0 0 1		
0 1 0		
0 1 1		
1 0 0		
1 0 1		
1 1 0		
1 1 1		

Beispiele:

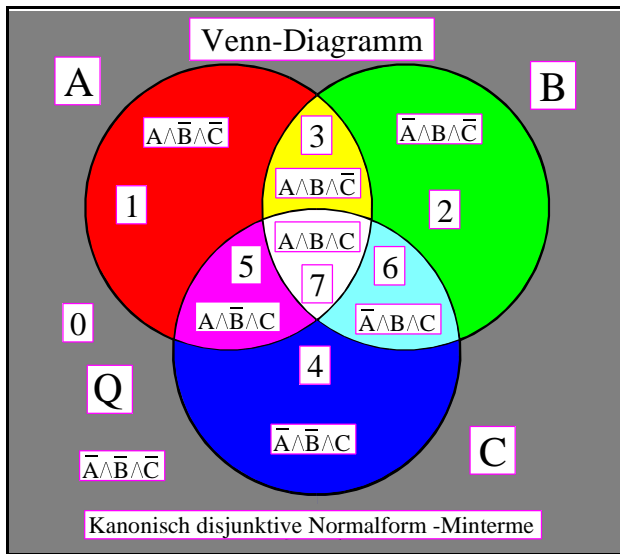

Bei der Zuordnung von $A=2^0$, $B=2^1$ und $C=2^2$ ergeben sich im Venn-Diagramm folgende Zahlen.

0,1,2,3,4,5,6,7

Abb. 7

	A - X_0					
	0	1	1	0		
	0	1	5	4	0	B
	2	3	7	6	1	X_1
	0	0	1	1		
	C - X_2					

Beispiel für folgende logische Gleichung: $Q = (A \vee B) \wedge \neg C$

Normalformen		
Eingangsvariablen	Minterme	Maxterme
0 0 0		$A \vee B \vee C$
0 0 1	$A \wedge \neg B \wedge \neg C$	
0 1 0	$\neg A \wedge B \wedge \neg C$	
0 1 1	$A \wedge B \wedge \neg C$	
1 0 0		$A \vee B \vee \neg C$
1 0 1		$\neg A \vee B \vee \neg C$
1 1 0		$A \vee \neg B \vee \neg C$
1 1 1		$\neg A \vee \neg B \vee \neg C$

Kanonisch disjunktive Normalform:

$$Q = A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge B \wedge \neg C \vee A \wedge B \wedge \neg C$$

Kanonisch konjunktive Normalform:

$$Q = (\neg A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee B \vee C)$$


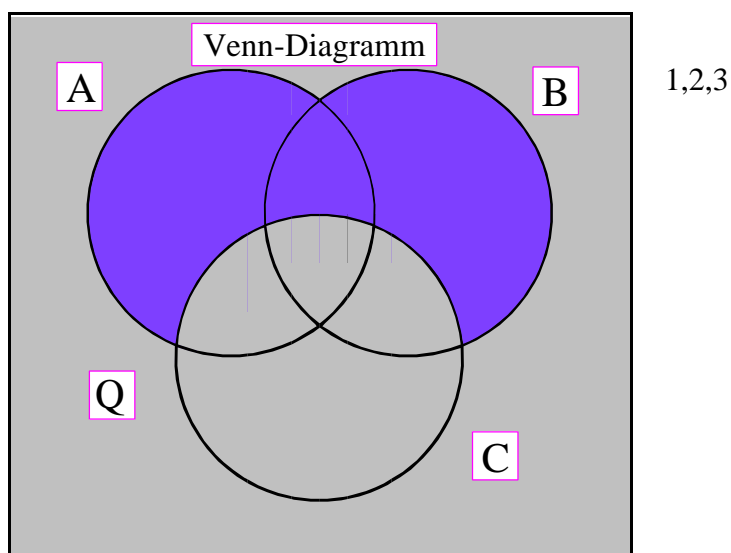


Abb. 8

	A - X ₀					
	0	1	1	0		
	0	L	0	0	0	B
	L	L	0	0	1	X ₁
	0	0	1	1		
	C - X ₂					


Zeitverhalten logischer Schaltkreise

$$Q = (A \vee B) \wedge \neg C$$

 


Schaltplan kanonisch disjunktive Normalform
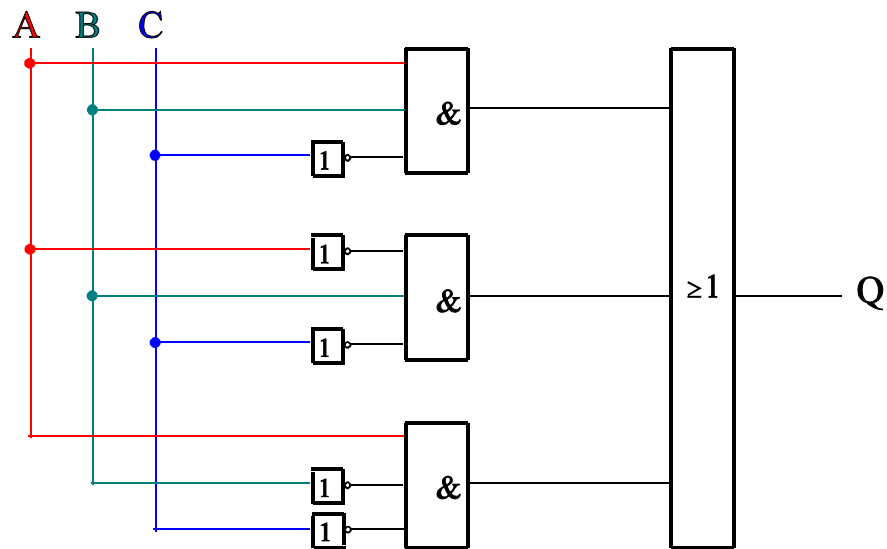
$$Q = A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge B \wedge \neg C \vee A \wedge B \wedge \neg C$$



Schaltplan der Ausgangsfunktion

$$Q = (A \vee B) \wedge \neg C$$

 

Bemerkung:

Berechnen Sie die Spannungen, Ströme sowie alle anderen zu berechnenden Größen auf insgesamt 4 Stellen genau!
Bei den abgelesenen Werten bei den Kennlinien reichen 3 Stellen. Verwenden Sie dabei die Präfixe!

Die Nichtbeachtung der Präfixe sowie der Rechengenauigkeit wird mit Punktabzug geahndet!

Beispiele: 2,345mA; 23,45 μ A; 234,5nA; 234,5nV; 23,45 μ V; 234,5V usw.

Anbei eine Übersicht der Präfixe:

Für unsere Berechnungen sind Präfixe mit einem Abstand von 10^3 wichtig.

Präfixe zur Kennzeichnung des Vielfachen von gesetzlichen Einheiten (dezimal)		
Zeichen	Faktor	Bezeichnung
Y	10^{24}	Yotta
Z	10^{21}	Zetta
E	10^{18}	Exa
P	10^{15}	Peta
T	10^{12}	Tera
G	10^9	Giga
M	10^6	Mega
k	10^3	Kilo
m	10^{-3}	Milli
μ	10^{-6}	Mikro
n	10^{-9}	Nano
p	10^{-12}	Pico
f	10^{-15}	Femto
a	10^{-18}	Atto
z	10^{-21}	Zepto
y	10^{-24}	Yocto
h	10^2	Hekto
da	10^1	Deka
d	10^{-1}	Dezi
c	10^{-2}	Zenti

Tabelle 3

Lösung: Aufgabe 2.3.1.

Parallelschaltung von Halbleiterdioden

Bestimmen Sie die Ausgangsspannung U_A , den Gesamtstrom durch die Dioden I_A sowie die Teilströme I_{D1} und I_{D2} durch die Dioden.

1. Konstruieren Sie die Ersatzkennlinie für die Parallelschaltung von Diode 1 und Diode 2. Beachten Sie, daß sich hierbei die Ströme addieren.

Für die Konstruktion der Ersatzkennlinie wurden die Punkte 0,50V, 1,00V und 1,35 gewählt.

Punkt 1: $U_{D1}=U_{D2}=0,50 \text{ V}$ $I_{D1}=I_{D2}= 0 \text{ mA}$

Daraus folgt:

$$U_{\text{ers}}=0,5 \text{ V} \qquad I_{\text{ers}}=I_{D1}+I_{D2}= 0 \text{ mA} + 0 \text{ mA}= 0 \text{ mA}$$

Punkt 2: $U_{D1}=U_{D2}=1,00 \text{ V}$ $I_{D1}=30\text{mA}, I_{D2}= 0 \text{ mA}$

Daraus folgt:

$$U_{\text{ers}}=1,00 \text{ V} \qquad I_{\text{ers}}=I_{D1}+I_{D2}= 30 \text{ mA} + 0 \text{ mA}= 30 \text{ mA}$$

Punkt 3: $U_{D1}=U_{D2}=1,35 \text{ V}$ $I_{D1}=51\text{mA}, I_{D2}= 21 \text{ mA}$

Daraus folgt:

$$U_{\text{ers}}=1,35 \text{ V} \qquad I_{\text{ers}}=I_{D1}+I_{D2}= 51 \text{ mA} + 21 \text{ mA}= 72 \text{ mA}$$

2. Bestimmen Sie mithilfe der Ersatzkennlinie die Ausgangsspannung U_A und den Strom I_A für die Parallelschaltung der Dioden sowie die Spannung U_R und den Strom I_R über den Widerstand.

$$U_E=5\text{V}$$

Die Widerstandsgeraden kann mittels folgender beider Punkte festgelegt werden:

$$R_1=62,5\Omega$$

Punkt 1: $U_A = 5 \text{ V}, U_{R1}=0\text{V}$ $I_{R1}= 0 \text{ mA}$

Punkt 2: $U_A=0\text{V}, U_{R1}= 5 \text{ V}$ $I_{R1}= (U_A - U_E)/R_1=5\text{V}/62,5\Omega = 80 \text{ mA}$

Da der erste Punkte nicht verfügbar sind, muß auf die Spannung 3V zurückgegriffen werden.

für $U_{P1}=3\text{V}$: $I_{P1}=(U_{E1}-U_P)/R_2=(5\text{V}-3\text{V})/62,5\Omega=2\text{V}/62,5\Omega=32\text{mA}$

Der Arbeitspunkt des Systems der Parallelschaltung der Dioden kann aus dem Schnittpunkt der Ersatzkennlinie mit der Widerstandsgeraden bestimmt werden.

$$U_A = 1,25 \text{ V} \qquad I_A = 60 \text{ mA}$$

Die Spannung über dem Widerstand ergibt sich aus:

$$U_{AR1}=U_E-U_A= 5\text{V}-1,25 \text{ V}= 3,75 \text{ V}$$

Der Strom über den Widerstand ist gleich dem Strom über die Diodenkonfiguration.

$$U_{AR1} = I_A = 60 \text{ mA}$$

3. Bestimmen Sie aus den Einzelkennlinien die Teilströme I_{D1} und I_{D2} durch die Dioden D_1 und D_2 .

Um die Teilströme über die Dioden zu bestimmen muß auf die Kennlinien der Einzeldioden zurückgegangen werden.

$$I_A = I_{AD1} + I_{AD2} = 60 \text{ mA}$$

Da an beiden Dioden die gleiche Spannung anliegt ergibt sich für die Ströme:

$$I_{AD1} = 45,0 \text{ mA}$$

$$I_{AD2} = 15,0 \text{ mA}$$

 


Abb. 12

 


Abb. 13

Lösung: Aufgabe 2.2.2.

Gleichspannungsstabilisatorschaltungen mit Halbleiterdioden

Bestimmen Sie den Stabilisierungsfaktor S der Schaltung

1. Bestimmen Sie die Eingangsspannungsdifferenz $\Delta U_{E1} = U_{E1\max} - U_{E1\min}$.

$$\Delta U_{E1} = U_{E1\max} - U_{E1\min} = 5V - 3V = 2V$$

2. Bestimmen Sie die mittlere Ausgangsspannung U_A , die minimale Ausgangsspannung $U_{A\min}$, die maximale Ausgangsspannung $U_{A\max}$ sowie die dazugehörigen Ströme I_A , $I_{A\min}$, $I_{A\max}$. Die Indizes richten sich dabei nach den Eingangsspannungen!

2.1 Bestimmung der Punkte der Lastgerade

$$U_{E1\max} = 5V$$

Die Widerstandsgeraden kann mittels folgender beider Punkte festgelegt werden:

$$R_1 = 62,5\Omega$$

$$\text{Punkt 1: } U_A = 5V, U_{R1} = 0V \quad I_{R1} = 0 \text{ mA}$$

$$\text{Punkt 2: } U_A = 0V, U_{R1} = 5V \quad I_{R1} = (U_E - U_A)/R_1 = 5V/62,5\Omega = 80 \text{ mA}$$

Da der erste Punkte nicht verfügbar sind, muß auf die Spannung 3V zurückgegriffen werden.

$$\text{für } U_{p1} = 3V : \quad I_{p1} = (U_{E1} - U_p)/R_2 = (5V - 3V)/62,5\Omega = 2V/62,5\Omega = 32 \text{ mA}$$

$$U_{E1\max} = 4V$$

Die Widerstandsgeraden kann mittels folgender beider Punkte festgelegt werden:

$$R_1 = 62,5\Omega$$

$$\text{Punkt 1: } U_A = 4V, U_{R1} = 0V \quad I_{R1} = 0 \text{ mA}$$

$$\text{Punkt 2: } U_A = 0V, U_{R1} = 4V \quad I_{R1} = (U_E - U_A)/R_1 = 4V/62,5\Omega = 64 \text{ mA}$$

Da der erste Punkte nicht verfügbar sind, muß auf die Spannung 3V zurückgegriffen werden.

$$\text{für } U_{p1} = 3V : \quad I_{p1} = (U_{E1} - U_p)/R_2 = (4V - 3V)/62,5\Omega = 1V/62,5\Omega = 16 \text{ mA}$$

$$U_{E1\max} = 3V$$

Die Widerstandsgeraden kann mittels folgender beider Punkte festgelegt werden:

$$R_1 = 62,5\Omega$$

Punkt 1: $U_A = 3 \text{ V}$, $U_{R1} = 0 \text{ V}$ $I_{R1} = 0 \text{ mA}$

Punkt 2: $U_A = 0 \text{ V}$, $U_{R1} = 3 \text{ V}$ $I_{R1} = (U_E - U_A) / R_1 = 3 \text{ V} / 62,5 \Omega = 48 \text{ mA}$

minimale Ausgangsspannung: $U_{Amin} = \mathbf{2,00 \text{ V}}$ $I_{amin} = 16,0 \text{ mA}$ für $U_{E1min} = 3 \text{ V}$
mittlere Ausgangsspannung: $U_{Amittel} = \mathbf{2,17 \text{ V}}$ $I_{amittel} = 29,5 \text{ mA}$ für $U_{E1mittel} = 4 \text{ V}$
maximale Ausgangsspannung $U_{Amax} = \mathbf{2,28 \text{ V}}$ $I_{amax} = 43,5 \text{ mA}$ für $U_{E1max} = 5 \text{ V}$

3. Bestimmen Sie die Ausgangsspannungsdifferenz $\Delta U_A = U_{Amax} - U_{Amin}$, sowie die Ausgangstromdifferenz $\Delta I_A = I_{Amax} - I_{Amin}$.

$$\Delta U_A = U_{Amax} - U_{Amin} = 2,28 \text{ V} - 2,00 \text{ V} = 0,28 \text{ V} = \mathbf{280 \text{ mV}}$$

$$\Delta I_A = I_{Amax} - I_{Amin} = 43,5 \text{ mA} - 16,0 \text{ mA} = \mathbf{27,5 \text{ mA}}$$

4. Bestimmen Sie den Stabilisierungsfaktor $S = \Delta U_A / \Delta U_{E1}$.

$$S = \Delta U_A / \Delta U_{E1} = 280 \text{ mV} / 2 \text{ V} = 0,140 = \mathbf{14,0\%}$$

D₃ = LED - grün

 


Abb. 14

Lösung: Aufgabe 2.2.3.

Verhalten logischer Schaltungen

1. logische Funktion: $Q_1 = \neg[(A \vee B) \wedge C]$


Normalformen		
Eingangsvariablen	Minterme	Maxterme
0 0 0	$\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C$	
0 0 1	$A \wedge \neg B \wedge \neg C$	
0 1 0	$\neg A \wedge B \wedge \neg C$	
0 1 1	$A \wedge B \wedge \neg C$	
1 0 0	$\neg A \wedge \neg B \wedge C$	
1 0 1		$\neg A \vee B \vee \neg C$
1 1 0		$A \vee \neg B \vee \neg C$
1 1 1		$\neg A \vee \neg B \vee \neg C$

Kanonisch disjunktive Normalform:

$$Q = \neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge B \wedge \neg C \vee A \wedge B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge \neg B \wedge C$$

Kanonisch konjunktive Normalform:

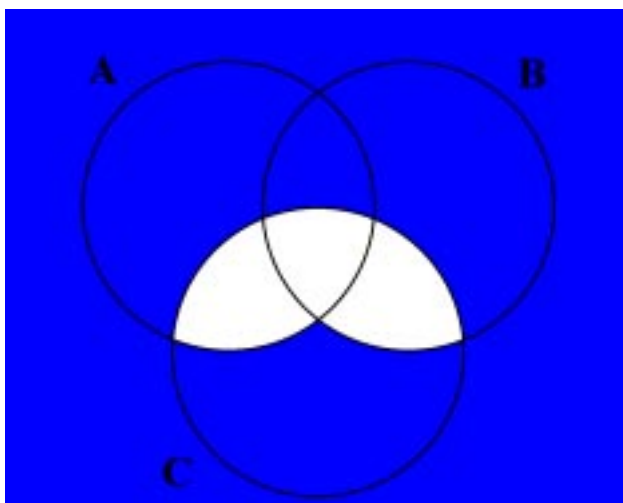
$$Q = (\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C)$$



0,1,2,3,4


	$A - X_0$					
	0	1	1	0		
	L	L	0	L	0	B
	L	L	0	0	1	X_1
	0	0	1	1		
	$C - X_2$					

Zeitverhalten logischer Schaltkreise

 


Schaltplan kanonisch disjunktive Normalform
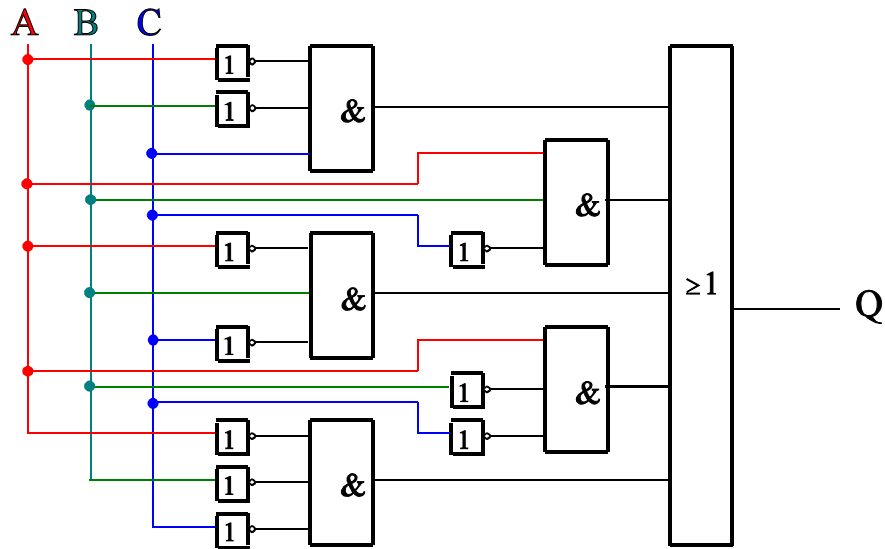
$$Q = \neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge B \wedge \neg C \vee A \wedge B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge \neg B \wedge C$$




Schaltplan kanonisch konjunktive Normalform
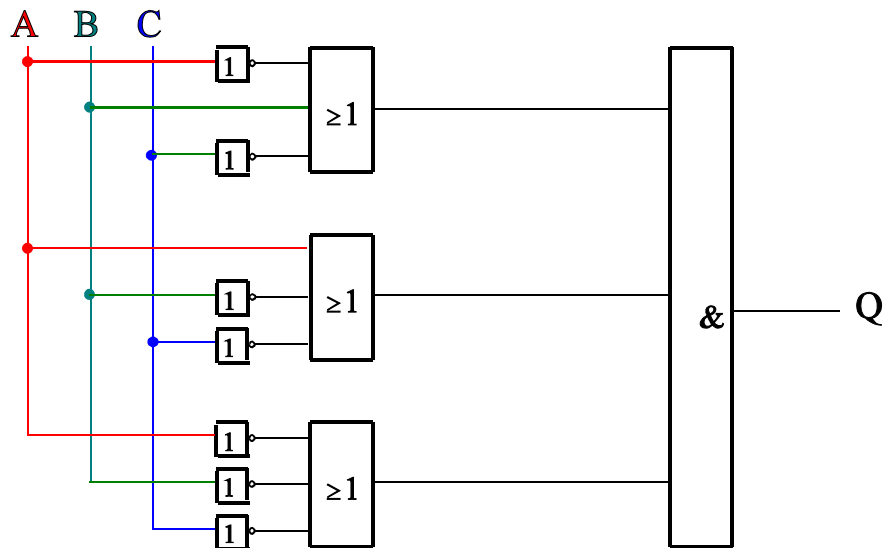
$$Q = (\neg A \vee B \vee \neg C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C)$$



Schaltplan der Ausgangsfunktion

$$Q_1 = \neg [(A \vee B) \wedge C]$$

 

2. logische Funktion: $Q_2 = (A \vee C) \wedge \neg B$


Normalformen		
Eingangsvariablen	Minterme	Maxterme
0 0 0		$A \vee B \vee C$
0 0 1	$A \wedge \neg B \wedge \neg C$	
0 1 0		$A \vee \neg B \vee C$
0 1 1		$\neg A \vee \neg B \vee C$
1 0 0	$\neg A \wedge \neg B \wedge C$	
1 0 1	$A \wedge \neg B \wedge C$	
1 1 0		$A \vee \neg B \vee \neg C$
1 1 1		$\neg A \vee \neg B \vee \neg C$

Kanonisch disjunktive Normalform:

$$Q = A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge \neg B \wedge C \vee A \wedge \neg B \wedge C$$

Kanonisch konjunktive Normalform:
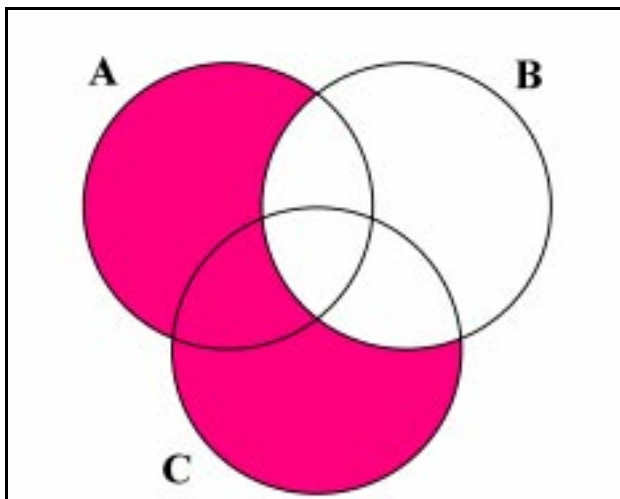
$$Q = (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C)$$




1,4,5

Abb. 20


	$A - X_0$					
	0	1	1	0		
	0	L	L	L	0	B X_1
	0	0	0	0	1	
	0	0	1	1		
	$C - X_2$					

Zeitverhalten logischer Schaltkreise

 


Schaltplan kanonisch disjunktive Normalform
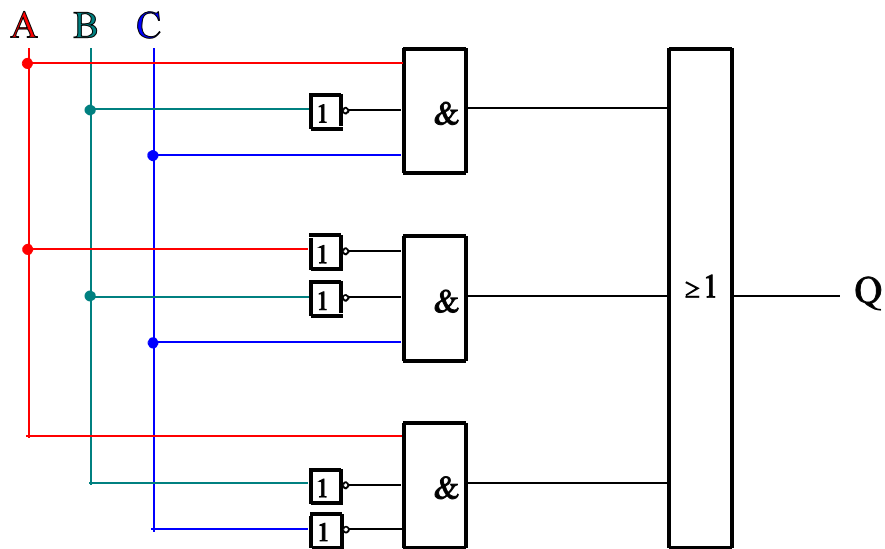
$$Q = A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge \neg B \wedge C \vee A \wedge \neg B \wedge C$$




Schaltplan kanonisch konjunktive Normalform
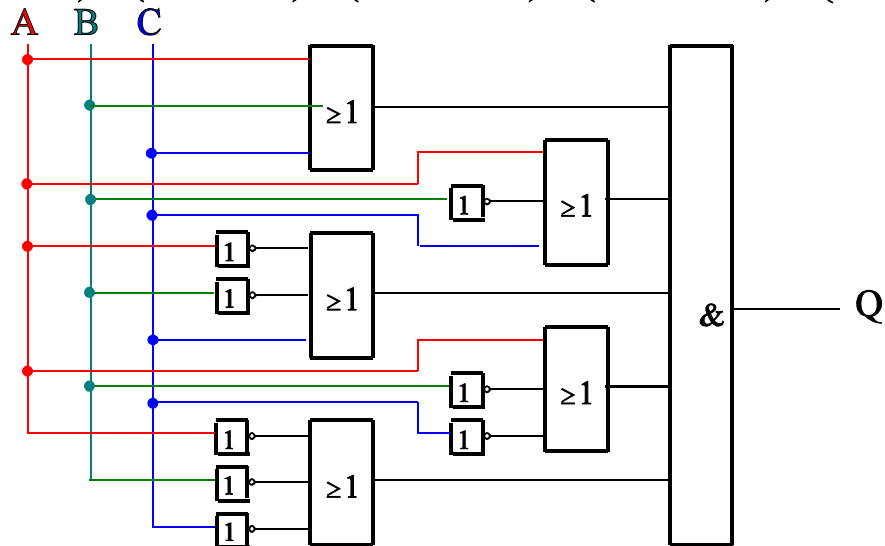
$$Q = (A \vee B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee C) \wedge (A \vee \neg B \vee \neg C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C)$$



Schaltplan der Ausgangsfunktion

$$Q = (A \vee C) \wedge \neg B$$

 

3. logische Funktion: $Q_1 = \neg(A \wedge B)$


Normalformen		
Eingangsvariablen	Minterme	Maxterme
0 0 0	$\neg A \wedge \neg B \wedge \neg C$	
0 0 1	$A \wedge \neg B \wedge \neg C$	
0 1 0	$\neg A \wedge B \wedge \neg C$	
0 1 1		$\neg A \vee \neg B \vee C$
1 0 0	$\neg A \wedge \neg B \wedge C$	
1 0 1	$A \wedge \neg B \wedge C$	
1 1 0	$\neg A \wedge B \wedge C$	
1 1 1		$\neg A \vee \neg B \vee \neg C$

Kanonisch disjunktive Normalform:

$$Q = \neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge \neg B \wedge C \vee A \wedge \neg B \wedge C \vee \neg A \wedge B \wedge C$$

Kanonisch konjunktive Normalform:

 
$$Q = (\neg A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C)$$



0,1,2,4,5,6


	$A - X_0$					
	0	1	1	0		
	L	L	L	L	0	B X_1
	L	0	0	L	1	
	0	0	1	1		
	$C - X_2$					

Zeitverhalten logischer Schaltkreise

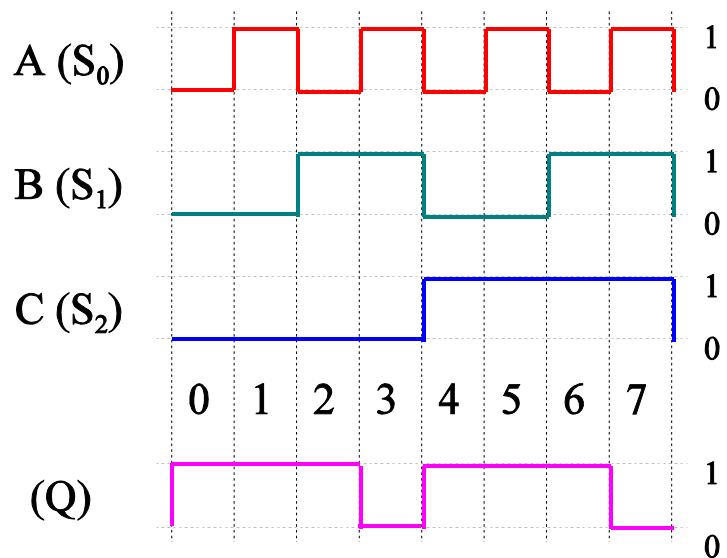


Schaltplan kanonisch disjunktive Normalform
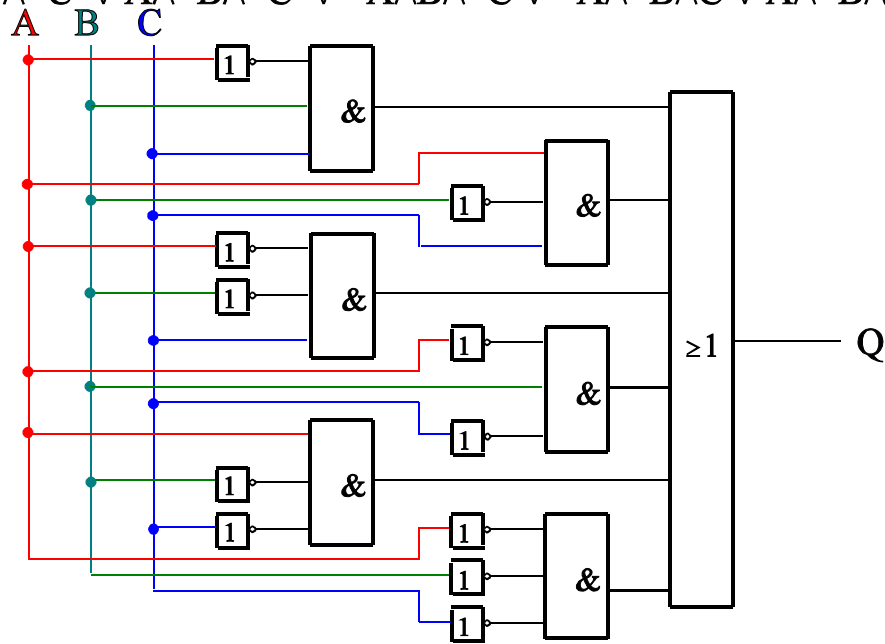
$$Q = \neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee A \wedge \neg B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge B \wedge \neg C \vee \neg A \wedge \neg B \wedge C \vee A \wedge \neg B \wedge C \vee \neg A \wedge B \wedge C$$



Schaltplan kanonisch konjunktive Normalform
 
$$Q = (\neg A \vee \neg B \vee C) \wedge (\neg A \vee \neg B \vee \neg C)$$



Schaltplan der Ausgangsfunktion

$$Q_1 = \neg (A \wedge B)$$

