

























Lernmaterial

Schaltzeichen von Logik-Gattern

Schaltzeichen der Logik-Gatter

amerikanisch		deutsch (alt)	deutsch (neu)	Bezeichnung:	
	Driver			Treiber	
	NOT			Inverter	Negation
	AND			UND -Gatter	Konjunktion
	NAND			Nicht UND -Gatter	
	OR			ODER -Gatter	Disjunktion
	NOR			Nicht ODER -Gatter	
	XOR			Exclusives ODER	Antivalenz
	NXOR				Äquivalenz