

# Grundlagen der Technischen Informatik 2

## Digitaltechnik Rechneraufbau

Prof. Dr. U. Keschull  
Technische Informatik  
keschull@informatik.uni-leipzig.de

## Übersicht

- Einleitung
- Schaltnetze
  - ⇒ KV-Diagramme (Wdh.)
  - ⇒ Minimierung nach Quine MC-Cluskey
- Speicherglieder
  - ⇒ RS-Flipflop
  - ⇒ D-Flipflop
  - ⇒ JK-Flipflop
  - ⇒ T-Flipflop

## Übersicht

- Schaltwerke
  - ⇒ Darstellung endlicher Automaten
  - ⇒ Minimierung der Zustandszahl
  - ⇒ Einfluss der Zustandskodierung
- Spezielle Schaltnetze und Schaltwerke
  - ⇒ Multiplexer, Demultiplexer, Addierer
  - ⇒ Register, Schieberegister, Zähler
- Rechnerarithmetik
  - ⇒ Formale Grundlagen
  - ⇒ Addition und Subtraktion
  - ⇒ Multiplikation und Division
  - ⇒ Arithmetisch-Logische Einheit (ALU)

## Übersicht

- Ein minimaler Rechner
  - ⇒ Befehlssatz
  - ⇒ Realisierung
  - ⇒ Arbeitsweise und Programmierung
- Aufbau von Rechnersystemen
  - ⇒ Komponenten eines Rechnersystems
  - ⇒ Prinzipieller Aufbau eines Mikroprozessors
  - ⇒ Steuerwerk und Mikroprogrammierung
  - ⇒ Rechenwerk
  - ⇒ Das Adresswerk

## Übersicht

- Rechner- und Gerätebusse
  - ⇒ interne Busse
  - ⇒ externe Busse
- E/A-Steuierungen
  - ⇒ Prinzip der Datenein- und -ausgabe
  - ⇒ Parallele Schnittstellen
  - ⇒ Serielle Schnittstellen
  - ⇒ Analoge Ein- und Ausgabe
- Peripheriegeräte
  - ⇒ Tastatur
  - ⇒ Graphikadapter
  - ⇒ Festplatten- und Diskettenlaufwerke
  - ⇒ Sonstige E/A-Geräte

## Literatur

Die Vorlesung basiert auf den Lehrbüchern:

- W. Schiffmann, R. Schmitz: „Technische Informatik 1 Grundlagen der digitalen Elektronik“ Springer-Lehrbuch, Springer-Verlag (1992)
- W. Schiffmann, R. Schmitz: „Technische Informatik 2 Grundlagen der Computertechnik“ Springer-Lehrbuch, Springer-Verlag (1992)
- H. Bähring: „Mikrorechnersysteme“ Springer Lehrbuch, Springer-Verlag (1994)


## 0 Einleitung

Der Entwurf elektronischer Systeme ist gekennzeichnet durch:

- Zunahme der Komplexität und Integrationsdichte
- höhere Packungsdichten aufgrund geringerer Strukturgrößen
- steigende Anforderungen (Platzbedarf, Taktrate, Leistungsverbrauch, Zuverlässigkeit)
- kurze Entwicklungszeiten (time to market)
- Wiederverwendung von Entwurfsdaten (Re-use)


Die Entwicklung elektronischer Systeme ist bei der heutigen Komplexität nur durch eine strukturierte Vorgehensweise beherrschbar!

## Grundprinzip des Entwurfs

 


$$\text{Komponenten} + \text{Struktur} = \text{gewünschtes Verhalten}$$

## Abstraktion und Detaillierung

 

## „top-down“ und „bottom-up“

 

## Technische Kriterien für den Entwurf von Schaltnetzen

- Korrekte Realisierung unter Beachtung des statischen und dynamischen Verhaltens der verwendeten Bauelemente
- Berücksichtigung technischer Beschränkungen (Anzahl der Eingänge, begrenzte Belastbarkeit der Ausgänge, zur Verfügung stehende Bausteine (Bausteinbibliothek), Temperaturgrenzen, Speicherplatz (bei PLAs), Taktfrequenz)
- Gewährleistung hoher Systemzuverlässigkeit (leichte Testbarkeit, Selbsttest, Fehlertoleranz, zuverlässiger Betrieb)
- Berücksichtigung von Forderungen an die Gebrauchseigenschaften (universelle Einsatzmöglichkeit, großer Funktionsumfang)
- Berücksichtigung technologischer Nebenbedingungen (Kühlung, Versorgungsspannung)
- Vermeidung von Störeinflüssen (elektromagnetische Felder)

## Ökonomische Kriterien für den Entwurf von Schaltnetzen

- Geringe Kosten für den Entwurf (Entwurfsaufwand)
  - ⇒ Lohnkosten
  - ⇒ Rechnerbenutzung, Softwarelizenzen
- Geringe Kosten für die Realisierung (Realisierungsaufwand)
  - ⇒ Bauelemente, Gehäuseformen
  - ⇒ Kühlung
- Geringe Kosten für die Inbetriebnahme
  - ⇒ Kosten für den Test
  - ⇒ Fertigstellung programmierbarer Bauelemente
- Geringe Kosten für den Betrieb
  - ⇒ Wartung
  - ⇒ Stromverbrauch

## Entwurfsziele

- Manche Kriterien stehen im Widerspruch
  - ⇒ zuverlässigere Schaltungen erfordern einen höheren Realisierungsaufwand
  - ⇒ Verringerung des Realisierungsaufwand erfordert eine Erhöhung der Entwurfskosten
- Ziel des Entwurfs ist das Finden des günstigsten Kompromisses aus
  - ⇒ Korrektheit der Realisierung
  - ⇒ Einhaltung der technologischen Grenzen
  - ⇒ ökonomische Kriterien

Wir betrachten in dieser Vorlesung nur die Minimierung des Realisierungsaufwands

## 1 Minimierungsverfahren (Wdh.)

- Finden von Minimalformen Boolescher Funktionen
  - ⇒ ohne Betrachtung der Zieltechnologie
  - ⇒ mit Betrachtung der Zieltechnologie
- Drei Minimierungsansätze
  - ⇒ algebraische Verfahren
  - ⇒ graphische Verfahren
  - ⇒ tabellarische Verfahren
- Man unterscheidet
  - ⇒ exakte Minimierungsverfahren (z.B. Quine McCluskey), deren Ergebnis das absolute Minimum einer Schaltungsdarstellung ist
  - ⇒ heuristische Minimierungsverfahren auf der Basis von iterativen Minimierungsschritten


## Darstellung Boolescher Funktionen durch Funktionstabellen (Wdh.)

- Darstellung des Verhaltens einer Booleschen Funktion mit Hilfe einer vollständigen Funktionstabelle
  - ⇒ Jeder Belegung der Booleschen Variablen wird ein Funktionswert zugeordnet
  - ⇒  $f(x_2, x_1, x_0) \rightarrow y$ , mit  $x_p, y \in \{0,1\}$

Index	$x_2$	$x_1$	$x_0$	$y$
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$$f(x_2, x_1, x_0) = x_1 \bar{x}_0 \vee x_2 x_1 \vee x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$$


## Wichtige Funktionen (Wdh.)

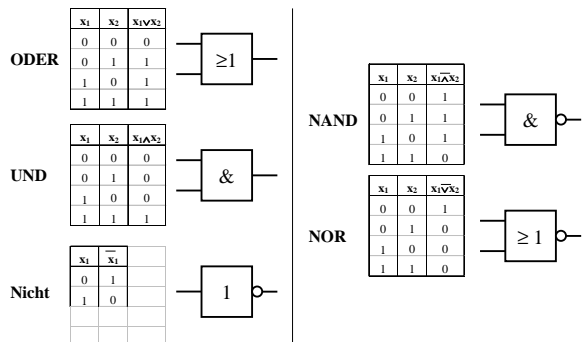

## Zusammenfassung der wichtigsten Begriffe aus TI1 (Wdh.)

- Boolesche Variable: Variable, die den Wert wahr (1) oder falsch (0) annehmen kann
- Produktterm: UND-Verknüpfung von Booleschen Variablen
- Implikant: Produktterm, der eine oder mehrere „1“-Stellen einer booleschen Funktion beschreibt (impliziert)
- Implikat: Disjunktion (ODER-Verknüpfung) von Literalen
- Minterm: Implikant, der genau eine „1“-Stelle einer booleschen Funktion beschreibt
- Maxterm: Implikat, das genau eine „0“-Stelle einer booleschen Funktion beschreibt
- disjunktive Normalform: Darstellung der Funktion, die nur aus Mintermen besteht (DNF)
- konjunktive Normalform: Darstellung der Funktion, die nur aus Maxtermen besteht (KNF)


## Beispiel (Wdh.)

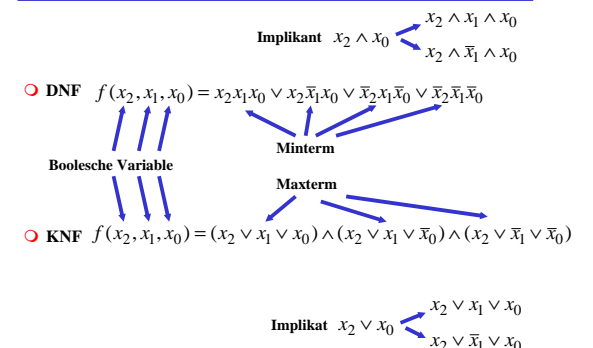
 
### 1.1 KV-Diagramme

(Wdh.)

- Nach Karnaugh und Veitch
- Möglichkeit, Boolesche Funktionen übersichtlich darzustellen
  - ⇒ bis 6 Variablen praktisch einsetzbar
- Ausgangspunkt ist ein Rechteck mit 2 Feldern




### KV-Diagramme

(Wdh.)

 - Beispiele



- Erweiterung durch Spiegelung
  - ⇒ für jede zusätzliche Variable verdoppelt sich die Zahl der Felder



### Eigenschaften von KV-Diagrammen

(Wdh.)

- Jedes Feld ist ein Funktionswert
  - ⇒ Ein Minterm der Funktion
  - ⇒ Eindeutige Variablenzuordnung
- Oft werden  $x_1$  und  $x_2$  vertauscht
  - ⇒ Lediglich eine andere Numerierung der Felder
  - ⇒ Kein Einfluss auf das Minimierungsverfahren
- Aufstellen der KV-Diagramme über die Funktionstabelle:


Index	$x_2$	$x_1$	$x_0$	Y
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	1
5	1	0	1	0
6	1	1	0	1
7	1	1	1	1

$f(x_2, x_1, x_0) = x_1 \bar{x}_0 \vee x_2 x_1 \vee x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$
 
### Minimalformen aus KV-Diagrammen

(Wdh.)

- Finden von 1-Blöcken, die symmetrisch zu denjenigen Achsen, an denen eine Variable von 0 auf 1 wechselt
- Jede Funktion läßt sich als disjunkte Verknüpfung solcher Implikanten darstellen
- Beispiele



### Überdeckung

(Wdh.)

**Def. 1.2:** Es sei eine Boolesche Funktion  $f(x_0, \dots, x_{n-1}): B^n \rightarrow B$  gegeben. Ein Implikant  $p$  heißt **Primimplikant**, wenn es keinen Implikanten  $q$  gibt, der  $p$  impliziert.

**Satz 1.1:** Zu jeder Booleschen Funktion  $f$  gibt es eine minimale Überdeckung aus Primimplikanten


**Def. 1.3:** Es sei eine Boolesche Funktion  $f(x_0, \dots, x_{n-1}): B^n \rightarrow B$  gegeben. Ein Implikant  $p$  heißt **Kernprimimplikant** (oder **essentieller Primimplikant**), wenn er einen Minterm überdeckt, der von keinem anderen Primimplikant überdeckt wird.

### Beispiel

(Wdh.)

$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 x_1 x_0 \vee \bar{x}_3 x_2 x_1 \bar{x}_0 \vee x_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0 \vee x_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 \vee x_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee x_3 x_2 \bar{x}_1 x_0 = \text{MIN}(0, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14)$$

DNF

 


$$f(x_3, x_2, x_1, x_0) = \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 \vee x_3 \bar{x}_0 \vee x_3 \bar{x}_2 x_1 = \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 \vee x_2 \bar{x}_0 \vee x_3 \bar{x}_2 x_1$$

DMF

### 1.2 Bündelminimierung


(Wdh.)

 

### 1.3 Minimierung unvollständiger Boolescher Funktionen


(Wdh.)

- Beispiel

 

### Minimierung unvollständiger Boolescher Funktionen

(Wdh.)

 

$$f = x_3 \bar{x}_1 \vee x_3 \bar{x}_2 x_0 \vee x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0 \quad f = x_3 \bar{x}_1 \vee x_3 \bar{x}_2 x_0 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0$$




## Heuristische Verfahren

- Heuristische Minimierungsverfahren werden eingesetzt,
  - ⇒ wenn die zweistufige Darstellung optimiert werden muss, aber
  - ⇒ nur begrenzte Rechenzeit und Speicherplatz zur Verfügung steht
- Die meisten heuristischen Minimierungsansätze basieren auf einer schrittweisen Verbesserung der Schaltung
- Unterschiede zu exakten Verfahren:
  - ⇒ man wendet eine Menge von Transformationen direkt auf die Überdeckung des *ON-Sets* an
  - ⇒ man definiert die Optimierung als beendet, wenn diese Transformationen keine Verbesserungen mehr bringen
- Mehr dazu in der Vorlesung „Entwurf hochintegrierter Schaltungen“

## 1.5 Laufzeiteffekte in Schaltnetzen

- Bisher wurden Schaltnetze mit idealen Verknüpfungsgliedern betrachtet
  - ⇒ die Verknüpfungsgliedern besaßen keine Signallaufzeit
- Bei realen Verknüpfungsgliedern dürfen Signallaufzeiten nicht vernachlässigt werden
  - ⇒ Schaltvariablen können Werte annehmen, die theoretisch oder bei idealen Verknüpfungsgliedern nie auftreten könnten
- Solche Störimpulse nennt man Hazards
  - ⇒ sie treten als Antwort auf die Änderung der Werte der Eingangsvariablen auf

## Entstehung von Hazards

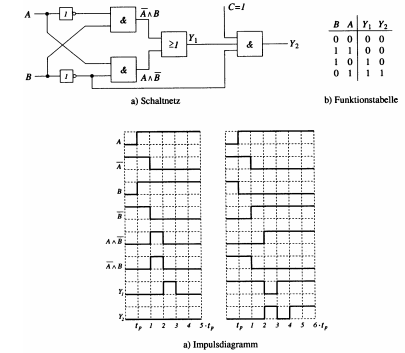

## Statische Hazards

- Statische Hazards sind Störimpulse aus einer Verknüpfung, die theoretisch konstant Null oder Eins liefern müsste


$X_l \wedge \bar{X}_{l-k}$  müsste Null liefern  
statischer 1-Hazard bei einem Übergang von  $X: 0 \rightarrow 1$

$X_l \vee \bar{X}_{l-k}$  müsste Eins liefern  
statischer 0-Hazard bei einem Übergang von  $X: 1 \rightarrow 0$

## Dynamische Hazards

- Dynamische Hazards entstehen als zusätzliche Übergänge beim Ausgang eines Schaltnetzes
- $X_l \wedge \bar{X}_{l-k} \vee X_l$ , mit  $l > k$ 
  - ⇒ bei einem Übergang von  $X=0 \rightarrow X=1$  darf am Ausgang nur ein zu  $X_{l-k}$  synchroner  $0 \rightarrow 1$  Übergang auftreten
  - ⇒ durch den vorgeschalteten statischen Hazard kommt es aber zu einer zusätzlichen  $0 \rightarrow 1$  Flanke
- $X_l \wedge (\bar{X}_{l-k} \vee X_l)$ , mit  $l > k$ 
  - ⇒ bei einem Übergang von  $X=0 \rightarrow X=1$  darf am Ausgang nur ein zu  $X_l$  synchroner  $0 \rightarrow 1$  Übergang auftreten
  - ⇒ durch den vorgeschalteten statischen Hazard kommt es aber zu einer zusätzlichen  $0 \rightarrow 1$  Flanke

## Klassifikation von Hazards

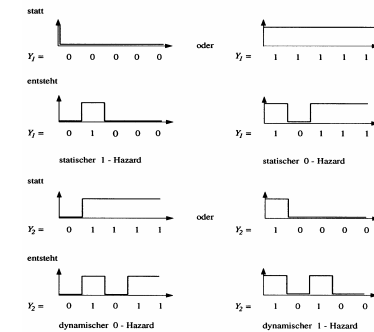


## Behebung von Hazards

- Hazards können die Funktion von Schaltnetzen stören
  - ⇒ falsche Werte können an den Eingang eines Schaltnetzes zurückgekoppelt werden
- Um solche Fehler zu vermeiden werden taktfankengetriggerte Speicherglieder in die Rückkopplung eingefügt
- Die Signale werden erst übernommen, wenn die Hazards abgeklungen sind
  - ⇒ nur stabile, gültige Werte werden übernommen
  - ⇒ synchrone Schaltwerke: Schaltwerke, die durch einen zentralen Takt gesteuert werden
- Hazards haben einen Einfluss auf die maximale Schaltgeschwindigkeit
  - ⇒ maximaler Takt
  - ⇒ Entfernung von Hazards führt zu einer Erhöhung der Geschwindigkeit einer Schaltung

## 2 Speicherglieder

- Speicherglieder dienen der Aufnahme, Speicherung und Abgabe von Schaltvariablen
  - ⇒ Ein Speicherglied ist ein bistabiles Kippglied
  - ⇒ Flipflop
- Zwei Zustände
  - ⇒ Zustand 1: Setzzustand
  - ⇒ Zustand 0: Rücksetzzustand
- Übernahme des Zustands kann erfolgen
  - ⇒ taktunabhängig (nicht taktgesteuert)
  - ⇒ taktabhängig (taktgesteuert)
    - taktzustandsgesteuert
    - taktfankengetriggert
- Die unterschiedlichen Arten der Ansteuerungen führen zu unterschiedlichen Flipflop-Typen

## Funktionsprinzip

 

- Rückkopplung
  - ⇒ Wirkprinzip aller bistabilen Kipperschaltungen
  - ⇒ Ein Kippvorgang eines stabilen Zustands in den anderen wird durch  $E_{st1}$  und  $E_{st2}$  ausgelöst


## Funktionsprinzip

- Nach dem Anlegen von  $U_B$  sei  $T_2$  leitend,  $T_1$  sperrt
  - $A_1$  besitzt H-Pegel und  $A_2$  besitzt L-Pegel
  - dieser Zustand ist stabil
- Wird  $E_{st1}$  auf H-Pegel gesetzt, so
  - wird  $T_1$  leitend,  $A_1$  geht auf L-Pegel
  - $T_2$  sperrt und  $A_2$  geht auf H-Pegel
  - dieser Zustand ist ebenfalls stabil
- Wird  $E_{st2}$  auf H-Pegel gesetzt, so
  - wird  $T_2$  leitend,  $A_2$  geht auf L-Pegel
  - $T_1$  sperrt und  $A_1$  geht auf H-Pegel
  - dieser Zustand ist wiederum stabil
- Werden  $E_{st1}$  und  $E_{st2}$  auf H-Pegel gesetzt, so
  - leiten beide Transistoren, die Rückkopplung wird unwirksam
  - dieser Zustand ist nicht stabil
  - unzulässige Eingangsbelegung

U. Kepschull
 
## RS-Flipflop

- Bistabile Kippschaltungen können aus rückgekoppelten
  - Transistoren
  - NOR-Gattern
  - NAND-Gattern
 gebaut werden
- RS-Flipflop
  - wenn die Eingänge den Wert 0 haben, bleibt der vorherige Zustand stabil
  - wird  $S=1$ , wird  $Q=1$  und  $\bar{Q}=0$
  - wird  $R=1$ , wird  $Q=0$  und  $\bar{Q}=1$
  - $S=1$  und gleichzeitig  $R=1$  sind nicht zulässig




Schaltzeichen für ein RS-Flipflop nach DIN

U. Kepschull
 
## RS-Flipflop aus NOR-Gattern

- Liegt an einem Eingang eines NOR-Gatters eine 1 an, so geht der entsprechende Ausgang auf 0
- Liegen an beiden Eingängen eine 0 an, so bleiben die Ausgänge erhalten



Funktionstabelle der Ausgänge  $A_1$  und  $A_2$

$E_1$	$E_2$	$A_1$	$A_2$
0	0	(wie vorher) speichern	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	(0 0) unzulässig	


$B$	$A$	$\bar{A} \vee \bar{B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

U. Kepschull

## RS-Flipflop aus NOR-Gattern

- Ein RS-Flipflop entsteht durch Vertauschen der Ausgänge


S	R	Q	$\bar{Q}$
0	0	(wie vorher) speichern	
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	(0 0) unzulässig	

 

U. Kepschull
 
## RS-Flipflop aus NAND-Gattern

- Liegt an beiden Eingängen eines NAND-Gatters eine 1 an, so geht der entsprechende Ausgang auf 0
- Liegen an beiden Eingängen der Schaltung eine 1 an, so bleiben die Ausgänge erhalten



Funktionstabelle der Ausgänge  $A_1$  und  $A_2$

$E_1$	$E_2$	$A_1$	$A_2$
0	0	(1 1) (unzulässig)	
0	1	1	0
1	0	0	1
1	1	(wie vorher) speichern	


$B$	$A$	$\bar{A} \wedge \bar{B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

U. Kepschull

## RS-Flipflop aus NAND-Gattern

- Ein RS-Flipflop entsteht durch Negation der Eingänge


S	R	$\bar{S}$	$\bar{R}$	Q	$\bar{Q}$
0	0	1	1	(wie vorher) speichern	
0	1	1	0	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	(1 1) unzulässig	

 

U. Kepschull
 
## Zustandsfolgetabelle

- Das Ausgangssignal ändert sich zeitversetzt nach der Signaländerung am Eingang
- Zeitverhalten wird in einer Zustandsfolge dargestellt
  - $Q_n$  ist der Wert vor der Signaländerung
  - $Q_{n+1}$  ist der Wert nach der Signaländerung



$$Q_{n+1} = S \vee (\bar{R} \wedge Q_n)$$


- Diese Gleichung heißt auch Funktionsgleichung oder Übergangsfunktion eines RS-Flipflops
  - das Verhalten eines Flipflops kann durch eine Schaltfunktion beschrieben werden

S	R	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0	speichern
0	0	1	speichern
0	1	0	rücksetzen
0	1	0	rücksetzen
1	0	0	setzen
1	0	1	setzen
1	1	0	unzulässig
1	1	1	unzulässig


U. Kepschull
 
## RS-Flipflop mit Zustandssteuerung

- Beim RS-Flipflop wird der Ausgang sofort nach Anlegen der Eingangssignale gesetzt
  - zur Vermeidung von Hazards wird häufig gefordert, dass ein Flipflop seinen Wert nur zu bestimmten Zeitpunkten ändert
  - Synchrone Schaltwerke
  - Einführung eines Taktsignals



Schaltung

 

Schaltzeichen

U. Kepschull


## RS-Flipflop mit Zustandssteuerung

C	S	R	$Q_n$	$Q_{n+1}$
0	0	0	0	0
0	0	0	1	1
0	0	1	0	keine Änderung des Ausgangszustands d.h. Speichern
0	0	1	0	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	speichern
1	0	0	1	speichern
1	0	1	0	rücksetzen
1	0	1	0	rücksetzen
1	1	0	0	setzen
1	1	0	1	setzen
1	1	1	0	unzulässig
1	1	1	1	unzulässig

- Aus der Übergangsfunktion des RS-Flipflops
  - $Q_{n+1} = S \vee (\bar{R} \wedge Q_n)$
  - mit  $S = (C \wedge S')$  und  $R = (C \wedge R')$
  - $Q_{n+1} = (C \wedge S') \vee (\overline{(C \wedge R')} \wedge Q_n)$


U. Kepschull
 
## Impulsdiagramm für Taktzustandssteuerung


 
## D-Flipflop mit Zustandssteuerung


- Das D-Flipflop entsteht aus einem RS-Flipflop mit Zustandssteuerung, durch die Negation des Setzsignals S




C	D	$Q_n$	$Q_{n+1}$	
0	-	0	0	speichern
0	-	1	1	speichern
1	0	-	0	rücksetzen
1	1	-	1	setzen

## Master-Slave D-Flipflop

 
- Probleme beim Verketteten von Flipflops
  - bei  $C=1$  rutschen die Eingänge bis zum Ausgang durch
  - Anwendung: Schieberegister, Zähler
- Lösung: (positiv) flankengesteuertes Flipflop
  - zwei D-Flipflops werden hintereinander geschaltet
  - das erste Flipflop erhält den negierten Takt
  - Master-Slave-Prinzip


 
## Impulsdiagramm des Master-Slave D-Flipflops



 
## Impulsdiagramm des Master-Slave D-Flipflops


 
## JK-Flipflop

- Neben den Funktionen speichern, setzen und rücksetzen, macht es Sinn für die undefinierte Belegung  $R=S=1$  die weitere Funktion wechseln zu definieren
  - Man erreicht dies durch Rückführung der Ausgänge an den Eingang



J	K	$Q_{n+1}$	
0	0	$Q_n$	speichern
0	1	0	rücksetzen
1	0	1	setzen
1	1	$\bar{Q}_n$	wechseln

Funktionstabelle

## Master-Slave T-Flipflop

- Ein T-Flipflop besitzt wie das D-Flipflop nur einen Eingang
  - ist dieser gleich 1, wechselt das Flipflop seinen Wert
  - T steht für toggle



T	$Q_{n+1}$	
0	$Q_n$	speichern
1	$\bar{Q}_n$	wechseln

Funktionstabelle

## 3 Schaltwerke

### 3.1 Formale Grundlagen

- Schaltnetze
  - die Ausgabe einer Schaltung hängt nur von den Werten der Eingabe zum gleichen Zeitpunkt ab
  - man nennt sie auch kombinatorische Schaltungen
- Schaltwerke
  - die Ausgabe einer Schaltung kann von den Werten der Eingabe zu vergangenen Zeitpunkten abhängen
  - alle Abhängigkeiten von Werten der Vergangenheit werden in einem Zustand zusammengefaßt
  - sie sind Implementierungen von deterministischen endlichen Automaten


## Beschreibung von endlichen Automaten

- Andere Namen für endliche Automaten sind:
  - finite state machine, FSM
  - sequentielle Schaltungen
  - Schaltungen mit Speicherverhalten
- Aus der Automatentheorie:
  - Ein endlicher Automat ist ein Quintupel  $A=(X, Y, S, \delta, \lambda, s_0)$ 
    - eine endliche Menge von Eingangsbelegungen, X
    - eine endliche Menge von Ausgangsbelegungen, Y
    - eine endliche Menge von Zuständen, S
    - eine Zustandsübergangsfunktion  $\delta : X \times S \rightarrow S$
    - eine Ausgabefunktion  $\lambda : X \times S \rightarrow Y$  (Mealy Verhalten)
    - $\lambda : S \rightarrow Y$  (Moore Verhalten)
  - und er besitzt einen Startzustand  $s_0$


## Mealy- und Moore-Automaten

- Die Zustände eines endlichen Automaten werden in Flipflops gespeichert
  - ⇨ möglich sind D-, T-, JK-, RS-Flipflops
- Der aktuelle Zustand wird an die Eingänge der Schaltung rückgekoppelt
- Man unterscheidet Mealy- und Moore- und Medvedev-Automaten:
- Mealy:
  - ⇨ Ausgänge können sich ändern, auch wenn keine Taktflanke aufgetreten ist
- Moore:
  - ⇨ Änderung von Ausgängen nur mit Änderung eines Taktimpulses
- Medvedev:
  - ⇨ Spezialfall des Moore-Automaten
  - ⇨ die Ausgänge sind die Zustandsbits der Flipflops

## Struktur eines Mealy-Automaten

 

## Struktur eines Moore-Automaten

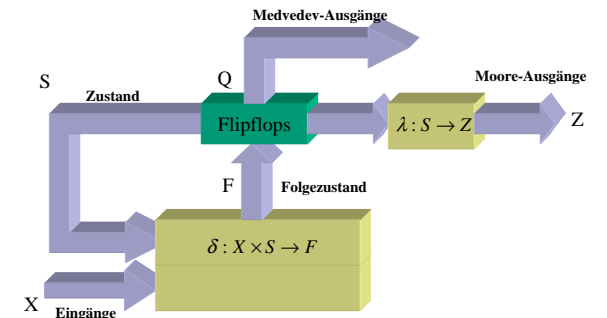


## 3.2 Darstellung endlicher Automaten

- Die Aufgabenstellung liegt meist in einer nicht formalisierten Form vor
- Um beim Entwurf von Schaltwerken systematische und möglichst auch rechnergestützte Entwurfsverfahren einsetzen zu können, muss eine formalisierte Beschreibung verwendet werden
- Häufig verwendete Darstellungsformen sind:
  - ⇨ Zeitdiagramm
  - ⇨ Automatengraph
  - ⇨ Ablauftabelle
  - ⇨ Schalfunktionen
  - ⇨ Automatentabelle

## Beispiel: Selbsthalteschaltung


- Beschreibung der Funktion:
  - ⇨ an den Eingängen befinden sich zwei Tasten : (Start und Stopp)
  - ⇨ die Schaltung liefert ein Ausgangssignal, mit dem ein Gerät ein- oder ausgeschaltet werden kann
  - ⇨ wird die Starttaste gedrückt, soll das Gerät eingeschaltet werden
  - ⇨ es soll eingeschaltet bleiben, auch wenn die Starttaste wieder losgelassen wird
  - ⇨ das Gerät soll ausgeschaltet werden, sobald die Stopptaste betätigt wird
- zu klären ist:
  - ⇨ was passiert, wenn beide Tasten gleichzeitig betätigt werden?
  - ⇨ was passiert, wenn die Starttaste gedrückt wird, obwohl das Gerät eingeschaltet ist?
  - ⇨ was passiert, wenn das Gerät ausgeschaltet ist und die Stopptaste gedrückt wird?

## Zeitdiagramm

 


- Damit lassen sich 2 Zustände festlegen:
  - ⇨ Zustand  $s_0$ : Ausgabe von Motor=0 und warten auf Start=1 und Stopp=0
  - ⇨ Zustand  $s_1$ : Ausgabe von Motor=1 und warten auf Stopp=1

## Mealy und Moore Verhalten

 

## Automatengraph

 

## Ablaufabelle

Mealy-Ablaufabelle

Eingang	Zustand	Folgezustand	Ausgang
- , 1	S0	S0	0
0 , 0	S0	S0	0
1 , 0	S0	S1	1
- , 0	S1	S1	1
- , 1	S1	S0	0

Moore-Ablaufabelle

Eingang	Zustand / Ausgang	Folgezustand
- , 1	S0 / 0	S0
0 , 0	S0 / 0	S0
1 , 0	S0 / 0	S1
- , 0	S1 / 1	S1
- , 1	S1 / 1	S0



## Interpretation der Ablauftabelle

- Wenn wir im Zustand 0 sind  
 und zusätzlich Start = 1 und Stop = 0 gilt,  
 dann wird Motor\_an zu 1  
 und wir gehen mit dem nächsten Takt in den Zustand 1

## Schaltfunktionen

- Aus der Ablauftabelle lassen sich die die Ausgabe- und die Zustandsübergangsfunktion ablesen:

$x_1, x_2$	Zustand $S$	Folgezustand $S^+$	Ausgang $y$
- , 1	S0	S0	0
0 , 0	S0	S0	0
1 , 0	S0	S1	1
- , 0	S1	S1	1
- , 1	S1	S0	0

- Übergangsfunktion:  $s_0^+ = (x_2 \wedge s_0) \vee (\bar{x}_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge s_0) \vee (x_2 \wedge s_1)$   
 $s_1^+ = (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge s_0) \vee (\bar{x}_2 \wedge s_1)$
- Ausgabefunktion:  $y = (x_1 \wedge \bar{x}_2 \wedge s_0) \vee (\bar{x}_2 \wedge s_1)$  Mealy-Automat  
 $y = s_1$  Moore-Automat

## Automatentabelle

Zustand	Folgezustand				Ausgang	Zustand	Folgezustand/ Ausgang			
	Start/Stop 0/0	0/1	1/0	1/1			Start/Stop 0/0	0/1	1/0	1/1
$s_0$	$s_0$	$s_0$	$s_1$	$s_0$	0	$s_0$	$s_0/0$	$s_0/0$	$s_1/1$	$s_0/0$
$s_1$	$s_1$	$s_0$	$s_1$	$s_0$	1	$s_1$	$s_1/1$	$s_0/0$	$s_1/1$	$s_0/0$

Moore-Automat

Mealy-Automat

- In der Automatentabelle werden die Zustände senkrecht und alle möglichen Eingangsbelegungen waagrecht dargestellt  
 → an den Schnittpunkten werden die Folgezustände eingetragen  
 → Moore-Automat: Die Ausgabe wird dem Zustand zugeordnet  
 → Mealy-Automat: Die Ausgabe wird dem Folgezustand zugeordnet

## Medvedev- und Moore-Automaten

- Auch Moore-Automaten können während des Übergangs Fehlimpulse (Glitches, Hazards) auslösen  
 → unterschiedliche Laufzeiten in der Schaltung  
 → 01 nach 10 Übergänge der Zustandsübergangsfunktion ohne Änderung des Ausgangswerts
- Medvedev-Automaten besitzen am Ausgang ein Flipflop  
 → keine Fehlimpulse  
 → Ausgangswert muss einen Takt früher berechnet werden

Eingang	Zustand / Ausgang	Folgezustand	Eingang	Zustand / Ausgang	Folgezustand
- , 1	S0 / 0	S0	- , 1	S0 / 0	S0
0 , 0	S0 / 0	S0	0 , 0	S0 / 0	S0
1 , 0	S0 / 0	S1	1 , 0	S0 / 1	S1
- , 0	S1 / 1	S1	- , 0	S1 / 1	S1
- , 1	S1 / 1	S0	- , 1	S1 / 0	S0

Moore-Automat

Medvedev-Automat

## 3.3 Analyse und Entwurf von Schaltwerken

### Grundlegende Realisierung von Automaten


- Asynchrone Realisierung  
 → Zustandsspeicher durch Rückkopplung  
 → es gibt keinen zentralen Takt  
 → die Zustandsspeicher (Flipflops) können zu jedem Zeitpunkt ihren Wert ändern  
 → self-timed
- Synchrone Realisierung  
 → Rückkopplung nur durch flanken- oder pegelgetriggerte Flipflops  
 → die Taktleitungen aller Flipflops sind miteinander verbunden (oder hängen nach einem festen Zeitschema voneinander ab)
- Obwohl asynchrone Realisierungen auch eine gewisse praktische Bedeutung besitzen, werden hier nur synchrone Realisierungen betrachtet

## 3.3.1 Analyse von Schaltwerken

- Ein Schaltwerk zu analysieren bedeutet, sein Schaltverhalten durch  
 → eine Zustandstabelle  
 → dessen Schaltfunktion oder  
 → einen Zustandsgraph zu beschreiben
- Prinzipielles Vorgehen:  
 → von einem gegebenen Schaltplan werden zunächst die Ausgabe und Übergangsfunktion abgeleitet  
 → ein Anfangszustand wird angenommen  
 → mit den Werten der Eingangsvariablen werden die Folgezustände abgeleitet  
 → auf diese Weise entstehen die Ablauftabellen  
 → aus den Ablauftabellen kann der Automatengraph abgeleitet werden
 
## Beispiel: Ausgangspunkt - der Schaltplan

- Grundlegende Charakterisierungen  
 → synchrones Schaltwerk  
 → Eingang  $x$  und Ausgang  $y$  bestehen je aus einer Variablen  
 → das Schaltwerk enthält 2 D-Flipflops  
 → es kann maximal 4 Zustände besitzen  
 → Das Schaltwerk ist ein Mealy-Automat



## Die Schaltfunktion

- Aus dem Schaltplan läßt sich ablesen:  
 → für die Übergangsfunktion

$$z_0^+ = (\bar{z}_0 \wedge \bar{x}) \vee (z_1 \wedge x)$$

$$z_1^+ = (z_0 \wedge \bar{z}_1) \vee (z_0 \wedge x) \vee (\bar{z}_0 \wedge z_1 \wedge \bar{x})$$

- für die Ausgabefunktion


$$y = (z_0 \wedge z_1 \wedge \bar{x}) \vee (\bar{z}_0 \wedge z_1 \wedge x)$$

## Die Ablauftabelle und der Automatengraph

- Aufstellen der Ablauftabelle über die Auswertung der Funktionen für  $z_0^+, z_1^+$  und  $y$   
 → alle Belegungen der Eingangsvariablen  
 → alle Belegungen der Zustandsvariablen

$z_1$	$z_0$	$x$	$z_1^+$	$z_0^+$	$y$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

 - Aufstellen des Automatengraphen über die Auswertung der Ablauftabelle  
 → Beschriftung der Zustände und Übergänge nicht vergessen!




### 3.3.2 Entwurf von Schaltwerken

- **Prinzipielles Vorgehen:**
  - ⇒ festlegen der Zustandsmenge
    - daraus ergibt sich die Anzahl der erforderlichen Speicherglieder
  - ⇒ festlegen des Anfangszustands
  - ⇒ Definition der Ein- und Ausgangsvariablen
  - ⇒ Darstellung der zeitlichen Zustandsfolge in Form eines Zustandsgraphen
  - ⇒ aufstellen der Ablauftabelle
  - ⇒ Herleitung der Übergangs- und Ausgabefunktionen
  - ⇒ Darstellung der Übergangs- und Ausgabefunktionen in einem KV-Diagramm und Minimierung
  - ⇒ Darstellung des Schaltwerks in einem Schaltplan
 
### Beispiel: ein umschaltbarer Zähler

- Es soll ein zweistelliger Gray-Code-Zähler entworfen werden, der sowohl vorwärts als auch rückwärts zählen kann
- Die Umschaltung der Zählrichtung erfolgt über die Eingangsvariable  $x$ 
  - ⇒ für  $x=0$  ist die Zählfolge 00 - 01 - 11 - 10
  - ⇒ für  $x=1$  ist die Zählfolge 00 - 10 - 11 - 01
- Die Ausgangsvariablen sind identisch mit den Zustandsvariablen, da der Zählerstand angezeigt werden soll
  - ⇒ Moore-Automat




Automatengraph

### Ablaufabelle und die Übergangsfunktionen

- Die Ablauftabelle kann direkt aus dem Automatengraph abgeleitet werden
  - ⇒ die linke Seite enthält alle Wertekombinationen, die  $z_0$ ,  $z_1$  und  $x$  einnehmen können
  - ⇒ die rechte Seite enthält die Werte der Folgezustände
- Aus der Ablauftabelle können die KV-Diagramme für  $z_0$  und  $z_1$  aufgestellt werden
- Aus den KV-Diagrammen lassen sich die minimierten Übergangsfunktionen ablesen

$z_1$	$z_0$	$x$	$z_1^+$	$z_0^+$
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

 

$$z_1^+ = (\bar{z}_0 \wedge x) \vee (z_0 \wedge \bar{x})$$


$$z_0^+ = (\bar{z}_1 \wedge \bar{x}) \vee (z_1 \wedge x)$$

### Das Schaltwerk

- Die minimierten Übergangsfunktionen können schließlich in einem Schaltplan gezeichnet werden

$$z_0^+ = (\bar{z}_0 \wedge x) \vee (z_0 \wedge \bar{x})$$
 
$$z_1^+ = (\bar{z}_1 \wedge \bar{x}) \vee (z_1 \wedge x)$$




### 3.4 Technische Realisierung von Schaltwerken

- Realisierung mit diskreten Bauelementen
  - ⇒ Verknüpfungsglieder
  - ⇒ Speicherglieder
- Die Bauelemente werden entsprechend der Aufgabenstellung durch eine feste Verdrahtung miteinander verbunden
- Solche Schaltwerksrealisierungen können nur eine feste Aufgabe erfüllen
  - ⇒ das Schaltwerk ist nicht flexibel
  - ⇒ bei einem Fehler in der Verdrahtung kann keine Korrektur vorgenommen werden
- Die Bauelemente stehen als integrierte Schaltkreise zur Verfügung

 
### Realisierung mit einem PLA

- Programmable Logic Array
  - ⇒ technische Realisierung der DMF
  - ⇒ UND- und ODER-Matrix sind frei programmierbar



 
### Realisierung mit einem PAL

- Programmable Array Logic
  - ⇒ die ODER-Matrix ist vorgegeben
  - ⇒ es steht eine feste Anzahl von Implikanten pro Ausgang zur Verfügung
  - ⇒ die UND-Matrix ist programmierbar



 
### Realisierung mit einem ROM

- Technische Realisierung durch ein PROM, EPROM, EEPROM
- Die UND-Matrix ist durch den Adressdekodierer vorgegeben
  - ⇒ alle Minterme sind implementiert
  - ⇒ direkte Implementierung der Funktionstabelle


 
### Realisierung mit einem ROM

- Auch die Ausgabefunktion kann mit einem ROM realisiert werden
  - ⇒ Wortorientierung des ROMs wird ausgenutzt
  - ⇒ Mikroprogramm
  - ⇒ mögliche Implementierung des Steuerwerks in Mikroprozessoren



## 4. Spezielle Schaltnetze und Schaltwerke

- Für die Implementierung komplexer Schaltungen werden häufig immer wieder kehrende Bausteintypen verwendet
- Typische Schaltnetze sind
  - ↳ Multiplexer/Demultiplexer
  - ↳ Vergleicher
  - ↳ Addierer
  - ↳ Multiplizierer
- Typische Schaltwerke sind
  - ↳ Register
  - ↳ Schieberegister
  - ↳ Zähler


## Multiplexer

- Mehrere Eingänge, ein Ausgang
- über n Steuerleitungen können 2<sup>n</sup> Eingänge ausgewählt und an den Ausgang durchgeschaltet werden



 
## Demultiplexer

- Ein Eingang wird auf einen aus 2<sup>n</sup> Ausgängen durchgeschaltet



 
## Vergleicher (Komparatoren)

- Vergleich zweier Zahlen
  - ↳ A=B, A<B, A>B
- Gleichheit bedeutet, dass alle Bits übereinstimmen




- 1-Bit Komparator mit Größenvergleich

a	b	y <sub>a&gt;b</sub>	y <sub>a=b</sub>	y <sub>a&lt;b</sub>
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

 


## Komparatoren

- Serielle Erweiterung

 


- Parallele Erweiterung

 

## Addierer


- Halbaddierer

a	b	s	ü
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


- Volladdierer

a	b	ü <sub>1</sub>	s	ü
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

 
 
## Addition mit seriellem Übertrag


- Der Übertrag des Volladdierers ü<sub>i</sub> wird mit c<sub>i+1</sub> verbunden


 
## Addierer mit paralleler Übertragslogik

- Allgemein:

$$c_i = a_i b_i \vee (a_i \oplus b_i) c_{i-1}$$




## Multiplizierer

- Parallele Multiplikation durch Addierwerk


$$p = x \cdot y = \left( \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^i \right) \cdot \left( \sum_{j=0}^{n-1} y_j \cdot 2^j \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} 2^{i+j} x_i y_j$$

 - für n=3: (x<sub>2</sub>y<sub>2</sub> steht für x<sub>i</sub> UND y<sub>j</sub>)



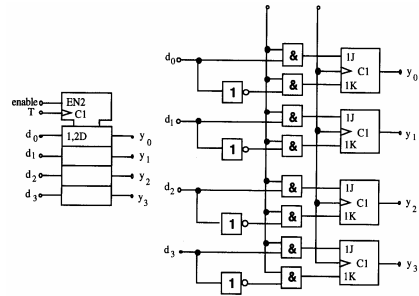
## Register

- Speicherung einer n-stelligen Zahl durch n Flipflops



 
## Schieberegister

- Kette von Flipflops
- Anwendungen:
  - Serien-Parallel-Wandlung
  - Parallel-Serien-Wandlung
  - FIFO oder Stapel-Speicher
  - Multiplikation mit 2 oder Division durch 2
  - mit Rückkopplung zur Erzeugung komplexer Signalfolgen (Sequenz)



 
## Zähler

- Einfacher Dualzähler durch Rückkopplung
- Asynchroner Ripple Carry Zähler




 - Synchroner Dualzähler durch Carry-Look-Ahead-Logik




## Zähler


- Praktische Ausführung eines Zählers

 

- Kaskadierung eines Zählers

 

## Aufbau einer ALU

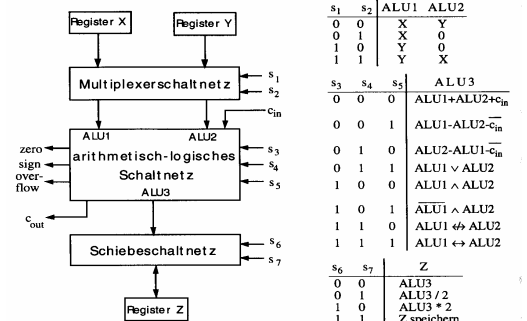

## Bauelemente eines Rechnersystems

- Multiplexer und Demultiplexer zur Steuerung des Datenflusses
- Zähler für die Programmsteuerung
- ALU
  - Register
  - Addierer
  - Multiplizierer
  - Schieberegister
- Speicherzellen
  - RAM
  - ROM

## 5 Rechnerarithmetik

- Die Rechnerarithmetik behandelt
  - die Darstellung von Zahlen
  - Verfahren zur Berechnung der vier Grundrechenarten
  - Schaltungen, die diese Verfahren implementieren

## 5.1 Formale Grundlagen

- Menschen rechnen und denken im Dezimalsystem
- Die meisten Rechner verwenden das Dualsystem
  - man benötigt Verfahren der Konvertierung, die sich algorithmisch umsetzen lassen

### 7.1.1 Zahlensysteme

- Stellenwertsysteme
  - jeder Position  $i$  der Ziffernreihe ist ein Stellenwert zugeordnet welcher der Potenz  $b^i$  der Basis  $b$  eines Zahlensystems entspricht  $z_n z_{n-1} \dots z_1 z_0 z_{-1} z_{-2} z_{-m}$
  - der Wert  $X_b$  ergibt sich aus der Summe der Werte aller Einzelstellen  $X_b = z_n b^n + z_{n-1} b^{n-1} + \dots + z_1 b + z_0 + z_{-1} b^{-1} + z_{-2} b^{-2} + \dots + z_{-m} b^{-m} = \sum_{i=-m}^n z_i b^i$

## Die wichtigsten Zahlensysteme

b	Zahlensystem	Ziffern
2	Dualsystem	0, 1
8	Oktalsystem	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
10	Dezimalsystem	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
16	Hexadezimalsystem	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

- Dualsystem kann direkt auf 2-wertige Logik umgewandelt werden
- Oktal- und Hexadezimalsystem sind Kurzschreibweisen der Zahlen im Dualsystem
  - sie lassen sich leicht in Zahlen des Dualsystems umwandeln

## Umwandlung vom Dezimalsystem in ein Zahlensystem zur Basis $b$

### ○ Euklidischer Algorithmus

⇒ die einzelnen Ziffern werden sukzessive berechnet

$$Z = z_n 10^n + z_{n-1} 10^{n-1} + \dots + z_1 10 + z_0 + z_{-1} 10^{-1} + z_{-2} 10^{-2} + \dots + z_{-m} 10^{-m}$$

$$= y_p b^p + y_{p-1} b^{p-1} + \dots + y_1 b + y_0 + y_{-1} b^{-1} + y_{-2} b^{-2} + \dots + y_{-q} b^{-q}$$

⇒ Algorithmus

1. Berechne  $P$  gemäß der Ungleichung  $b^{p-1} \leq Z < b^p$
2. Ermittle  $y_p$  und den Rest  $R_p$  durch Division von  $Z$  durch  $b^p$   
 $y_p = Z \text{ div } b^p; \quad R_p = Z \text{ mod } b^p; \quad y_p = \{0, 1, \dots, b-1\}$
3. Wiederhole 2. für  $i = p-1$  und ersetze dabei nach jedem Schritt  $Z$  durch  $R_i$ , bis  $R_i=0$  oder bis  $b_i$  klein genug ist

U. Kekschull

## Beispiel

### ○ Umwandlung von $15741,233_{10}$ ins Hexadezimalsystem

<b>1. Schritt</b>	$16^3 \leq 15741,233_{10} < 16^4$	<b>höchste Potenz</b> $16^3$
<b>2. Schritt</b>	$15741,233_{10} : 16^3 = 3$	<b>Rest</b> 3453,233
<b>3. Schritt</b>	$3453,233 : 16^2 = D$	<b>Rest</b> 125,233
<b>4. Schritt</b>	$125,233 : 16 = 7$	<b>Rest</b> 13,233
<b>5. Schritt</b>	$13,233 : 1 = D$	<b>Rest</b> 0,233
<b>6. Schritt</b>	$0,233 : 16^{-1} = 3$	<b>Rest</b> 0,0455
<b>7. Schritt</b>	$0,0455 : 16^{-2} = B$	<b>Rest</b> 0,00253
<b>8. Schritt</b>	$0,00253 : 16^{-3} = A$	<b>Rest</b> 0,000088593
<b>9. Schritt</b>	$0,000088593 : 16^{-4} = 5$	<b>Rest</b> 0,000012299

← Fehler

Ergebnis:  $15741,233_{10} = 3D7D,3BA5_{16}$

U. Kekschull

## Umwandlung vom Dezimalsystem in eine Zahl zur Basis $b$

### ○ Horner-Schema

⇒ Eine ganze Zahl  $X_b$  kann auch in der folgenden Form dargestellt werden:

$$X_b = (((((y_n b + y_{n-1})b + y_{n-2})b + y_{n-3})b \dots b + y_1)b + y_0$$

### ○ Die gegebene Dezimalzahl wird sukzessive durch die Basis $b$ dividiert

⇒ Die jeweiligen ganzzahligen Reste ergeben die Ziffern der Zahl  $X_b$

⇒ Reihenfolge: niederwertige zur höchstwertige Stelle

### ○ Beispiel: Umwandlung von $15741_{10}$ ins Hexadezimalsystem

$15741_{10} : 16 = 983$	<b>Rest</b> 13	$(D)_{16}$
$983_{10} : 16 = 61$	<b>Rest</b> 7	$(7)_{16}$
$61_{10} : 16 = 3$	<b>Rest</b> 13	$(D)_{16}$
$3_{10} : 16 = 0$	<b>Rest</b> 3	$(3)_{16}$

Ergebnis:  $15741_{10} = 3D7D_{16}$

U. Kekschull

## Umwandlung des Nachkommateils

### ○ Der Nachkommateil einer Zahl $X_b$ kann in der folgenden Form dargestellt werden

$$Y_b = (((((y_{-m} b^{-1} + y_{-m+1})b^{-1} + y_{-m+2})b^{-1} + \dots + y_{-2})b^{-1} + y_{-1})b^{-1}$$

### ○ sukzessive Multiplikation des Nachkommateils der Dezimalzahl mit der Basis $b$ des Zielsystems ergibt nacheinander die $y_{-i}$

### ○ Beispiel: Umwandlung von $0,233_{10}$ ins Hexadezimalsystem

$0,233 * 16 = 3,728$	$z_{-1} = 3$
$0,728 * 16 = 11,648$	$z_{-2} = B$
$0,648 * 16 = 10,368$	$z_{-3} = A$
$0,368 * 16 = 5,888$	$z_{-4} = 5$

Ergebnis:  $0,233_{10} = 0,3BA5_{16}$

U. Kekschull

## Umwandlung einer Zahl zur Basis $b$ ins Dezimalsystem

### ○ Werte der einzelnen Stellen werden mit deren Wertigkeit multipliziert und aufsummiert

### ○ Beispiel: Umwandlung von $101101,1101$ ins Dezimalsystem

101101,1101	
$1 * 2^{-4} =$	0,0625
$0 * 2^{-3} =$	0
$1 * 2^{-2} =$	0,25
$1 * 2^{-1} =$	0,5
$1 * 2^0 =$	1
$0 * 2^1 =$	0
$1 * 2^2 =$	4
$1 * 2^3 =$	8
$0 * 2^4 =$	0
$1 * 2^5 =$	32
	<hr/>
	45,8125 <sub>10</sub>

U. Kekschull

## Weitere Umwandlungen

### ○ Umwandlung zwischen zwei beliebigen Zahlensystemen

⇒ zwei Schritte: Umwandlung ins Dezimalsystem und danach vom Dezimalsystem ins Zielsystem

### ○ Spezialfall: Eine Basis eine Potenz der anderen Basis

⇒ Umwandlung erfolgt durch Zusammenfassen der Stellen

⇒ Beispiel: Umwandlung von  $0110100,110101_2$  ins Hexadezimalsystem

0011	0100,	1101	0100
3	4,	D	4

U. Kekschull

## 5.1.2 Kodierung zur Zahlen- und Zeichendarstellung

### ○ Die Dezimalzahlen können auch ziffernweise in eine Binärarstellung überführt werden

⇒ um die 10 Ziffern 0 bis 9 darstellen zu können, benötigt man 4 Bit

⇒ eine solche 4er-Gruppe wird Tetrade genannt

⇒ Pseudotetraden: 6 der 16 Kodierungen stellen keine gültigen Ziffern dar

### ○ BCD

⇒ Binary Coded Decimals

⇒ man verwendet das Dualäquivalent der ersten 10 Dualzahlen

⇒ Beispiel:

$$8127_{10} = 1000\ 0001\ 0010\ 0111_{BCD} = 111111011111_2$$

⇒ Nachteile der BCD-Kodierung

- höherer Platzbedarf
- aufwändige Implementierung der Rechenoperationen

U. Kekschull

## Gray-Kodierung

### ○ Einschrittige Kodierung

⇒ bei benachbarten Zahlen ändert sich nur ein Binärzeichen

### ○ Vorteil

⇒ keine Hazards bei der Analog/Digitalwandlung und bei Abtastern

### ○ Nachteil

⇒ keine Stellenwertigkeit  
⇒ aufwändige Rechenoperationen

Dezimalzahl	Gray-Codierung
0	0000
1	0001
2	0011
3	0010
4	0110
5	0111
6	0101
7	0100
8	1100
9	1101
10	1111
11	1110
12	1010
13	1011
14	1001
15	1000

U. Kekschull

## Kodierung von Zeichen

### ○ American Standard Code for Information Interchange (ASCII)

⇒ 7 Bit-Kodierung für 128 Zeichen

⇒ 2\*26 Zeichen, 10 Ziffern und 32 Kommunikationssteuerzeichen

### ○ Umlaute und Sonderzeichen sind nicht enthalten

⇒ 8-Bit Erweiterungen unterschiedlicher Computerhersteller

⇒ Andere Verwendung des 8. Bits: Paritätsprüfung

U. Kekschull



## Normalisierte Gleitkommadarstellung

- Eine Gleitkommazahl heißt normalisiert, wenn die folgende Beziehung gilt:
 
$$\frac{1}{2} \leq \text{Mantisse} < 1$$
  - ⇒ bei allen Zahlen außer der 0 ist die erste Stelle hinter dem Komma immer 1
  - ⇒ legt man für die Zahl 0 ein festes Bitmuster fest, kann man die erste 1 nach dem Komma weglassen
- Beispiel: Die Zahl  $7135_{10}$ 
  - ⇒ Festkommazahl  
0 000 0000 0000 0000 0001 1011 1101 1111<sub>2</sub>
  - ⇒ Gleitkommadarstellung, normiert  
0 | 100 0110 1 | 110 1111 0111 1100 0000 0000
  - ⇒ Gleitkommadarstellung, normiert, implizite erste 1  
0 | 100 0110 1 | 101 1110 1111 1000 0000 0000

## IEEE Gleitkommadarstellung

- Auch bei gleicher Wortbreite lassen sich unterschiedliche Gleitkommaformate definieren
  - ⇒ Normung durch IEEE
  - ⇒ einfache Genauigkeit (32 Bit)
 

31	23	22	0
Vz	Charakteristik	Mantisse	0
  - ⇒ doppelte Genauigkeit (64 Bit)
 

63	62	52	51	0
Vz	Charakteristik	Mantisse	0	0
- Eigenschaften
  - ⇒ Basis b ist gleich 2
  - ⇒ das erste Bit wird implizit zu 1 angenommen, wenn die Charakteristik nicht nur Nullen enthält
  - ⇒ Es wird so normalisiert, dass das erste Bit vor dem Komma steht

## IEEE Gleitkommadarstellung

- Zusammenfassung des 32-bit IEEE-Formats:
 

Charakteristik	Zahlenwert
0	$(-1)^{Vz} 0, \text{Mantisse} \cdot 2^{-126}$
1	$(-1)^{Vz} 1, \text{Mantisse} \cdot 2^{-126}$
...	$(-1)^{Vz} 1, \text{Mantisse} \cdot 2^{\text{Charakteristik}-127}$
254	$(-1)^{Vz} 1, \text{Mantisse} \cdot 2^{127}$
255	Mantisse = 0: overflow, $(-1)^{Vz} \infty$
255	Mantisse $\neq 0$ : NaN (not a number)
- Um Rundungsfehler zu vermeiden, wird intern mit 80 Bit gerechnet

## 5.2 Addition und Subtraktion


- Addition erfolgt Hilfe von Volladdierern wie im letzten Abschnitt beschrieben
  - ⇒ Ripple-Carry oder Carry-Look-Ahead Addierer
- Für die Subtraktion können ebenfalls Volladdierer verwendet werden
  - ⇒  $x - y = x + (-y)$
  - ⇒ Zweierkomplement berechnet sich über die Negation aller Bits mit einer 1 am ersten Übertrag des Addierers
- Bei Gleitkommazahlen müssen Mantisse und Exponent separat betrachtet werden
  - ⇒ Angleichen der Exponenten: Bilde die Differenz der Exponenten und verschiebe die Mantisse, die zum kleineren Exponenten gehört um die entsprechende Anzahl nach rechts
  - ⇒ Addition der Mantissen
  - ⇒ Normalisierung

## 5.3 Multiplikation und Division

- Prinzip der Multiplikation: Schieben und Addieren
- Multiplikation von Zahlen im Zweierkomplement:
  - ⇒ die Zahlen werden in eine Form mit Betrag und Vorzeichen konvertiert
  - ⇒ die Beträge werden Multipliziert (kaskadiertes Addierwerk)
  - ⇒ das neue Vorzeichen wird berechnet (Exklusiv-ODER-Verknüpfung)
- Prinzip der Division: Schieben und Subtrahieren
  - ⇒ zwei Sonderfälle:
    - Division durch 0 muss eine Ausnahme auslösen
    - Die Division muss abgebrochen werden, wenn die vorgegebene Bitzahl des Ergebnisregisters ausgeschöpft ist

 
## 6 Ein einfacher Rechner

- Erweiterung von Steuerwerken
  - ⇒ Ein Steuerwerk bestimmt den Ablauf der Berechnung
  - ⇒ Der Datenpfad bestimmt den Fluss der Operanden und Ergebnisse
  - ⇒ Daten und Programm stehen in einem gemeinsamen Speicher



- VonNeumann Architektur
  - ⇒ Ein-/Ausgabe
  - ⇒ Speicher
  - ⇒ Rechenwerk
  - ⇒ Leitwerk (Steuerwerk)

## VonNeumann Architektur

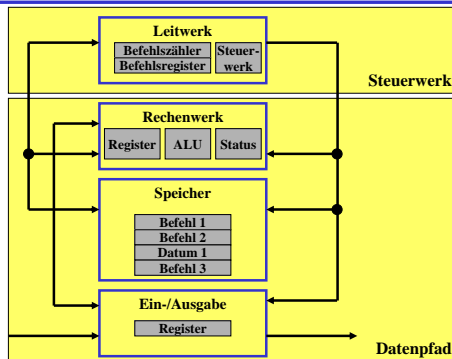

## Befehlsablauf im vonNeumann-Rechner

- Lesen
  - ⇒ Einen neuen Programmzähler-Wert (PC) bestimmen
  - ⇒ Bestimmung der Speicheradresse des Quelloperanden
  - ⇒ Lesezugriff auf den Speicher
  - ⇒ Speichern des gelesenen Wertes im Zielregister
- Schreiben
  - ⇒ Einen neuen Programmzähler-Wert (PC) bestimmen
  - ⇒ Bestimmung der Speicheradresse des Zielloperanden
  - ⇒ Lesezugriff auf das Quellregister
  - ⇒ Schreibzugriff auf den Speicher

## Befehlsablauf im vonNeumann-Rechner



- Verknüpfung von Operanden
  - ⇒ Einen neuen Programmzähler-Wert (PC) bestimmen
  - ⇒ Auslesen der Operanden aus dem Registerblock
  - ⇒ Verknüpfung der Operanden in der ALU
  - ⇒ Schreiben des Ergebnisses in den Registerblock
- Verzweigungen und Sprünge
  - ⇒ Einen neuen Programmzähler-Wert (PC) bestimmen
  - ⇒ Berechnung der Adresse des Sprungziels
  - ⇒ Prüfung der Sprungbedingung (bei Verzweigungen)
  - ⇒ Überschreiben des Befehlszählers, wenn der Sprung ausgeführt werden soll

## Der Toy-Prozessor

- Implementierung einer einfachen VonNeumann-Architektur
  - ↳ Quelle: Phil Kopmann, Microcoded versus Hard-Wired Logic
  - ↳ Byte Januar 87, S. 235
  - ↳ einfacher aber vollständiger Mikrorechner
  - ↳ einfacher Aufbau mit Standardbausteinen
- RISC-Rechner
  - ↳ alle Befehle in einem Takt (2 Phasen Takt)
  - ↳ sehr einfacher Befehlssatz (12 Befehle)

  
## Spezifikation des Toy-Rechners

- 1-Adress-Maschine (nur ein Register)
  - ↳ Ein Quelloperand kommt aus dem Speicher
  - ↳ Der zweite Operand kommt aus dem Akku
  - ↳ Zielregister ist immer der Akkumulator (ACCU)



- Komponenten (Speicher CPU)
  - RAM: 4096 \* 16 Bit
  - ALU: 4 \* 74181 ALU-Baustein
  - ACC: Register
  - IR: Instruktionsregister
  - PC: Programmzähler
  - MUX: Multiplexer

## Blockschaltbild des Toy-Rechners

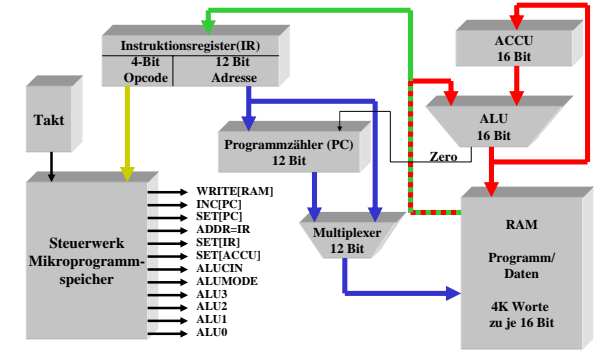


## Befehlssatz

Opcode	Operation	Beschreibung
0	STO <Adresse>	speichere den ACCU ins RAM an die Adresse
1	LDA <Adresse>	lade ACCU mit dem Inhalt der Adresse
2	BRZ <Adresse>	springe nach Adresse, wenn der ACCU Null ist
3	ADD <Adresse>	addiere den Inhalt der Adresse zum ACCU
4	SUB <Adresse>	subtrahiere den Inhalt der Adresse vom ACCU
5	OR <Adresse>	logisches ODER des ACCUS mit dem Inhalt der Adresse
6	AND <Adresse>	logisches UND des ACCUS mit dem Inhalt der Adresse
7	XOR <Adresse>	logisches ExODER des ACCUS mit dem Inhalt der Adresse
8	NOT	logisches NICHT der Bits im ACCU
9	INC	inkrementiere den ACCU
10	DEC	dekrementiere den ACCU
11	ZRO	setze den ACCU auf NULL
12	NOP	nicht benutzt
13	NOP	nicht benutzt
14	NOP	nicht benutzt
15	NOP	nicht benutzt


## Spezifikation der Befehle

OpCode	Operation	Zyklus	Beschreibung
0	STO	1	ADDR=IR; ALU=ACC; WRITE(RAM)
		2	ADDR=PC; SET(IR); INC(PC)
1	LDA	1	ADDR=IR; ALU=RAM; SET(ACC)
		2	ADDR=PC; SET(IR); INC(PC)
2	BRZ	1	SET[PC]
		2	ADDR=PC; SET(IR); INC(PC)
3	ADD	1	ADDR=IR; ALU=ACC+RAM; SET(ACC)
		2	ADDR=PC; SET(IR); INC(PC)
...			
9	INC	1	ALU=ACC+1; SET(ACC)
		2	ADDR=PC; SET(IR); INC(PC)
...			
12-15	NOP	1	ADDR=PC; SET(IR); INC(PC)
		2	


## Ablaufsteuerung

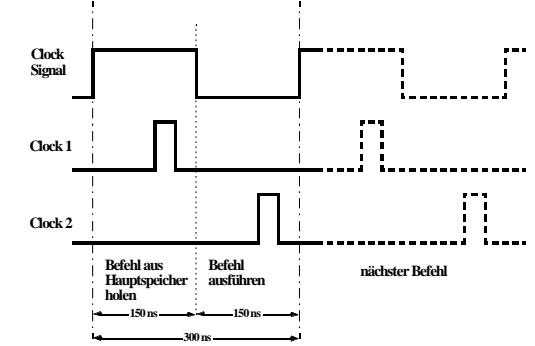


## Komponente 1: Der Taktgenerator

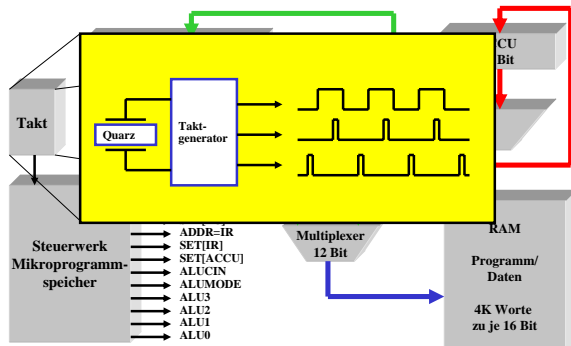

## Komponente 2: Die ALU

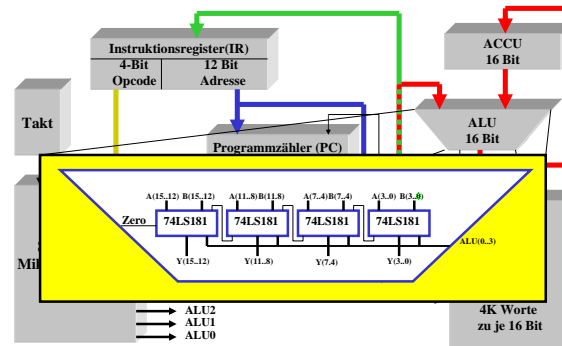


## Komponente 3: Der Befehlszähler

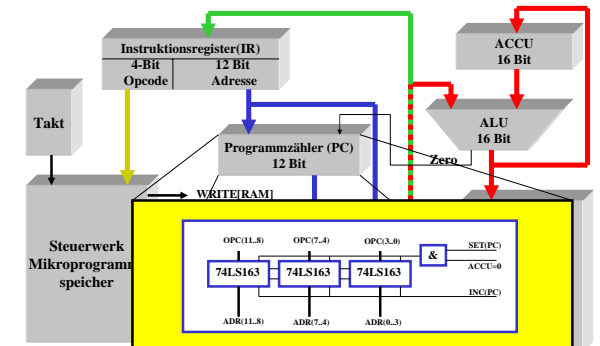



## Das Steuerwerk als ROM

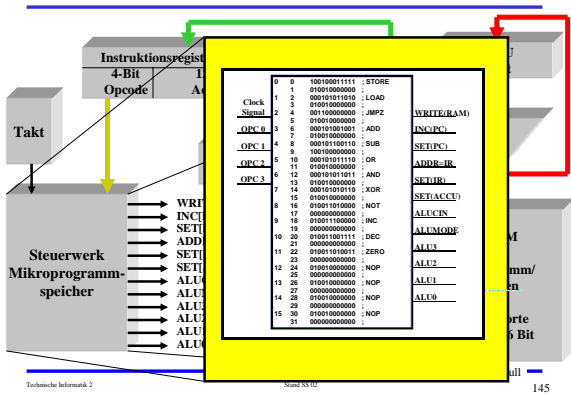

## Ablauf eines Maschinenbefehls

○ Ab der Speicherstelle \$0007 steht die Befehlssequenz:

\$0007: \$3020 ; ADD <\$20>


\$0008: \$0030 ; STO <\$30>

○ Der Akkuinhalt ist \$1234.


○ Der Inhalt der Speicherstelle \$20 ist \$4321

○ Wie werden die Befehle abgearbeitet?
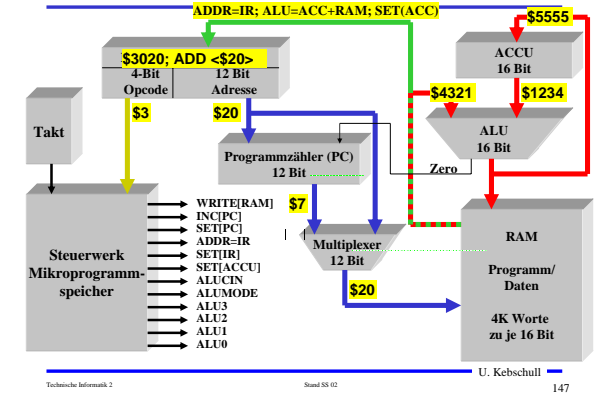
## Ablauf eines Maschinenbefehls (Phase 1)



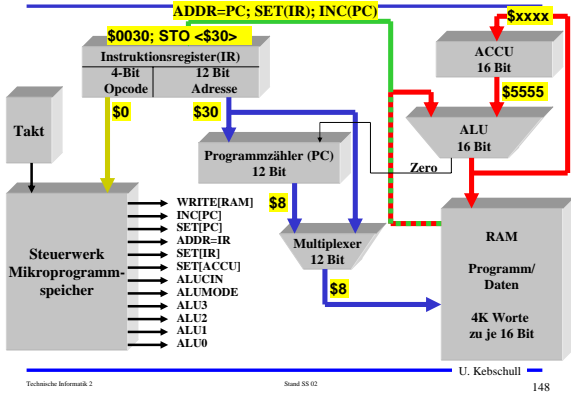
## Ablauf eines Maschinenbefehls (Phase 2)



## Assemblierung des Programms

0	0	STO
1	1	LDA
2	2	BRZ
3	3	ADD
4	4	SUB
5	5	OR
6	6	AND
7	7	XOR
8	8	NOT
9	9	INC
10	A	DEC
11	B	ZRO
12	C	NOP
13	D	NOP
14	E	NOP
15	F	NOP

Beispiel: LDA <\$20>

 

Assemblieren:  
Assembler als Kommentar schreiben  
Adressen der Labels für Sprünge feststellen  
Adressen für Variablen festlegen  
Hexcode aus OP-Codetabelle und aus Labels/Variablenadressen berechnen

## Ein Beispielprogramm


```

; Variablen:
; Loopcount=$20, Number=$21 (enthält zunächst 0)
; Labels:
; loop=$2, end=$b
;
; $0020 ; STO Loopcount ; Auswerten des initialen
; ; LDA Number ; Accuinhalts
; ; BRZ end ; Schon fertig?
#-----
#loop:
; $1021 ; LDA Number ; nat. Zahl mitzaehlen
; $9000 ; INC
; $0021 ; STO Number
; $1020 ; LDA Loopcount ; Schleifenzähler aktualisieren
; $a000 ; DEC
; $0020 ; STO Loopcount
; $200b ; BRZ end ; Fertig?
; $b000 ; ZRO ; Nein,
; $2002 ; BRZ loop ; dann wieder von vorn
#-----
#end:
; $b000 ; ZRO
; $200c ; BRZ end ; Endlosschleife
    
```


## Unterschiede zu realen Rechnern

	Toy Rechner	reale Prozessoren
Wortlänge	16 Bit Daten 12 Bit Adressen	bis 100 Bit
Mikroinstruktionen	1 Routine pro Maschinenbefehl	mehrere Routinen pro Maschinenbefehl
Umfang des Mikroprogramms	384 Bit	300 000 Bit
Verzweigungsbeefehle	1 Verzweigungsbeefehl	10-33 Verzweigungsbeefehle
Adressierungsmodi	1 Adressierungsmodus	1-21 Adressierungsmodi
Befehlssatz	12 Befehle	100 - 300 Befehle
Registersatz	1 Register (Akku)	32 - 512 Register


## 7 Aufbau von Rechnersystemen

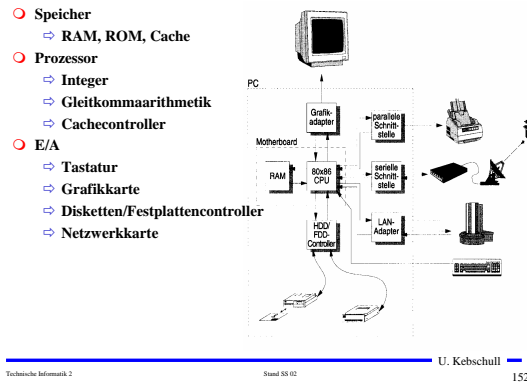

## Hauptkomponenten der Zentraleinheit

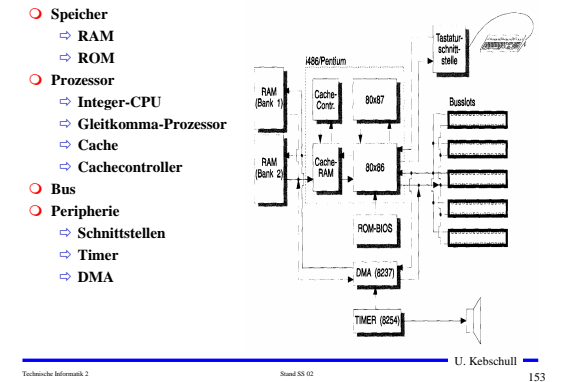


## Peripherie

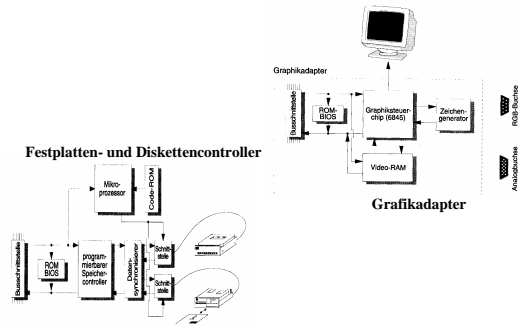
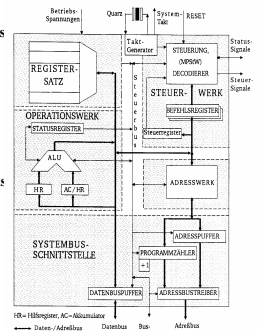
## Prinzipieller Aufbau eines typischen Mikroprozessors

- **Steuerwerk**
  - ⇒ Liefert die Steuersignale für das Rechenwerk
  - ⇒ Steuert den Ablauf der Operationen
- **Rechenwerk (Operationswerk)**
  - ⇒ führt die arithmetischen und logischen Operationen aus
- **Registersatz**
  - ⇒ speichert die Operanden für das Rechenwerk
- **Adresswerk**
  - ⇒ Berechnet die Adressen für die Befehle oder die Operanden
- **Systembus-Schnittstelle**
  - ⇒ Treiber
  - ⇒ Zwischenspeicher
  - ⇒ Adresszähler




## Das Steuerwerk

- **Ablaufsteuerung der Befehlsbearbeitung im Operationswerk**
- **Synchrones Schaltwerk**
- **Komponenten eines typischen Steuerwerks**
  - ⇒ Befehlsdekodierer: analysiert und entschlüsselt den aktuellen Befehl
  - ⇒ Steuerung: generiert die Signale für das Rechenwerk
  - ⇒ Befehlsregister: speichert den aktuellen Befehl
  - ⇒ Steuerregister: liefert Bedingungen zur Entscheidung des Befehlsablaufs
- **Festverdrahtetes Steuerwerk**
  - ⇒ das Steuerwerk wird als System mehrstufiger logischer Gleichungen implementiert und minimiert
- **Mikroprogrammiertes Steuerwerk**
  - ⇒ das Steuerwerk wird in einem ROM implementiert
- **Mikroprogrammierbares Steuerwerk**
  - ⇒ das Steuerwerk wird in einem RAM implementiert und wird beim Neustart des Prozessors geladen

 
## Mikroprogrammierung

- **Mikrooperationen**
  - ⇒ elementare Operationen wie das Setzen eines Registers
- **Mikrobefehle**
  - ⇒ Zusammenfassung bestimmter Mikrooperationen, die zu einem Taktzeitpunkt gleichzeitig ausgeführt werden können
- **Mikroprogrammierung**
  - ⇒ Realisierung der Maschinenbefehle durch eine Folge von Elementaroperationen



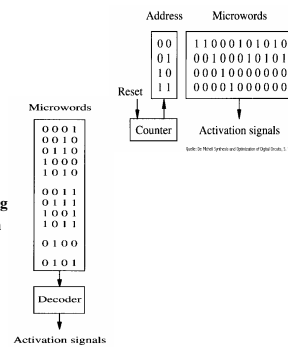
## Vertikale und horizontale Mikroprogrammierung

- **Horizontale Mikroprogrammierung**
  - ⇒ jedes Ausgangssignal erhält eine eigene Steuerleitung
- **Vertikale Mikroprogrammierung**
  - ⇒ Die Ausgangssignale werden über einen Multiplexer angesteuert



 
## Mischformen

- **Unabhängige Teile des horizontalen Mikrobefehls werden zusammengefaßt und vertikal kodiert**




## Das Steuerwerk des Intel 486

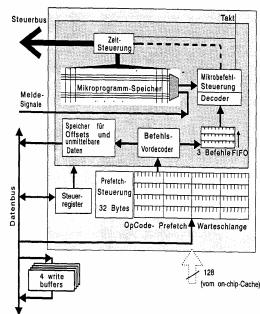
 
## Das Rechenwerk

- **ALU**
  - ⇒ berechnet alle Operationen
- **Akkumulator**
  - ⇒ speichert das Ergebnis einer Operation
  - ⇒ stellt einen Operanden zur Verfügung
- **Hilfsregister**
  - ⇒ stellt den zweiten Operanden zur Verfügung
- **Statusregister**
  - ⇒ Speichert besondere Ergebnisse



## Das Statusregister

- **Einzelne logisch unabhängige Bits**
  - ⇒ CF (Carry Flag) Übertrag
  - ⇒ ZF (Zero Flag) Ergebnis der letzten Operation ist 0
  - ⇒ SF (Sign Flag) negatives Ergebnis bei der letzten Operation
  - ⇒ OF (Overflow Flag) Überlauf bei der letzten Operation
  - ⇒ EF (Even Flag) Gerades Ergebnis bei der letzten Operation
  - ⇒ PF (Parity Flag) ungerade Anzahl der '1'-Bits
- **Diese Flags werden bei bedingten Sprüngen ausgewertet**

## Transfer- und Ein-/Ausgabebefehle

Mnemonic	Bedeutung
LD	Laden eines Registers
LEA	Laden eines Registers mit der Adresse eines Operanden (load effective address)
ST	Speichern des Inhalts eines Registers
MOVE	Übertragen eines Datums (in beliebiger Richtung)
EXC	Vertauschen der Inhalte zweier Register bzw. eines Registers und eines Speicherwortes (exchange)
TFR	Übertragen eines Registerinhalts in ein anderes Register (transfer)
PUSH	Ablagen des Inhalts eines oder mehrerer Register im Stack
PULL (POP)	Laden eines Registers bzw. mehrerer Register aus dem Stack
STcc	Speichern eines Registerinhalts, falls die Bedingung cc (nach Tabelle 1.14-11) erfüllt ist

Mnemonic	Bedeutung
IN, READ	Laden eines Registers aus einem Peripheriebaustein
OUT, WRITE	Übertragen eines Registerinhalts in einen Peripheriebaustein

## Arithmetische und Logische Befehle

Mnemonic	Bedeutung
ABS	Absolutbetrag bilden (absolute)
ADD	Addition ohne Berücksichtigung des Übertrags (add)
ADC	Addition mit Berücksichtigung des Übertrags (add with carry)
CLR	Löschen eines Registers oder Speicherwortes (clear)
CMP	Vergleich zweier Operanden (compare)
COM	bitweises Invertieren eines Operanden (Einerkomplement)
DAA	Umwandlung eines dualen Operanden in eine Dezimalzahl (decimal adjust A)
DEC	Register oder Speicherwort dekrementieren (decrement)
DIV	Division (divide)
INC	Register oder Speicherwort inkrementieren (increment)
MUL	Multiplikation (multiply)
NEG	Vorzeichenwechsel im Zweierkomplement (negate)
SUB	Subtraktion ohne Berücksichtigung des Übertrags (subtract)
SBC	Subtraktion mit Berücksichtigung des Übertrags (subtract with carry)

Mnemonic	Bedeutung
AND	UND-Verknüpfung zweier Operanden
OR	ODER-Verknüpfung zweier Operanden
EOR	Antivalenz-Verknüpfung zweier Operanden
NOT	Invertierung eines (Booleschen) Operanden (exclusive or)

## Flag- und Bit-Manipulationsbefehle

Mnemonic	Bedeutung
SE<f>	Setzen eines Bedingungs-Flags (set)
CL<f>	Löschen eines Bedingungs-Flags (clear)
BSET	Setzen eines Bits (bit set)
BCLR	Rücksetzen eines Bits (bit clear)
BCHG	Invertieren eines Bits (bit change)
TST	Prüfen eines bestimmten Flags oder Bits (test)
BF...	Bitfeld-Befehle, insbesondere: Zurücksetzen der Bits auf '0' Setzen der Bits auf '1'
BFCLR	Zurücksetzen der Bits auf '0' (clear)
BFSET	Setzen der Bits auf '1' (set)
BFFFO	Finden der ersten '1' in einem Bitfeld (find first one)
BFEXT	Lesen eines Bitfeldes (extract)
BFINS	Einfügen eines Bitfeldes (insert)

(<f> Abkürzung für ein Flag, z.B. C carry flag)

## Schiebe- und Rotationsbefehle

Mnemonic	Bedeutung
SHF	Verschieben eines Registerinhalts (shift) insbesondere: arithmetische Links-Verschiebung (arithm. shift left) arithmetische Rechts-Verschiebung (arithm. shift right)
ASL	arithmetische Links-Verschiebung (arithm. shift left)
ASR	arithmetische Rechts-Verschiebung (arithm. shift right)
LSL	logische Links-Verschiebung (logical shift left)
LSR	logische Rechts-Verschiebung (logical shift right)
ROT	Rotation eines Registerinhalts (rotate) insbesondere: Rotation nach links (rotate left) Rotation nach links durchs Übertragsbit (rotate with carry left) Rotation nach rechts (rotate right) Rotation nach rechts durchs Übertragsbit (rotate with carry right)
ROL	Rotation nach links (rotate left)
RCL	Rotation nach links durchs Übertragsbit (rotate with carry left)
ROR	Rotation nach rechts (rotate right)
RCR	Rotation nach rechts durchs Übertragsbit (rotate with carry right)
SWAP	Vertauschen der beiden Hälften eines Registers

## Befehle zur Programmsteuerung

### Sprung und Verzweigungsbefehle

Mnemonic	Bedeutung
JMP	unbedingter Sprung zu einer Adresse (jump)
Bcc	Verzweigen, falls die Bedingung cc erfüllt ist (branch)
BRA	Verzweigen ohne Abfrage einer Bedingung (branch always)

### Unterprogrammaufrufe und Rücksprünge, Software-Interrupts

Mnemonic	Bedeutung
JSR, CALL	unbedingter Sprung in ein Unterprogramm (jump to subroutine)
BSRcc	Verzweigung in ein Unterprogramm, falls die Bedingung cc gilt (branch to subroutine)
RTS	Rücksprung aus einem Unterprogramm (return from subroutine)
SWI, TRAP, INT	Unterbrechungsanforderung durch Software (software interrupt)
RTI, RTE	Rücksprung aus einer Unterbrechungsroutine (return from interrupt/exception)

## Bedingungen für Sprünge

cc	Bedingung	Bezeichnung
CS	CF = 1	branch on carry set
CC	CF = 0	branch on carry clear
VS	OF = 1	branch on overflow
VC	OF = 0	branch on not overflow
EQ	ZF = 1	branch on zero/equal
NE	ZF = 0	branch on not zero/equal
MI	SF = 1	branch on minus
PL	SF = 0	branch on plus
PA	PF = 1	branch on parity/parity even
NP	PF = 0	branch on not parity/parity odd
<b>nicht vorseichenbehafete Operanden</b>		
LO	CF = 1 (vgl. CS)	branch on lower than
LS	CF v ZF = 1	branch on lower or same
HI	CF v ZF = 0	branch on higher than
HS	CF = 0 (vgl. CC)	branch on higher or same
<b>vorseichenbehafete Operanden</b>		
LT	SF ≠ OF = 1	branch on less than
LE	ZF v (SF ≠ OF) = 1	branch on less or equal
GT	ZF v (SF ≠ OF) = 0	branch on greater than
GE	SF = OF = 0	branch on greater or equal

(Bezeichnungen: ≠ Antivalenz, v logisches ODER)

## Sonstige Befehle

### Systembefehle


Mnemonic	Bedeutung
NOP	keine Operation, nächsten Befehl ansprechen (no operation)
WAIT	Warten, bis ein Signal an einem speziellen Eingang auftritt
SYNC	Warten auf einen Interrupt
HALT, STOP	Anhalten des Prozessors, Beenden jeder Programmausführung
RESET	Ausgabe eines Rücksetz-Signals für die Peripherie-Bausteine
SVC	(geschützter) Aufruf des Betriebssystem-Kerns (supervisor call)

### Stringbefehle

Mnemonic	Bedeutung
MOVS	Transferieren eines Blocks (move string)
INS	Einlesen eines Blocks von der Peripherie (input string)
OUTS	Ausgabe eines Blocks an die Peripherie (output string)
CMPS	Vergleich zweier Blöcke (compare string)
COPS	Kopieren eines Blocks (copy string)
SCAS	Suchen eines Zeichens (Wortes) in einem Block (scan string)
 
## Der Registersatz

- Datenregister
  - ⇒ Integerregister
  - ⇒ Akkumulator
- Adressregister
  - ⇒ Basisregister
  - ⇒ Indexregister
- Spezialregister
  - ⇒ Statusregister
  - ⇒ Programmzähler
  - ⇒ Stackpointer
  - ⇒ Segmentregister




## Die Register im Intel 80x86


- AX (AH und AL)
  - ⇒ accumulator
  - ⇒ Akkumulator
- BX (BH und BL)
  - ⇒ base register
  - ⇒ Basisregister zur Adressierung der Anfangsadresse einer Datenstruktur
- CX (CH und CL)
  - ⇒ count register
  - ⇒ Schleifenzähler, wird bei Schleifen und Verschiebeoperationen benötigt
- DX
  - ⇒ date register
  - ⇒ Datenregister Register für den zweiten Operand
- SI und DI
  - ⇒ source register and destination register
  - ⇒ Indexregister für die Adressierung von Speicherbereichen
- SP
  - ⇒ stack pointer
  - ⇒ Verwaltung eines Stapelbereichs
 
## Das Adresswerk

- Nach den Vorgaben des Steuerwerks werden Speicheradressen gebildet
  - aus Registerinhalten
  - aus Speicherzellen
- Adressaddierer
- TR-Register speichert den Inhalt des aktuellen Adresszählers bei Sprüngen
- Adressprüfung bei Byte-, Halbwort-, Doppelwort- und Quadwort-Zugriffen




## Adressierungsarten

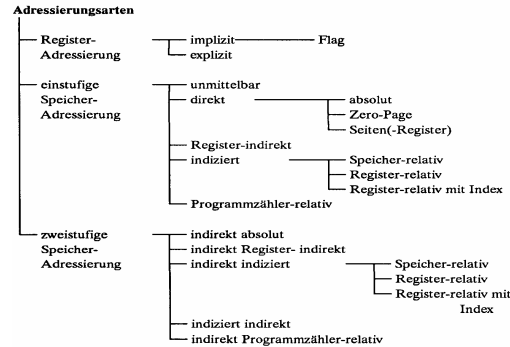


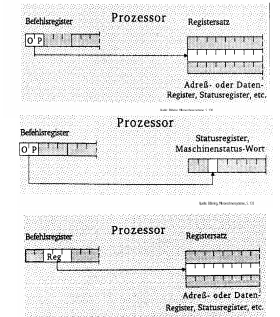
## Register- Adressierung

- Implizite Adressierung
  - Adresse des Operands ist im OP-Code enthalten
  - Beispiel: LSRA
    - logical shift right accumulator
- Flag-Adressierung
  - ein einzelnes Bit wird angesprochen
  - Beispiel: SEC
    - set carry flag
- Explizite Adressierung
  - Adresse des Operandenregisters wird im OP-Code angegeben
  - Beispiel: DEC r0
    - decrement R0



 
 
## Einstufige Adressierung

- Unmittelbare Adressierung
  - Der Befehl enthält den Operanden
  - Beispiel: LDA #A3
    - load accu  $3_{16}$
- Absolute Adressierung
  - Das Speicherwort das dem Befehls folgt enthält die Adresse
  - Beispiel: JMP \$07FE



  
## Seitenadressierung

- Bei Prozessoren mit unterschiedlicher Daten- und Adressbreite
  - man spart Speicherplatz und Zeit des Lesens der höherwertigen Bits
- Zero-Page Adressierung
  - schneller Zugriff auf die Speicherseite 0
  - Beispiel: INC \$007F
    - erhöhe Speicherzelle \$7 um 1
- Seiten-Register-Adressierung
  - Höherwertige Adressteil wird von einem Register zur Verfügung gestellt
  - Beispiel: LDA R0, <\$7F




 
## Register-Indirekte Adressierung

- Auch Zeigeradressierung
  - Der Inhalt eines Registers wird als Adresse des Operanden verwendet
- postincrement: LD R1, (R0) +
  - Lade R1 mit dem Inhalt der Speicherzelle, auf die R0 zeigt, und incrementiere anschließend R0
- preincrement: INC +(R0)
  - Erhöhe zunächst das Register R0 um 1 und danach die Speicherzelle, auf die das neue R0 zeigt
- postdecrement: LD R1, (R0) -
  - Lade R1 mit dem Inhalt der Speicherzelle, auf die R0 zeigt, und decrementiere anschließend R0
- predecrement: CLR -(R0)
  - Dekrementiere zunächst R0 und lösche die Speicherzelle, auf die das neue R0 zeigt



  
## Indizierte Adressierung

- Speicher-relative Adressierung
  - Der Basiswert, der zum Indexregister addiert wird, ist im Befehlswort enthalten
  - Beispiel: ST R1, \$A704 (R0)
    - Speichere R1 an die Adresse, die sich aus der Summe des Inhalts des Registers R0 und \$A704 ergibt
- Register-relative Adressierung mit Offset
  - Der Basiswert befindet sich in einem speziellen Basisregister
  - Ein der Inhalt des Indexregister und ein Offset wird zum Basiswert addiert
  - autoincrement und autodecrement
  - Beispiel: ST R1, \$A7 (B0) +
    - Speichere R1 an die Adresse die sich durch Addition von B0, 10 und dem Offset ergibt und incrementiere 10 anschließend




 
## Programmzähler-relative Adressierung

- Der im Befehlscode angegebene Offset wird zum aktuellen Befehlszähler hinzuaddiert
- Beispiel: BCS \$47 (PC)
  - Verzweige an die Adresse PC+\$47 sofern das Carry-Flag gesetzt ist


  
## Zweistufige Speicheradressierung

- Indirekte absolute Adressierung
  - Der Befehl enthält eine absolute Adresse, die auf ein Speicherwort zeigt. Dieses Speicherwort enthält die gesuchte Adresse
  - Beispiel: LDA (\$A345)
    - Lade den Accu mit dem Inhalt des Speicherworts, dessen Adresse in \$A345 steht
- Indirekte Register-indirekte Adressierung
  - Der Befehl bezeichnet ein Register, dessen Inhalt die Speicherzelle ist, deren Inhalt als Adresse für das Speicherwort verwendet wird
  - Beispiel: LD R1, ((R0))
    - Lade R1 mit dem Inhalt der Adresse, die in der Speicherzelle steht, auf die R0 zeigt






## Zweistufige Speicheradressierung

### Indirekte indizierte Adressierung

Die Adresse des Speicherworts wird aus der Summe von Offset, Basisregister und Indexregister gebildet. Dieses Speicherwort enthält die Adresse des Ziels

 Beispiel: INC (\$A7(B0)(10))

- Erhöhe die Speicherzelle mit der Adresse \$A7+B0+10 um 1




### Indizierte indirekte Adressierung

Die Adresse des Speicherworts wird aus dem 1. Offset und dem Basisregister gebildet. Der Inhalt dieses Speicherworts wird zum Indexregister und dem 2. Offset hinzuaddiert und bildet die Adresse des gesuchten Speicherworts

 Beispiel: INC \$A7(\$10(B0))(I2)

- Addiere den Offset \$10 zum Inhalt des Basisregisters. Der Inhalt dieser Speicherzelle plus Indexregister und zweiter Offset \$A7 ergibt den Wert der gesuchten Adresse




## Zweistufige Speicheradressierung

### Indirekte Programmzähler-relative Adressierung

Die Summe aus Programmzähler und Offset ergeben die Adresse, die auf das Ziel zeigt

 Beispiel: JMP (\$A7(PC))

- Sprünge an die Stelle die im Speicherwort mit der Adresse PC plus \$A7 steht.



## 8 Rechner- und Gerätebusse

### Busse verbinden Komponenten eines Rechnersystems

- Datenbus 8 bis 64 Bit
- Adressbus 16 bis 64 Bit
- Steuerbus

### Rechnerbusse

- Busse, die rechnerinterne Komponenten verbinden
- AT-Bus PC/XT (8088/ 8086)
- ISA-Bus AT (80286)
- EISA 80386 und 80486
- VESA ab 80486
- PCI ab 80486 bis Pentium4

### Gerätebusse

- Busse, die externe Komponenten mit einem Rechnersystem verbinden
- IEC Gerätebus
- EIDE Festplatten
- SCSI Geräte und Festplattenbus

## Interne Busse im PC

### lokaler Bus (Daten und Adressen)

am Prozessor

### Systembus (Daten und Adressen)

zentraler Bus


Verbindung zu den Steckplätzen (ISA/EISA)

### Speicherbus (Daten und Adressen)

Verbindung des Systembusses mit den Speicherbausteinen

gemultiplexte Adressen


## PC-Busstrukturen (PCI)

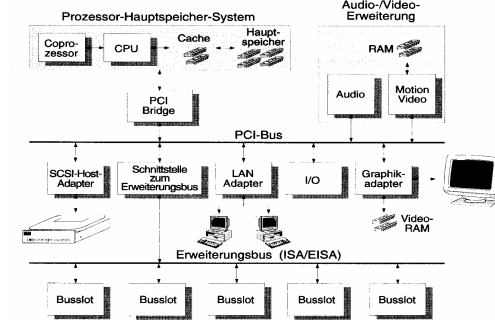

## Der PC/XT-Bus und der ISA-Bus

 
### Der PC/XT-Bus

- Systembus
- 8 Bit Daten
- 20 Bit Adressen
- Zugriffe mit max. 8 MHz
- 16-Bit-Zugriffe beim XT mussten auf 2 8-Bit-Zugriffe abgebildet werden


 
### Der ISA-Bus

- Industrial Standard Architecture
- 16 Bit Daten
- 24 Bit Adressen
- Zugriffe mit max. 8,33 MHz
- Karten für den XT-Bus konnten weiter verwendet werden



## Der EISA-Bus

### Extended ISA

Evolutionäre Weiterentwicklung des ISA-Busses


### 32 Bit Daten

32 Bit Adressen

Zugriffe mit max. 8.33 MHz

Steckplatz ist kompatibel zu ISA Steckkarten

 ISA-Pins liegen tiefer und werden von den alten ISA-Karten nicht erreicht



## Der PCI-Bus

- Entkopplung von Prozessor und Erweiterungsbus durch eine Bridge
- 32-Bit-Standardbusbreite mit maximal 133MByte/s Transferrate
- Erweiterung auf 64 Bits mit maximal 266MByte/s Übertragungsrate
- Unterstützung von Mehrprozessorsystemen
- Burst-Transfers mit beliebiger Länge
- Unterstützung von 5V- und 3,3V-Versorgungsspannungen
- Write Posting und Read Prefetching
- Multimaster-Fähigkeit
- Betriebsfrequenz von 0MHz bis maximal 33MHz
- zeitlich gemultiplexter Adress- und Datenbus für geringe Pin-Anzahl
- Unterstützung für ISA/EISA/MCA
- Konfigurierung über Software und Register
- prozessorunabhängige Spezifikation


## Gerätebusse: Der SCSI-Bus

### Small Computer Systems Interface

- Maximal 8 Einheiten
- 8 Bit Übertragung
- Identifikation durch SCSI-ID
- Terminierung durch Abschlusswiderstand

 
### Weitere SCSI-Standards

- SCSI-II
  - Erster richtiger Standard, der am gleichen Bus auch andere Geräte außer Festplatten berücksichtigt
- Fast SCSI
  - maximale Taktfrequenz wurde auf 10 MHz erhöht
- Wide SCSI
  - 16 Bit und 32 Bit Erweiterung der Datenbreite



 
## 9 Aufbau von Speicherzellen

- Speicherung von Daten oder von logischen Funktionen
- Arten der Speicherung
  - irreversibel programmierbare Speicherzellen
  - reversibel programmierbare Speicherzellen
  - spezielle Transistorschaltungen als statisches Speicherelement
  - Speicherung in der Daten in einem Kondensator
- Speicherung der kleinsten Informationseinheit (Bit) in einem Speicherelement




- Speicherzelle
  - Speicherelemente, die unter einer gemeinsamen Adresse ansprechbar sind
- Speicherwort
  - Datenbusbreite
- Organisation
  - Anzahl der Speicherzellen
  - Anzahl der Speicherelemente
  - $n \times m$  Bit
- Kapazität
  - Zahl der Speicherelemente
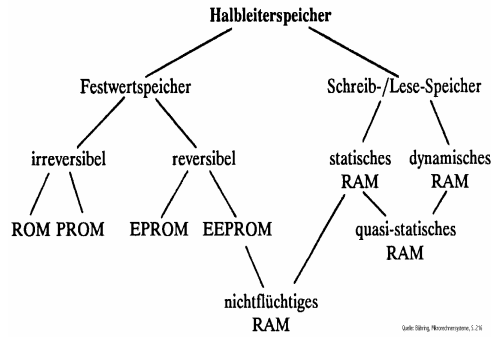
## Klassifizierung von Halbleiterspeichern



 
## Speicherzellen für maskenprogrammierbare Speicherelemente




- Maskenprogrammierbare Speicherelemente erhalten ihre Information bei der Herstellung des Chips
  - Information steht auf einer der Masken
  - Inhalt ist nicht veränderbar
- Bauelemente wie Dioden, Bipolar- oder MOS-Transistoren werden bei der Herstellung deaktiviert
  - Bei MOS-Transistoren ist die Dicke der Gate-Isolation ausschlaggebend
 
## Speicherzellen für programmierbare Speicherelemente




- Programmierung in Programmiergerät durch Überspannungen
  - Schmelzsicherung
  - Zerstören von Dioden (dauernd leitend)
- Information ist nur einmal schreibbar und kann nicht verändert werden

## Löschbare Speicherelemente

 


- Löschen durch UV-Licht
- FAMOS: floating gate avalanche MOS-transistor
  - Besitzt zweites Gate, das vollständig isoliert ist
  - Speicherung der Ladung über 30 Jahre
- Lesen durch Anlegen einer niedrigeren Spannung (5 V)
  - ist das Floating-Gate geladen, schaltet der Transistor nicht
- Programmierung durch hohe Spannung (12-21 V)
  - Elektronen werden angezogen

## Elektrisch löschbare Speicherelemente

 


- Dünne Isolierschicht des Floating Gates
  - Lesen: Wenn das Floating Gate des Transistors geladen ist, sperrt dieser
  - Löschen: Hohe Spannung (21 V) am Gate-Anschluss des Transistors lädt das Floating Gate ( $U_B = 0V$ )
  - Programmieren: 0 V am Gate und eine hohe Spannung am Drain-Anschluss des Transistors entlädt einzelne Floating Gates (logisch 0)

## Statische MOS-Speicherelemente

 


- 6-Transistorzelle
  - Statt  $T_2$  und  $T_3$  können auch n-MOS-Transistoren oder Widerstände eingesetzt werden
  - $T_4$  und  $T_5$  dienen zur Ankopplung an die Bitleitungen

## NVRAM-Speicherelemente

 


- Kombination eines statischen mit einem EEPROM Speicherelement
  - wenn die Spannung abfällt oder das Gerät eingeschaltet wird, findet eine Übertragung von bzw. in die EEPROM-Zelle statt

## Dynamische Speicherelemente

 


- Die Information wird in einem Kondensator gespeichert
  - vergrößerte Drain-Zone
  - isoliert zur Spannungsversorgung
- Kapazität 0,1 bis 0,5 pF, 100.000 bis 150.000 Elektronen
  - Selbstentladung nach ca. 2 ms
- Speichern entspricht dem Laden des Kondensators
- Lesen entlädt den Kondensator
  - Daten müssen wieder zurückgeschrieben werden


## Organisation eines Speicherbausteins

 


## NVRAM-Bausteine

 


## Dynamische RAM-Bausteine

 

## Aufbau eines DRAM-Controllers

 


## Pseudo-statische RAMs

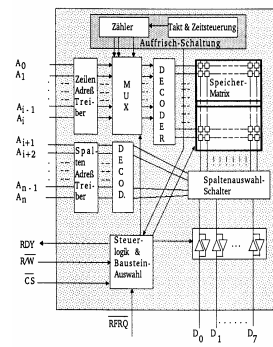

 
## 10 E/A und Peripheriegeräte

- Ein- und Ausgabe erfolgt über spezielle Speicherstellen im Adressraum des Prozessors
  - Memory Mapped
  - spezielle I/O-Befehle
- Adressdekodierung erzeugt das CS-Signal (chip select)
- Der Prozessor kommuniziert über
  - Datenregister (Lesen und Schreiben der Daten)
  - Statusregister (Zustand des Bausteins)
  - Steuerregister (Betriebsart des Bausteins)



 
## Die parallele Schnittstelle

- Verbindung zum Drucker
  - 8 Bit Daten
  - einfacher Aufbau
  - normalerweise nur Schreiben
  - bei Lesegriff auf das Datenregister werden die Werte im Datenregister mit den momentan anliegenden Daten mit ODER Verknüpft


 
## Serielle Datenübertragung


- Baud: Schrittgeschwindigkeit
- Aufbau einer Übertragungseinheit
  - Startbit
    - Kennzeichnet den Anfang einer Übertragung
  - Datenbits
    - das zu übertragende Datum
    - ASCII-Kodierung der Daten
  - Paritätsbit
    - Prüft zum Feststellen der Korrektheit der Übertragung
    - gerade Parität: die Zahl der 1en wird zu einer geraden Anzahl ergänzt
  - Stopbit
    - Markiert das Ende einer Übertragungseinheit
- Das Startbit wird mit 8-facher Rate abgetastet




## Die RS232-Schnittstelle

- RTS: request to send
  - Sendeteil einschalten
- CTS: clear to send
  - Übertragungseinrichtung sendebereit
- DCD: data carrier detect
  - Trägersignal erkannt
  - Empfangsteil einschalten
- DSR: data set ready
  - Übertragungseinrichtung betriebsbereit
- DTR: data terminal ready
  - Empfangseinrichtung betriebsbereit

## Anschluss eines Modems

 


## Anschluss eines Peripheriegeräts

 


## Verbindung zwischen zwei Computern


### Link-Kabel

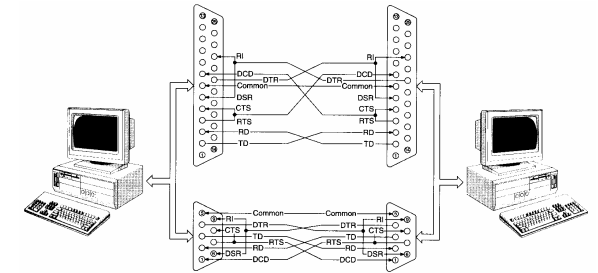

## Tastatur

 


## Maus

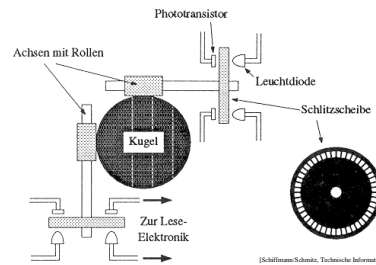


### Funktionsprinzip einer mechanischen Rollmaus


## Graphikadapter

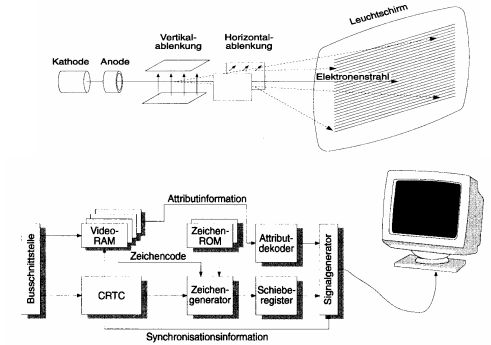


## Prinzip eines Thermodruckers

 

## Prinzip eines Tintenstrahldruckers

 


## Prinzip eines Laserdruckers

 





## Aufbau eines Floppy-Disk-Laufwerks

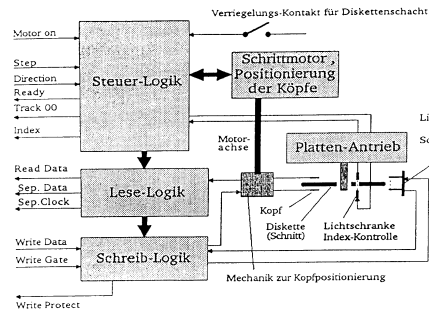


## Floppy

 


## Aufbau eines Festplatten-Laufwerks

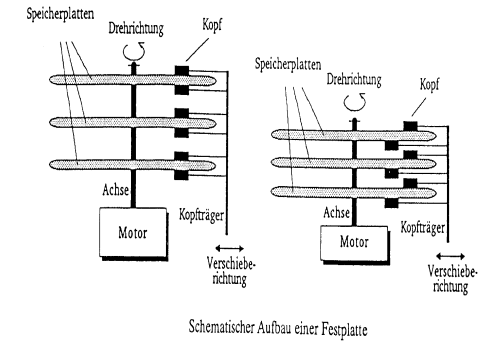
 
## Größenverhältnisse im Festplatten-Laufwerk




## Sektoren einer Festplatte

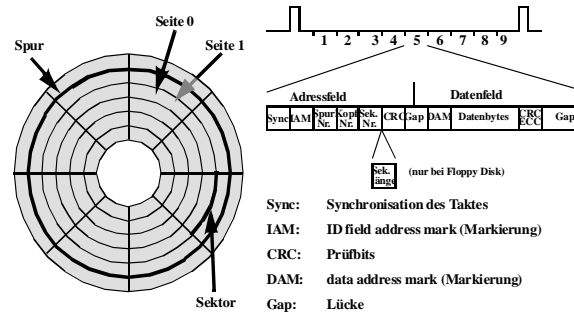

 
## Prinzip der Datenspeicherung

- Das Prinzip der Datenaufzeichnung besteht darin, die Oberfläche der Platte informationsabhängig zu magnetisieren.
- Zur Unterscheidung der „0“- und „1“-Bits wird die Richtung der Magnetisierung verändert. Jede Änderung der Magnetisierungsrichtung wird als flusswechsel bezeichnet.



 
## Das Frequenzmodulations-Verfahren (FM)

- Prinzip: Zu Beginn jeder Bitzelle wird ein Taktimpuls T abgespeichert. Nur wenn der Inhalt gleich „1“ sein soll, folgt in der Mitte der Bitzelle das Datum D als weiterer Impuls.
- Dieses Verfahren ist relativ langsam und Speicherplatzintensiv, da in jeder Bitzelle mit dem Datenbit auch der Takt aufgezeichnet werden muss. Es wird auch als Format mit einfacher Schreibdichte (single density) bezeichnet.


 
## Das modifizierte Frequenzmodulations-Verfahren (MFM)


- Prinzip: es wird nur in solchen Zellen ein Taktimpuls abgelegt, in denen auch ein „1“-Datenbit gespeichert werden soll. Dadurch benötigt jede Bitzelle nur noch den halben Platz auf der magnetischen Oberfläche (Double Density Format).
- Soll eine „1“ geschrieben werden, wird ein positiver Datenimpuls D in der Mitte geschrieben. Bei einer „0“ wird ein Taktimpuls T am Anfang der Zelle abgelegt, wenn im Takt vorher nicht eine „1“ geschrieben wurde.
- Damit wird bei einer Folge von „0“-Bits. Der Takt am Anfang einer jeden Bitzelle abgespeichert und ermöglicht so die Synchronisation beim Lesen der Daten.
- Beim MFM-Format spricht man von einem Format mit doppelter Schreibdichte (double density).




## Das RLL-Verfahren

- Ziel dieses Verfahrens ist, die Aufzeichnung von „0“-Läufen zu begrenzen. Dies wird durch eine geeignete Kodierung der Daten erreicht.
- RLL-(2,7) bedeutet, dass zwischen zwei „1“-Bits mindestens 2 jedoch höchstens 7 „0“-Bits liegen.
- Neben dem zu kodierenden Bit werden zusätzlich noch ein oder zwei folgende Bits berücksichtigt (kontextabhängig)

Bitkombination	Bit	Kontext	RLL-(2,7)-Code
1	0	10	00
1	1	01	00
0	00	10	0100
0	10	00	1000
0	11	00	0100
0	010	00	001000
0	011	00	100100

 
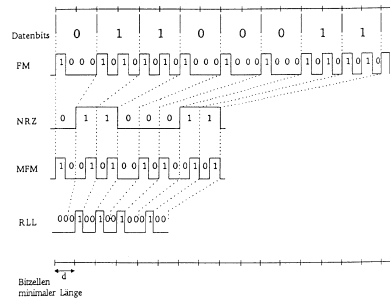
## Vergleich des Speicherbedarfs der verschiedenen Aufzeichnungsverfahren



## Zusammenfassung

### TI1

#### ⇒ Elektrotechnische Grundlagen

- Einfache physikalische Zusammenhänge, die verwendet werden um Schaltvorgänge in Rechnersystemen durchzuführen

#### ⇒ Halbleitertechnologie

- Funktionsweise von Dioden und Transistoren
- Einsatz von Transistoren als Schalter
- CMOS-Schaltungen

#### ⇒ Digitale Grundlagen

- Entwurf und Darstellung von Schaltnetzen

## Zusammenfassung

### TI2

#### ⇒ Digitaltechnik

- Optimierung von Schaltnetzen und Schaltwerken

#### ⇒ Komponenten digitaler Systeme

- Funktion und Aufbau komplexer Bausteine
- Komponenten aus denen Rechnersysteme aufgebaut sind

#### ⇒ Rechnerarithmetik

- Darstellung von Zahlen und Zeichen in Rechnersystemen
- Algorithmen zur Berechnung von Operationen wie die vier Grundrechenarten

#### ⇒ Aufbau und Funktionsweise einfacher Rechnersysteme

- Komponenten
- Busse
- Speicher
- Peripherie