

## 3.3 Analyse und Entwurf von Schaltwerken

---

### Grundlegende Realisierung von Automaten

- **Asynchrone Realisierung**
  - ⇒ **Zustandsspeicher durch Rückkopplung**
  - ⇒ **es gibt keinen zentralen Takt**
  - ⇒ **die Zustandsspeicher (Flipflops) können zu jedem Zeitpunkt ihren Wert ändern**
    - **Laufzeiten beachten!**
- **Synchrone Realisierung**
  - ⇒ **Rückkopplung nur durch flanken- oder pegelgetriggerte Flipflops**
  - ⇒ **die Taktleitungen aller Flipflops sind miteinander verbunden (oder hängen nach einem festen Zeitschema voneinander ab)**
- **Obwohl asynchrone Realisierungen auch eine gewisse praktische Bedeutung besitzen, werden hier nur synchrone Realisierungen betrachtet**


## 3.3.1 Analyse von Schaltwerken

---

- Ein Schaltwerk zu analysieren bedeutet, sein Schaltverhalten durch
  - ⇒ eine Zustandstabelle
  - ⇒ dessen Schaltfunktion oder
  - ⇒ einen Zustandsgraph zu beschreiben
- Prinzipielles Vorgehen:
  - ⇒ von einem gegebenen Schaltplan werden zunächst die Ausgabe und Übergangsfunktion abgeleitet
  - ⇒ ein Anfangszustand wird angenommen
  - ⇒ mit den Werten der Eingangsvariablen werden die Folgezustände abgeleitet
  - ⇒ auf diese Weise entstehen die Ablauftabellen
  - ⇒ aus den Ablauftabellen kann der Automatengraph abgeleitet werden
 
# Beispiel: Ausgangspunkt - der Schaltplan

- Grundlegende Charakterisierungen
  - ⇒ synchrones Schaltwerk
  - ⇒ Eingang  $x$  und Ausgang  $y$  bestehen je aus einer Variablen
  - ⇒ das Schaltwerk enthält 2 D-Flipflops
  - ⇒ es kann maximal 4 Zustände besitzen
  - ⇒ Das Schaltwerk ist ein Mealy-Automat



# Die Schaltfunktion

○ Aus dem Schaltplan läßt sich ablesen:


⇒ für die Übergangsfunktion

$$z_0^+ = (\bar{z}_0 \wedge \bar{x}) \vee (\bar{z}_1 \wedge x)$$

$$z_1^+ = (z_0 \wedge \bar{z}_1) \vee (z_0 \wedge x) \vee (\bar{z}_0 \wedge z_1 \wedge \bar{x})$$

⇒ für die Ausgabefunktion
 
$$y = (z_0 \wedge z_1 \wedge \bar{x}) \vee (\bar{z}_0 \wedge z_1 \wedge x)$$



# Die Ablaftabelle und der Automatengraph



- Aufstellen der Ablaftabelle über die Auswertung der Funktionen für  $z_0, z_1$  und  $y$

- ⇒ alle Belegungen der Eingangsvariablen
- ⇒ alle Belegungen der Zustandsvariablen

$z_1$	$z_0$	$x$	$z_1^+$	$z_0^+$	$y$
0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1
1	1	1	1	0	0

- Aufstellen des Automatengraphen über die Auswertung der Ablaftabelle

  - ⇒ Beschriftung der Zustände und Übergänge nicht vergessen!



## 3.3.2 Entwurf von Schaltwerken


---

### ○ **Prinzipielles Vorgehen:**

- ⇒ **festlegen der Zustandsmenge**
  - **daraus ergibt sich die Anzahl der erforderlichen Speicherglieder**
- ⇒ **festlegen des Anfangszustands**
- ⇒ **Definition der Ein- und Ausgangsvariablen**
- ⇒ **Darstellung der zeitlichen Zustandsfolge in Form eines Zustandsgraphen**
- ⇒ **aufstellen der Ablauftabelle**
- ⇒ **Herleitung der Übergangs- und Ausgabefunktionen**
- ⇒ **Darstellung der Übergangs- und Ausgabefunktionen in einem KV-Diagramm und Minimierung**
- ⇒ **Darstellung des Schaltwerks in einem Schaltplan**
 
# Beispiel: ein umschaltbarer Zähler

- Es soll ein zweistelliger Gray-Code-Zähler entworfen werden, der sowohl vorwärts als auch rückwärts zählen kann
- Die Umschaltung der Zählrichtung erfolgt über die Eingangsvariable  $x$ 
  - ⇒ für  $x=0$  ist die Zählfolge  
00 - 01 - 11 - 10
  - ⇒ für  $x=1$  ist die Zählfolge  
00 - 10 - 11 - 01
- Die Ausgangsvariablen sind identisch mit den Zustandsvariablen, da der Zählerstand angezeigt werden soll
  - ⇒ Moore-Automat



Automatengraph

# Ablauftabelle und die Übergangsfunktionen

- Die Ablauftabelle kann direkt aus dem Automatengraph abgeleitet werden
  - ⇒ die linke Seite enthält alle Wertekombinationen, die  $z_0$ ,  $z_1$  und  $x$  einnehmen können
  - ⇒ die rechte Seite enthält die Werte der Folgezustände

$z_1$	$z_0$	$x$	$z_1^+$	$z_0^+$
0	0	0	0	1
0	0	1	1	0
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
1	0	0	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	1	0
1	1	1	0	1

- Aus der Ablauftabelle können die KV-Diagramme für  $z_0$  und  $z_1$  aufgestellt werden
- Aus den KV-Diagrammen lassen sich die minimierten Übergangsfunktionen ablesen

$z_1^+$	$x$				$z_0^+$	$x$			
	0	1	1	0		0	1	1	0
	0 <sub>0</sub>	1 <sub>1</sub>	1 <sub>5</sub>	0 <sub>4</sub>		1 <sub>0</sub>	0 <sub>1</sub>	1 <sub>5</sub>	0 <sub>4</sub>
$z_0$	1 <sub>2</sub>	0 <sub>3</sub>	0 <sub>7</sub>	1 <sub>6</sub>	$z_0$	1 <sub>2</sub>	0 <sub>3</sub>	1 <sub>7</sub>	0 <sub>6</sub>
	$z_1^-$					$z_1^-$			

$$z_1^+ = (\bar{z}_0 \wedge x) \vee (z_0 \wedge \bar{x})$$

$$z_0^+ = (\bar{z}_1 \wedge \bar{x}) \vee (z_1 \wedge x)$$




# Das Schaltwerk

- Die minimierten Übergangsfunktionen können schließlich in einem Schaltplan gezeichnet werden

$$z_0^+ = (\bar{z}_0 \wedge x) \vee (z_0 \wedge \bar{x})$$
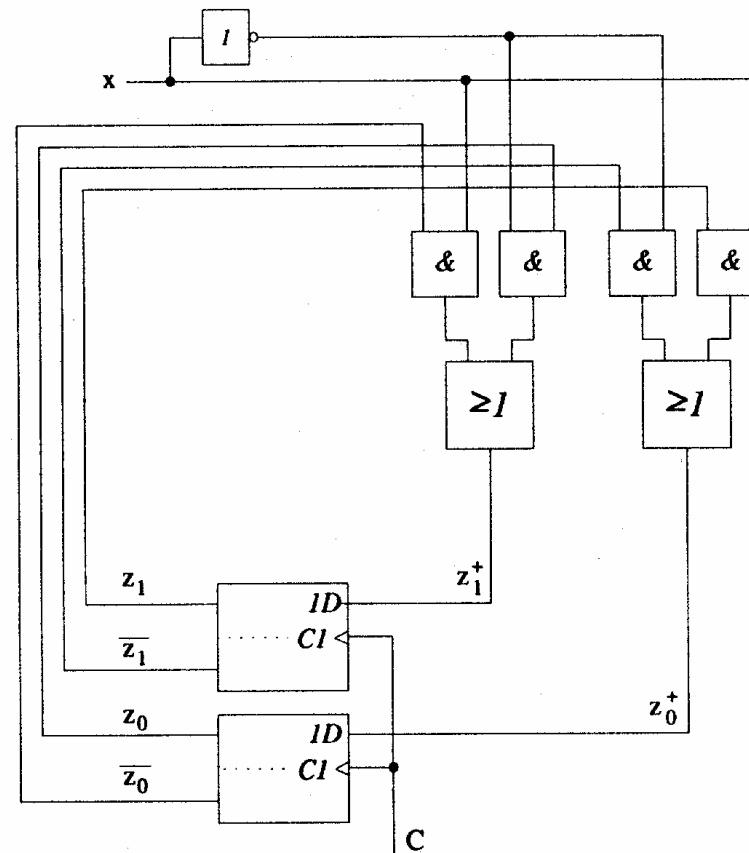
$$z_1^+ = (\bar{z}_1 \wedge \bar{x}) \vee (z_1 \wedge x)$$



## 3.4 Technische Realisierung von Schaltwerken

---


- **Realisierung mit diskreten Bauelementen**
  - ⇒ **Verknüpfungsglieder**
  - ⇒ **Speicherglieder**
- **Die Bauelemente werden entsprechend der Aufgabenstellung durch eine feste Verdrahtung miteinander verbunden**
- **Solche Schaltwerksrealisierungen können nur eine feste Aufgabe erfüllen**
  - ⇒ **das Schaltwerk ist nicht flexibel**
  - ⇒ **bei einem Fehler in der Verdrahtung kann keine Korrektur vorgenommen werden**
- **Die Bauelemente stehen als integrierte Schaltkreise zur Verfügung**

# Realisierung mit einem PLA
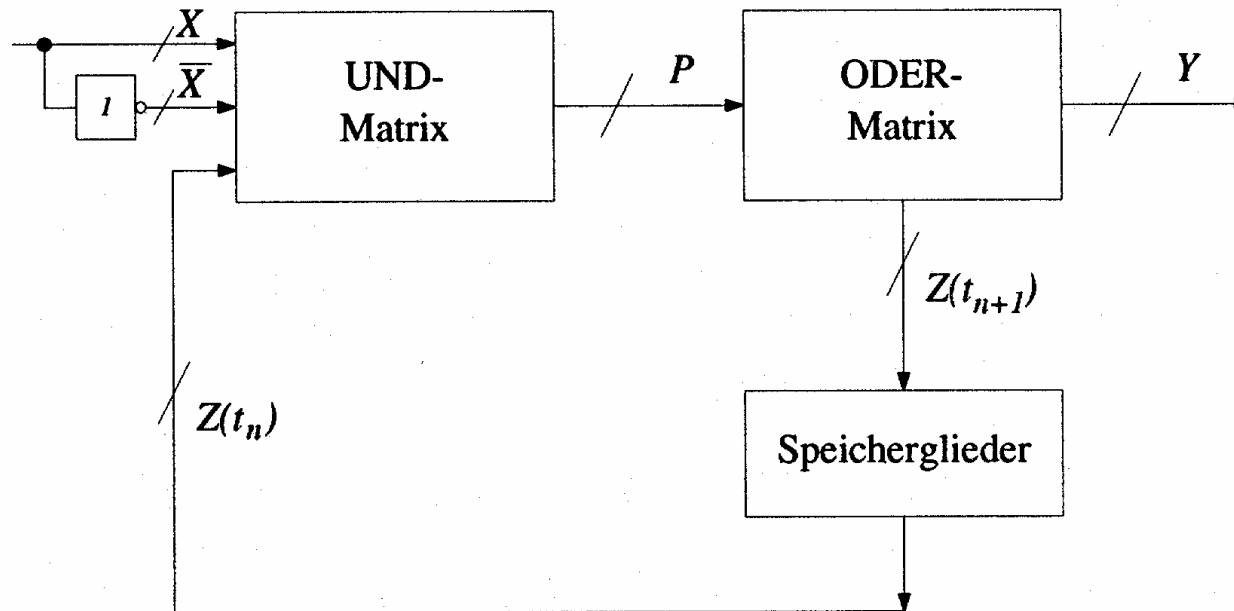
## ○ Programmable Logic Array

⇒ technische Realisierung der DMF


⇒ UND- und ODER-Matrix sind frei programmierbar



# Realisierung mit einem PAL
 
## ○ Programmable Array Logic


- ⇒ die ODER-Matrix ist vorgegeben
- ⇒ es steht eine feste Anzahl von Implikanten pro Ausgang zur Verfügung
- ⇒ die UND-Matrix ist programmierbar



# Realisierung mit einem ROM


- Technische Realisierung durch ein PROM, EPROM, EEPROM
- Die UND-Matrix ist durch den Adressdekodierer vorgegeben
  - ⇒ alle Minterme sind implementiert
  - ⇒ direkte Implementierung der Funktionstabelle

X	Z <sub>1</sub>	Z <sub>0</sub>	Z <sub>1</sub> <sup>+</sup>	Z <sub>0</sub> <sup>+</sup>
0	0	0	0	1
0	0	1	1	1
0	1	1	1	0
0	1	0	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	0	1	0	0

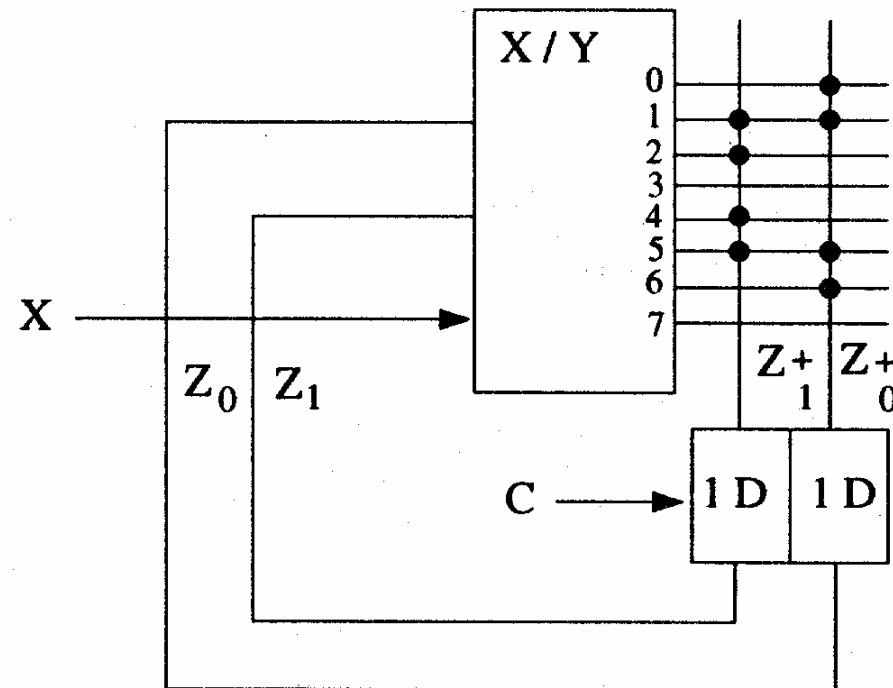
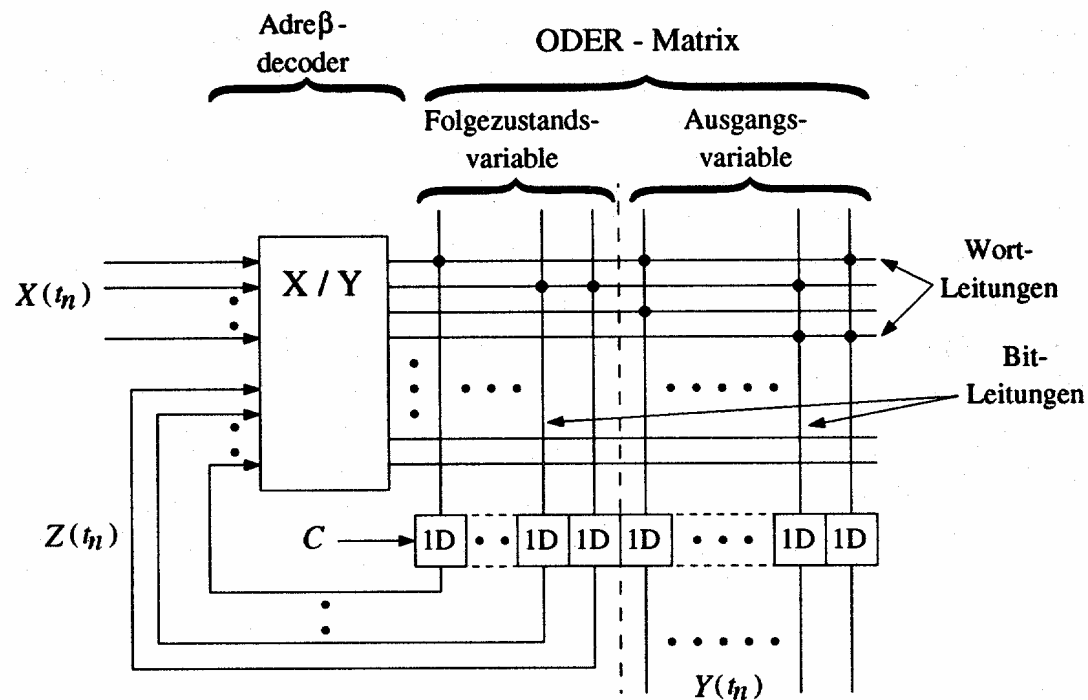
# Realisierung mit einem ROM

- Auch die Ausgabefunktion kann mit einem ROM realisiert werden
  - ⇒ Wortorientierung des ROMs wird ausgenutzt
  - ⇒ Mikroprogramm
  - ⇒ mögliche Implementierung des Steuerwerkes in Mikroprozessoren




# 4. Spezielle Schaltnetze und Schaltwerke

---

- **Für die Implementierung komplexer Schaltungen werden häufig immer wieder kehrende Bausteintypen verwendet**
- **Typische Schaltnetze sind**
  - ⇒ **Multiplexer/Demultiplexer**
  - ⇒ **Vergleicher**
  - ⇒ **Addierer**
  - ⇒ **Multiplizierer**
- **Typische Schaltwerke sind**
  - ⇒ **Register**
  - ⇒ **Schieberegister**
  - ⇒ **Zähler**
 
# Multiplexer

- Mehrere Eingänge, ein Ausgang
- über  $n$  Steuerleitungen können  $2^n$  Eingänge ausgewählt und an den Ausgang durchgeschaltet werden




Schaltbild und logisches Verhalten eines 1-aus-4-Multiplexers


 
# Demultiplexer

- Ein Eingang wird auf einen aus  $2^n$  Ausgängen durchgeschaltet



$s_1$	$s_0$	$a_0$	$a_1$	$a_2$	$a_3$
0	0	e	0	0	0
0	1	0	e	0	0
1	0	0	0	e	0
1	1	0	0	0	e


Schaltbild und logisches Verhalten eines 1-auf-4-Demultiplexers

# Vergleicher (Komparatoren)

- Vergleich zweier Zahlen


⇒  $A=B$ ,  $A<B$ ,  $A>B$

 - Gleichheit bedeutet, dass alle Bits übereinstimmen




- 1-Bit Komparator mit Größenvergleich

$a$	$b$	$y_{a>b}$	$y_{a=b}$	$y_{a<b}$
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

 


# Komparatoren

## ○ Serielle Erweiterung

 


## ○ Parallele Erweiterung

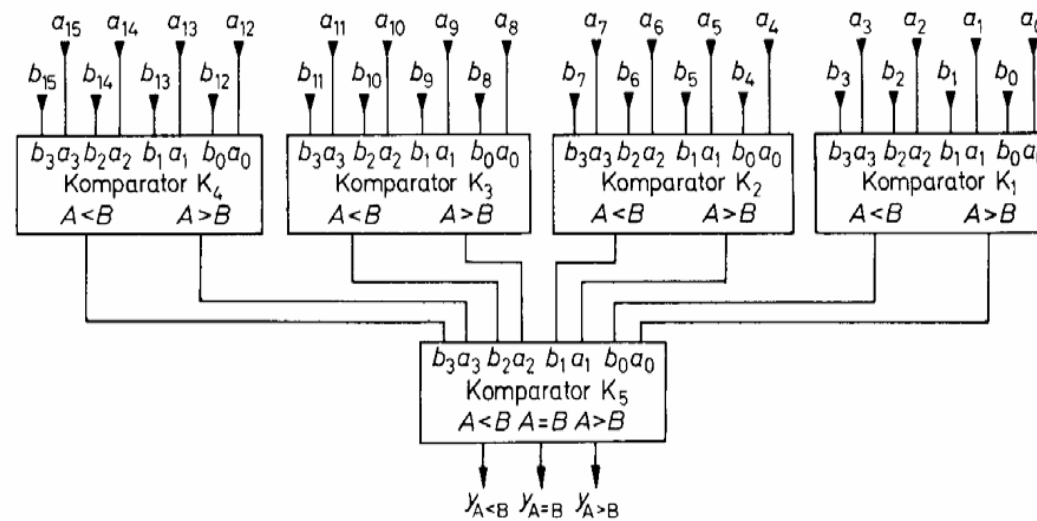

# Addierer


## ○ Halbaddierer

a	b	s	ü
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

 


## ○ Volladdierer

a	b	ü <sub>1</sub>	s	ü
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

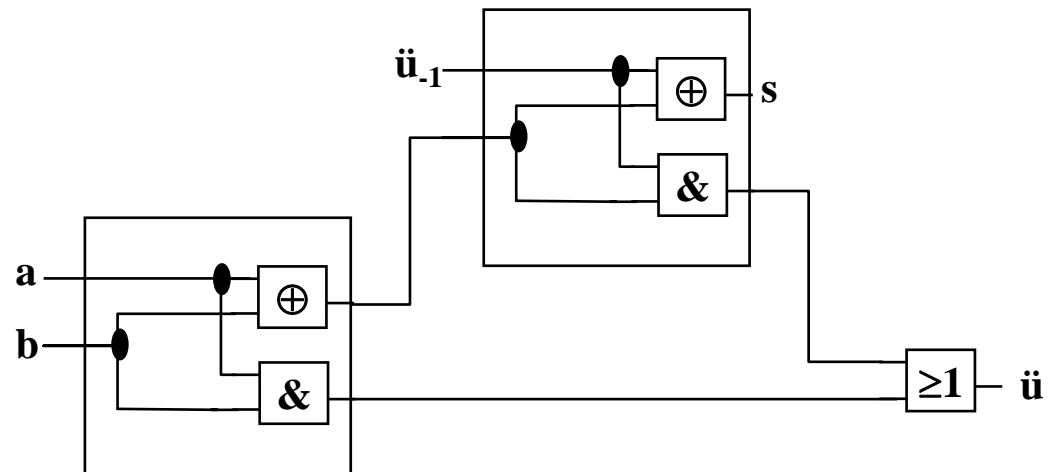
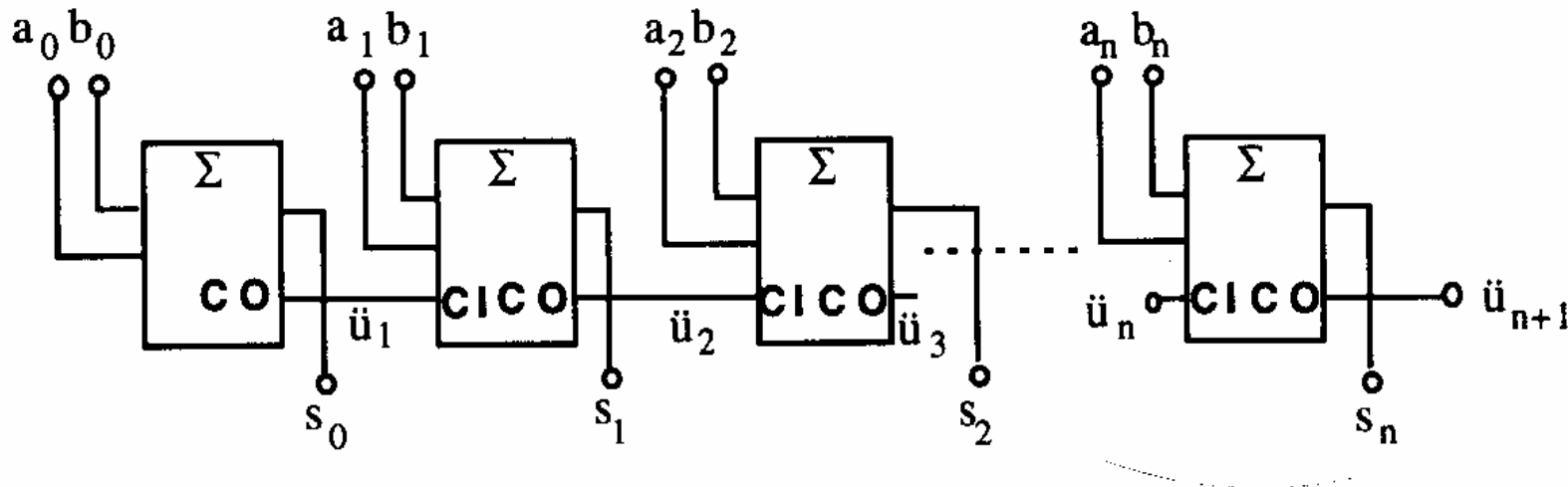
# Addition mit seriellem Übertrag


- Der Übertrag des Volladdierers  $\ddot{u}_i$  wird mit  $c_{i+1}$  verbunden


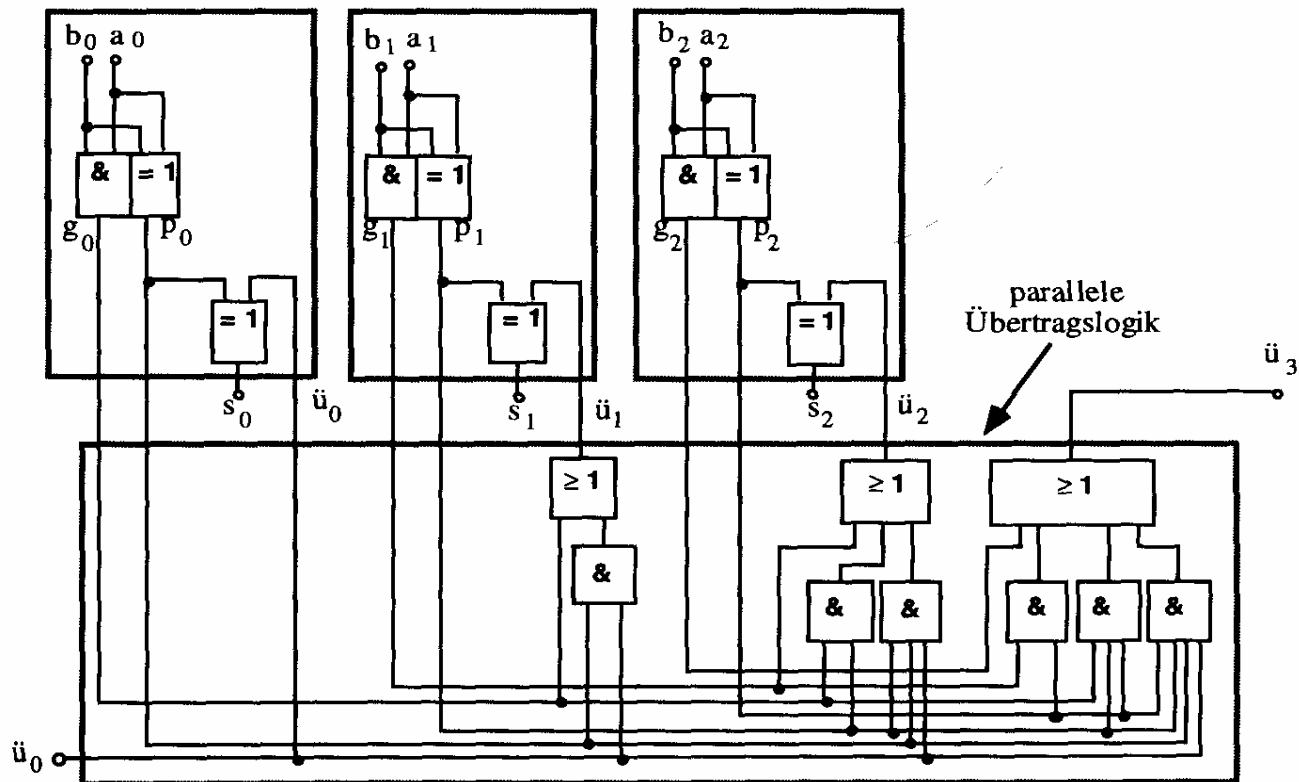
# Addierer mit paralleler Übertragslogik

○ Allgemein:

$$c_i = a_i \cdot b_i \vee (a_i \oplus b_i) c_{i-1}$$




# Multiplizierer

- **Parallele Multiplikation durch Addierwerk**

$$p = x \cdot y = \left( \sum_{i=0}^{n-1} x_i \cdot 2^i \right) \cdot \left( \sum_{j=0}^{n-1} y_j \cdot 2^j \right) = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{j=0}^{n-1} \cdot 2^{i+j} x_i y_j$$


- für  $n=3$ : ( $x_i y_j$  steht für  $x_i$  UND  $y_j$ )
 
$$\begin{array}{r}
 110 \cdot 101 \\
 \hline
 110 \\
 000 \\
 110 \\
 \hline
 11110
 \end{array}$$


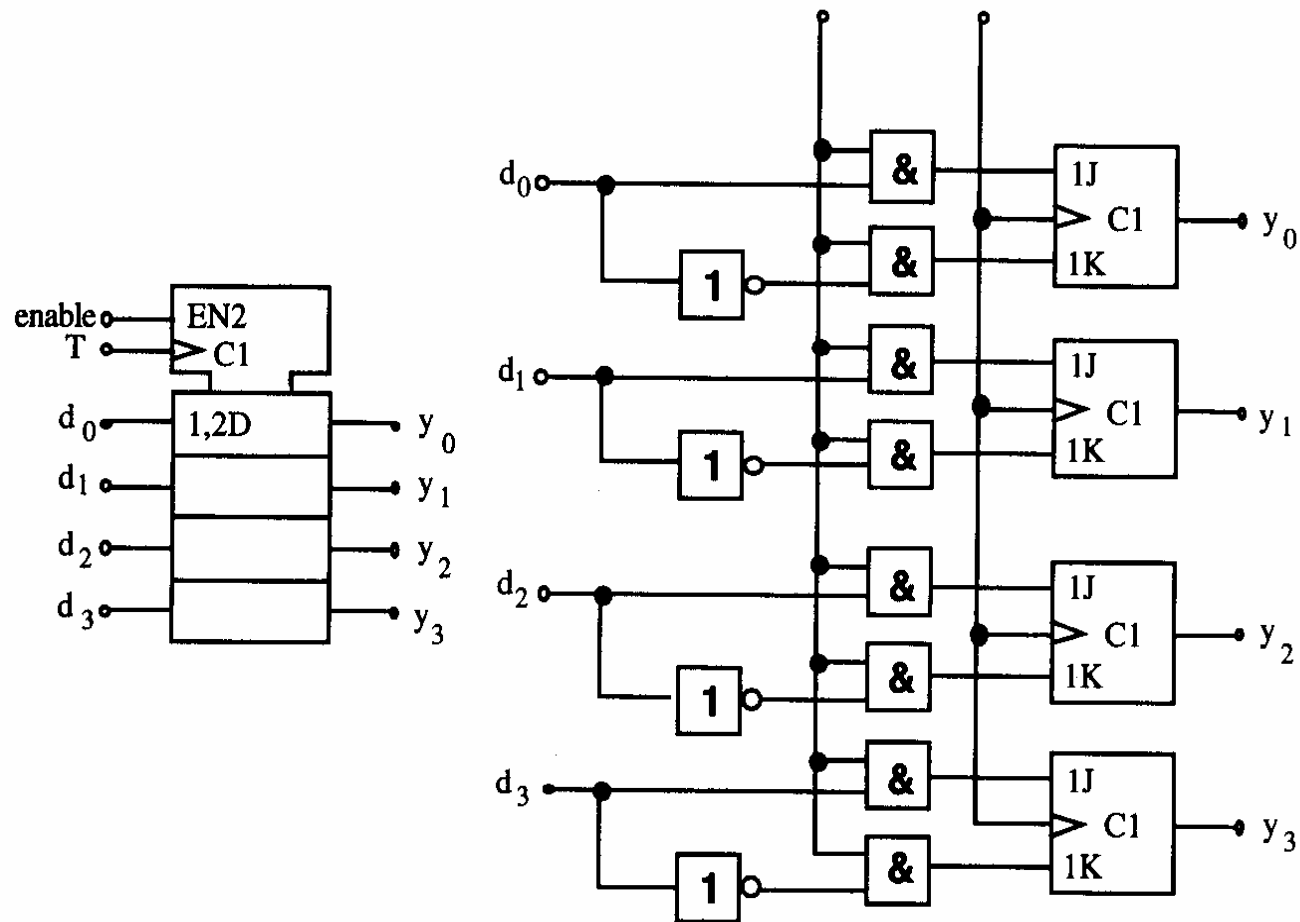
# Register


- Speicherung einer n-stelligen Zahl durch n Flipflops





 
# Schieberegister

- Kette von Flipflops
- Anwendungen:
  - ⇒ Serien-Parallel-Wandlung
  - ⇒ Parallel-Serien-Wandlung
  - ⇒ FIFO oder Stapel-Speicher
  - ⇒ Multiplikation mit 2 oder Division durch 2
  - ⇒ mit Rückkopplung zur Erzeugung komplexer Signalfolgen (Sequenzen)



 
# Zähler

- Einfacher Dualzähler durch Rückkopplung
- Asynchroner Ripple Carry Zähler




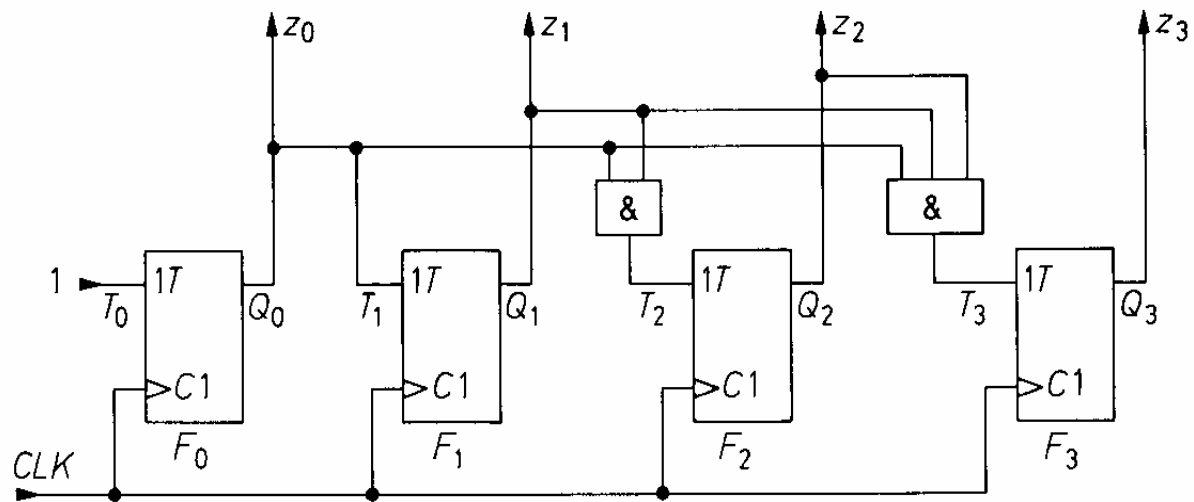- Synchroner Dualzähler durch Carry-Look-Ahead-Logik




# Zähler


## ○ Praktische Ausführung eines Zählers

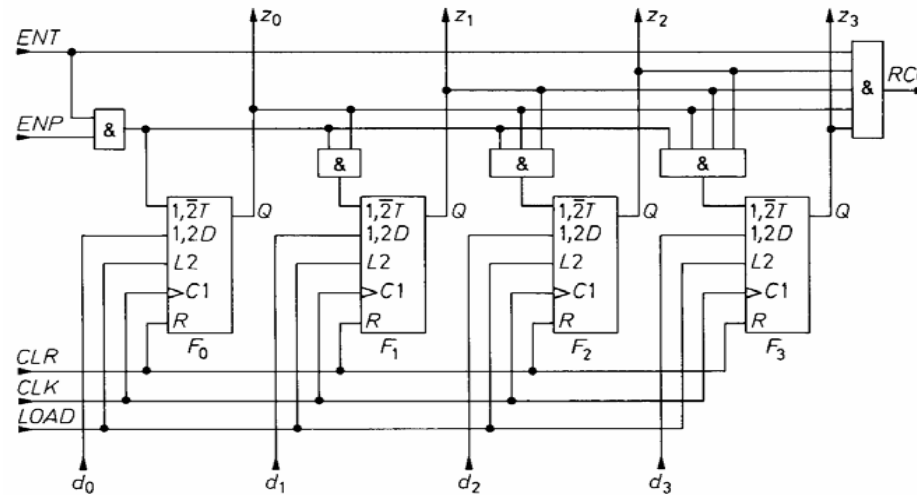

## ○ Kaskadierung eines Zählers

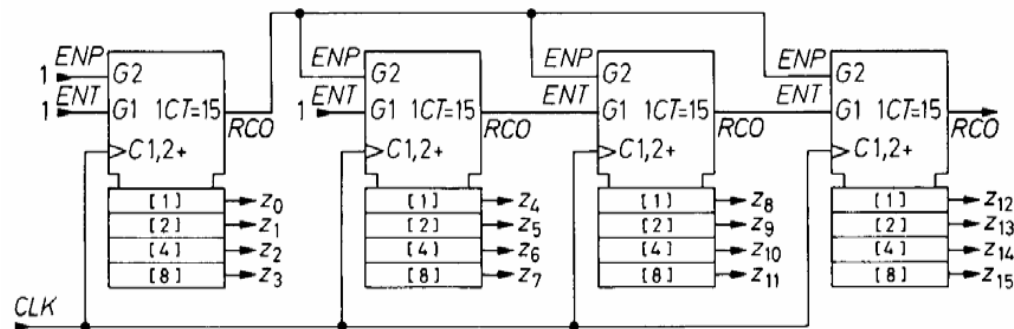

# Aufbau einer ALU

 

$s_1$	$s_2$	ALU1	ALU2
0	0	X	Y
0	1	X	0
1	0	Y	0
1	1	Y	X

$s_3$	$s_4$	$s_5$	ALU3
0	0	0	$ALU1 + ALU2 + c_{in}$
0	0	1	$ALU1 - ALU2 - \overline{c_{in}}$
0	1	0	$ALU2 - ALU1 - \overline{c_{in}}$
0	1	1	$ALU1 \vee ALU2$
1	0	0	$ALU1 \wedge ALU2$
1	0	1	$\overline{ALU1} \wedge ALU2$
1	1	0	$ALU1 \nleftrightarrow ALU2$
1	1	1	$ALU1 \leftrightarrow ALU2$

$s_6$	$s_7$	Z
0	0	ALU3
0	1	$ALU3 / 2$
1	0	$ALU3 * 2$
1	1	Z speichern

# Bauelemente eines Rechnersystems

---

- **Multiplexer und Demultiplexer zur Steuerung des Datenflusses**
- **Zähler für die Programmsteuerung**
- **ALU**
  - ⇒ **Register**
  - ⇒ **Addierer**
  - ⇒ **Multiplizierer**
  - ⇒ **Schieberegister**
- **Speicherzellen**
  - ⇒ **RAM**
  - ⇒ **ROM**

# 5 Rechnerarithmetik

---

- **Die Rechnerarithmetik behandelt**
  - ⇒ **die Darstellung von Zahlen**
  - ⇒ **Verfahren zur Berechnung der vier Grundrechenarten**
  - ⇒ **Schaltungen, die diese Verfahren implementieren**

# 5.1 Formale Grundlagen

---

- Menschen rechnen und denken im Dezimalsystem
- Die meisten Rechner verwenden das Dualsystem
  - ⇒ man benötigt Verfahren der Konvertierung, die sich algorithmisch umsetzen lassen

## 7.1.1 Zahlensysteme

- Stellenwertsysteme
  - ⇒ jeder Position  $i$  der Ziffernreihe ist ein Stellenwert zugeordnet welcher der Potenz  $b^i$  der Basis  $b$  eines Zahlensystems entspricht  $z_n z_{n-1} \dots z_1 z_0 \cdot z_{-1} z_{-2} z_{-m}$

- ⇒ der Wert  $X_b$  ergibt sich aus der Summe der Werte aller Einzelstellen

$$X_b = z_n b^n + z_{n-1} b^{n-1} + \dots + z_1 b + z_0 + z_{-1} b^{-1} + z_{-2} b^{-2} + z_{-m} b^{-m} = \sum_{i=-m}^n z_i b^i$$

# Die wichtigsten Zahlensysteme

<b>b</b>	<b>Zahlensystem</b>	<b>Ziffern</b>
<b>2</b>	<b>Dualsystem</b>	<b>0, 1</b>
<b>8</b>	<b>Oktalsystem</b>	<b>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7</b>
<b>10</b>	<b>Dezimalsystem</b>	<b>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9</b>
<b>16</b>	<b>Hexadezimalsystem</b>	<b>0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F</b>

- **Dualsystem kann direkt auf 2-wertige Logik umgewandelt werden**
- **Oktal- und Hexadezimalsystem sind Kurzschreibweisen der Zahlen im Dualsystem**
  - ⇒ **sie lassen sich leicht in Zahlen des Dualsystems umwandeln**



# Umwandlung vom Dezimalsystem in ein Zahlensystem zur Basis $b$

## ○ Euklidischer Algorithmus

⇒ die einzelnen Ziffern werden sukzessive berechnet

$$\begin{aligned} Z &= z_n 10^n + z_{n-1} 10^{n-1} + \dots + z_1 10 + z_0 + z_{-1} 10^{-1} + z_{-2} 10^{-2} + z_{-m} 10^{-m} \\ &= y_p b^p + y_{p-1} b^{p-1} + \dots + y_1 b + y_0 + y_{-1} b^{-1} + y_{-2} b^{-2} + y_{-q} b^{-q} \end{aligned}$$

⇒ Algorithmus

1. Berechne  $P$  gemäß der Ungleichung  $b^{p-1} \leq Z < b^p$
2. Ermittle  $y_p$  und den Rest  $R_p$  durch Division von  $Z$  durch  $b^p$   
 $y_p = Z \operatorname{div} b^p; \quad R_p = Z \operatorname{mod} b^p; \quad y_p = \{0, 1, \dots, b-1\}$
3. Wiederhole 2. für  $i = p-1$  und ersetze dabei nach jedem Schritt  $Z$  durch  $R_i$ , bis  $R_i=0$  oder bis  $b_i$  klein genug ist

# Beispiel

## ○ Umwandlung von $15741,233_{10}$ ins Hexadezimalsystem

<b>1. Schritt</b>	$16^3 \leq 15741,233_{10} < 16^4$	<b>höchste Potenz</b> $16^3$
<b>2. Schritt</b>	$15741,233_{10} : 16^3 = 3$	<b>Rest</b> 3453,233
<b>3. Schritt</b>	$3453,233 : 16^2 = D$	<b>Rest</b> 125,233
<b>4. Schritt</b>	$125,233 : 16 = 7$	<b>Rest</b> 13,233
<b>5. Schritt</b>	$13,233 : 1 = D$	<b>Rest</b> 0,233
<b>6. Schritt</b>	$0,233 : 16^{-1} = 3$	<b>Rest</b> 0,0455
<b>7. Schritt</b>	$0,0455 : 16^{-2} = B$	<b>Rest</b> 0,00253
<b>8. Schritt</b>	$0,00253 : 16^{-3} = A$	<b>Rest</b> 0,000088593
<b>9. Schritt</b>	$0,000088593 : 16^{-4} = 5$	<b>Rest</b> 0,000012299

↑ Fehler

**Ergebnis:**  $15741,233_{10} = 3D7D,3BA5_{16}$

# Umwandlung vom Dezimalsystem in eine Zahl zur Basis $b$

## ○ Horner-Schema

⇒ Eine ganze Zahl  $X_b$  kann auch in der folgenden Form dargestellt werden:

$$X_b = (((...(((y_n b + y_{n-1})b + y_{n-2})b + y_{n-3})b...))b + y_1)b + y_0$$

## ○ Die gegebene Dezimalzahl wird sukzessive durch die Basis $b$ dividiert

⇒ Die jeweiligen ganzzahligen Reste ergeben die Ziffern der Zahl  $X_b$

⇒ Reihenfolge: niederwertige zur höchstwertige Stelle

## ○ Beispiel: Umwandlung von $15741_{10}$ ins Hexadezimalsystem

$$15741_{10} : 16 = 983 \quad \text{Rest } 13 \quad (D_{16})$$

$$983_{10} : 16 = 61 \quad \text{Rest } 7 \quad (7_{16})$$

$$61_{10} : 16 = 3 \quad \text{Rest } 13 \quad (D_{16})$$

$$3_{10} : 16 = 0 \quad \text{Rest } 3 \quad (3_{16})$$

$$\text{Ergebnis: } 15741_{10} = 3D7D_{16}$$

# Umwandlung des Nachkommateils

---

- Der Nachkommateil einer Zahl  $X_b$  kann in der folgenden Form dargestellt werden

$$Y_b = (((\dots((y_{-m}b^{-1} + y_{-m+1})b^{-1} + y_{-m+2})b^{-1} + \dots + y_{-2})b^{-1} + y_{-1})b^{-1}$$

- sukzessive Multiplikation des Nachkommateils der Dezimalzahl mit der Basis  $b$  des Zielsystems ergibt nacheinander die  $y_{-i}$
- Beispiel: Umwandlung von  $0,233_{10}$  ins Hexadezimalsystem

$0,233 * 16$	$= 3,728$	$z_{-1} = 3$
$0,728 * 16$	$= 11,648$	$z_{-2} = B$
$0,648 * 16$	$= 10,368$	$z_{-3} = A$
$0,368 * 16$	$= 5,888$	$z_{-4} = 5$

**Ergebnis:**  $0,233_{10} = 0,3BA5_{16}$

# Umwandlung einer Zahl zur Basis $b$ ins Dezimalsystem

---

- Werte der einzelnen Stellen werden mit deren Wertigkeit multipliziert und aufsummiert
- Beispiel: Umwandlung von  $101101,1101$  ins Dezimalsystem

$101101,1101$

$$1 * 2^{-4} = 0,0625$$

$$0 * 2^{-3} = 0$$

$$1 * 2^{-2} = 0,25$$

$$1 * 2^{-1} = 0,5$$

$$1 * 2^0 = 1$$

$$0 * 2^1 = 0$$

$$1 * 2^2 = 4$$

$$1 * 2^3 = 8$$

$$0 * 2^4 = 0$$

$$1 * 2^5 = 32$$


---

$$45,8125_{10}$$
 
# Weitere Umwandlungen

---

- **Umwandlung zwischen zwei beliebigen Zahlensystemen**
  - ⇒ zwei Schritte: **Umwandlung ins Dezimalsystem und danach vom Dezimalsystem ins Zielsystem**
- **Spezialfall: Eine Basis eine Potenz der anderen Basis**
  - ⇒ **Umwandlung erfolgt durch Zusammenfassen der Stellen**
  - ⇒ **Beispiel: Umwandlung von  $0110100,110101_2$  ins Hexadezimalsystem**



## 5.1.2 Kodierung zur Zahlen- und Zeichendarstellung

---

- Die Dezimalzahlen können auch ziffernweise in eine Binärdarstellung überführt werden
  - ⇒ um die 10 Ziffern 0 bis 9 darstellen zu können, benötigt man 4 Bit
  - ⇒ eine solche 4er-Gruppe wird Tetrade genannt
    - Pseudotetraden: 6 der 16 Kodierungen stellen keine gültigen Ziffern dar
- BCD
  - ⇒ Binary Coded Decimals
  - ⇒ man verwendet das Dualäquivalent der ersten 10 Dualzahlen
  - ⇒ Beispiel:  
$$8127_{10} = 1000\ 0001\ 0010\ 0111_{\text{BCD}} = 111111011111_2$$
  - ⇒ Nachteile der BCD-Kodierung
    - höherer Platzbedarf
    - aufwändige Implementierung der Rechenoperationen

# Grey-Kodierung

<b>○</b> <b>Einschrittige Kodierung</b>	<b>Dezimalzahl</b>	<b>Grey-Kodierung</b>
<b>⇒ bei benachbarten Zahlen</b>	<b>0</b>	<b>0000</b>
<b>ändert sich nur <u>ein</u></b>	<b>1</b>	<b>0001</b>
<b>Binärzeichen</b>	<b>2</b>	<b>0011</b>
<b>○</b> <b>Vorteil</b>	<b>3</b>	<b>0010</b>
<b>⇒ keine Hazards bei der</b>	<b>4</b>	<b>0110</b>
<b>Analog/Digitalwandlung</b>	<b>5</b>	<b>0111</b>
<b>und bei Abtastern</b>	<b>6</b>	<b>0101</b>
<b>○</b> <b>Nachteil</b>	<b>7</b>	<b>0100</b>
<b>⇒ keine Stellenwertigkeit</b>	<b>8</b>	<b>1100</b>
<b>⇒ aufwändige</b>	<b>9</b>	<b>1101</b>
<b>Rechenoperationen</b>	<b>10</b>	<b>1111</b>
	<b>11</b>	<b>1110</b>
	<b>12</b>	<b>1010</b>
	<b>13</b>	<b>1011</b>
	<b>14</b>	<b>1001</b>
	<b>15</b>	<b>1000</b>



# Kodierung von Zeichen

---

- **American Standard Code for Information Interchange (ASCII)**
  - ⇒ **7 Bit-Kodierung für 128 Zeichen**
  - ⇒ **2\*26 Zeichen, 10 Ziffern und 32 Kommunikationssteuerzeichen**
- **Umlaute und Sonderzeichen sind nicht enthalten**
  - ⇒ **8-Bit Erweiterungen unterschiedlicher Computerhersteller**
  - ⇒ **Andere Verwendung des 8. Bits: Paritätsprüfung**

# ASCII-Tabelle

	000	001	010	011	100	101	110	111
0000	NUL	DLE	SPACE	0	@	P	'	p
0001	SOH	DC 1	!	1	A	Q	a	q
0010	STX	DC 2	"	2	B	R	b	r
0011	ETX	DC 3	#	3	C	S	c	s
0100	EOT	DC 4	\$	4	D	T	d	t
0101	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u
0110	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v
0111	BEL	ETB	'	7	G	W	g	w
1000	BS	CAN	(	8	H	X	h	x
1001	HT	EM	)	9	I	Y	i	y
1010	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z
1011	VT	ESC	+	;	K	[	k	{
1100	FF	FS	,	<	L	\	l	
1101	CR	GS	-	=	M	]	m	}
1110	SO	RS	.	>	N	^	n	~
1111	SI	US	/	?	O	_	o	DEL

Die höchstwertigen Bits der Kodierung eines Zeichens sind in der Kopfzeile abzulesen, die niederwertigen Bits in der ersten Spalte (Beispiel: A  $\rightarrow$  100 0001<sub>2</sub>).

# Paritätsprüfung

## ○ Problem:

⇒ Erkennung von Übertragungsfehlern


## ○ Prinzip:

⇒ die 7-Bit Kodierung wird beim Sender so auf 8 Bit ergänzt, dass stets eine gerade (ungerade) Anzahl von Einsen ergänzt

- gerade (ungerade) Parität

⇒ beim Empfänger wird diese Eigenschaft überprüft

 - falls bei der Übertragung ein Bitfehler auftritt, wird dieser erkannt



# Beispiel: Paritätsprüfung

---

## ○ Gerade Parität (even parity)

- ⇒ Paritätsbit ,0‘ wenn gerade, ,1‘ wenn ungerade
- ⇒ Codewort 0110110 hat 4 ,1‘, also gerade →**0**0110110
- ⇒ Codewort 0111110 hat 5 ,1‘, also gerade →**1**0110110

## ○ Ungerade Parität (odd parity)

- ⇒ Paritätsbit ,0‘ wenn ungerade, ,1‘ wenn gerade
- ⇒ Codewort 0110110 hat 4 ,1‘, also gerade →**1**0110110
- ⇒ Codewort 0111110 hat 5 ,1‘, also gerade →**0**0110110

## 5.1.3 Darstellung negativer Zahlen

---

- **Für die Darstellung von Zahlen in Rechnern werden vier verschiedene Formate benutzt**
  - ⇒ **Darstellung mit Betrag und Vorzeichen**
  - ⇒ **Stellenkomplement (Einerkomplement)**
  - ⇒ **Zweierkomplement**
  - ⇒ **Offset-Dual-Darstellung (Charakteristik)**

# Darstellung mit Betrag und Vorzeichen

---

- Die erste Stelle der Zahl wird als Vorzeichen benutzt
  - ⇒ 0: Die Zahl ist positiv
  - ⇒ 1: Die Zahl ist negativ
- Beispiel:
  - ⇒ 0001 0011 = + 19
  - ⇒ 1001 0011 = - 19
- Nachteile dieser Darstellung
  - ⇒ bei Addition und Subtraktion müssen die Vorzeichen getrennt betrachtet werden
  - ⇒ es gibt 2 Repräsentanten der Zahl 0
    - positives und negatives Vorzeichen

# Einerkomplement

---

- Jede Ziffer der Binärzahl wird negiert
  - ⇒ negative Zahlen werden ebenfalls durch eine 1 an der 1. Stelle gekennzeichnet
- Vorteil:
  - ⇒ die 1. Stelle muss bei Addition und Subtraktion nicht gesondert betrachtet werden
- Beispiel:

$$\begin{array}{r} \phantom{+} \phantom{-} 2 \phantom{=} \phantom{=} 0010 \\ + \phantom{-} -3 \phantom{=} + 1100 \phantom{=} \text{(Komplement: } 0011) \\ \hline = \phantom{-} -1 \phantom{=} = 1110 \phantom{=} \text{(Komplement: } 0001) \end{array}$$

- Nachteil:
  - ⇒ es gibt 2 Repräsentanten der Zahl 0:
    - 0000 und 1111

# Zweierkomplement

- Addiert man zum Einerkomplement noch 1 hinzu, dann fallen die beiden Darstellungen der Zahl 0 durch den Überlauf wieder aufeinander

⇒ Die Zahl 0                    0000

⇒ Einerkomplement        1111

⇒ Zweierkomplement    1111 + 0001 = 0000

- Vorteile

⇒ das 1. Bit enthält das Vorzeichen

⇒ direkte Umwandlung der Zahl Z über die Stellenwertigkeit

- Beispiel      $Z = -z_n \cdot 2^n + z_{n-1} \cdot 2^{n-1} + \dots + z_1 \cdot 2 + z_0$

⇒ Die Zahl                            54        = 00110110<sub>2</sub>

⇒ mit Vorzeichenbit                -54<sub>10</sub> = 10110110<sub>2</sub>

⇒ Einerkomplement                    = 11001001<sub>2</sub>

⇒ Zweierkomplement                 = 11001010<sub>2</sub>



# Addition im Zweierkomplement

---

○ Beispiel:

$$\begin{array}{r} 73 \qquad 01001001 \\ -54 \qquad 11001010 \\ \hline = 19 \qquad (1)00010011 \end{array}$$

○ Beispiel:

$$\begin{array}{r} 37 \qquad 00100101 \\ -54 \qquad 11001010 \\ \hline = -17 \qquad 11101111 \qquad (00010001) \end{array}$$

# Charakteristik

- **Hauptsächlich in der Darstellung von Exponenten für Gleitkommazahlen**

⇒ **der gesamte Zahlenbereich wird durch die Addition einer Konstanten so nach oben verschoben, dass die kleinste Zahl die Darstellung 0...0 erhält**

- **Übersicht der Zahlendarstellungen**


Dez.	Betrag mit Vorz.	Einerkomp.	Zweierkomp.	Charakteristik
-4	---	---	100	000
-3	111	100	101	001
-2	110	101	110	010
-1	101	110	111	011
0	100 oder 000	000 oder 111	000	100
1	001	001	001	101
2	010	010	010	110
3	011	011	011	111

## 5.1.4 Fest- und Gleitkommazahlen

- Darstellung von Zahlen mit einem Komma

- Festkommadarstellung

   - ⇒ Festlegung der Stelle in einem Datenwort





  - ⇒ wird heute hardwareseitig nicht mehr eingesetzt


- Gleitkommadarstellung

  - ⇒ Angabe der Stelle des Kommas in der Zahlendarstellung

$$Z = \pm \text{Mantisse} \cdot b^{\text{Exponent}}, b \in \{2, 16\}$$

  - ⇒ negative Zahlen werden meist in Betrag und Vorzeichen dargestellt (kein Zweierkomplement)

   - ⇒ sowohl für die Mantisse als auch für die Charakteristik wird eine feste Anzahl von Speicherstellen vorgesehen



# Normalisierte Gleitkommadarstellung

- Eine Gleitkommazahl heißt normalisiert, wenn die folgende Beziehung gilt:

$$1 \leq \text{Mantisse} < b \quad \text{oder} \quad \frac{1}{b} \leq \text{Mantisse} < 1 \quad \frac{1}{2} \leq \text{Mantisse} < 1$$

- ⇒ bei allen Zahlen außer der 0 ist die erste Stelle hinter dem Komma immer 1
- ⇒ legt man für die Zahl 0 ein festes Bitmuster fest, kann man die erste 1 nach dem Komma weglassen

- Beispiel: Die Zahl  $7135_{10}$

- ⇒ Festkommazahl

0 000 0000 0000 0000 0001 1011 1101 1111<sub>2</sub>

- ⇒ Gleitkommadarstellung, normiert

0	100	0110	1	110	1111	0111	1100	0000	0000
---	-----	------	---	-----	------	------	------	------	------


- ⇒ Gleitkommadarstellung, normiert, implizite erste 1

0	100	0110	1	101	1110	1111	1000	0000	0000
---	-----	------	---	-----	------	------	------	------	------

 
# IEEE Gleitkommadarstellung

- Auch bei gleicher Wortbreite lassen sich unterschiedliche Gleitkommaformate definieren

- ⇒ Normung durch IEEE
- ⇒ einfache Genauigkeit (32 Bit)



- ⇒ doppelte Genauigkeit (64 Bit)

 

- Eigenschaften

- ⇒ Basis  $b$  ist gleich 2
- ⇒ das erste Bit wird implizit zu 1 angenommen, wenn die Charakteristik nicht nur Nullen enthält
- ⇒ Es wird so normalisiert, dass das erste Bit vor dem Komma steht

# IEEE Gleitkommadarstellung

## ○ Zusammenfassung des 32-bit IEEE-Formats:

Charakteristik	Zahlenwert
0	$(-1)^{Vz} 0, \text{Mantisse} * 2^{-126}$
1	$(-1)^{Vz} 1, \text{Mantisse} * 2^{-126}$
...	$(-1)^{Vz} 1, \text{Mantisse} * 2^{\text{Charakteristik}-127}$
254	$(-1)^{Vz} 1, \text{Mantisse} * 2^{127}$
255	Mantisse = 0: overflow, $(-1)^{Vz} \infty$
255	Mantisse $\neq$ 0: NaN (not a number)

## ○ Um Rundungsfehler zu vermeiden, wird intern mit 80 Bit gerechnet

## 5.2 Addition und Subtraktion

---

- **Addition erfolgt Hilfe von Volladdierern wie im letzten Abschnitt beschrieben**
  - ⇒ **Ripple-Carry oder Carry-Look-Ahead Addierer**
- **Für die Subtraktion können ebenfalls Volladdierer verwendet werden**
  - ⇒  **$X - Y = X + (-Y)$**
  - ⇒ **Zweierkomplement berechnet sich über die Negation aller Bits mit einer 1 am ersten Übertrag des Addierers**
- **Bei Gleitkommazahlen müssen Mantisse und Exponent separat betrachtet werden**
  - ⇒ **Angleichen der Exponenten: Bilde die Differenz der Exponenten und verschiebe die Mantisse, die zum kleineren Exponenten gehört um die entsprechende Anzahl nach rechts**
  - ⇒ **Addition der Mantissen**
  - ⇒ **Normalisierung**

## 5.3 Multiplikation und Division

---

- **Prinzip der Multiplikation: Schieben und Addieren**
- **Multiplikation von Zahlen im Zweierkomplement:**
  - ⇒ **die Zahlen werden in eine Form mit Betrag und Vorzeichen konvertiert**
  - ⇒ **die Beträge werden Multipliziert (kaskadiertes Addierwerk)**
  - ⇒ **das neue Vorzeichen wird berechnet (Exklusiv-ODER-Verknüpfung)**
- **Prinzip der Division: Schieben und Subtrahieren**
  - ⇒ **zwei Sonderfälle:**
    - **Division durch 0 muss eine Ausnahme auslösen**
    - **Die Division muss abgebrochen werden, wenn die vorgegebene Bitzahl des Ergebnisregisters ausgeschöpft ist**